

TEST DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Autores:

Enrique San Millán
Mario García
Celia López
Luis Entrena
Almudena Lindoso
Marta Portela



ÍNDICE

- Test de fabricación
- Diseño para test

Test de fabricación

- Objetivo: Comprobación de que un circuito está correctamente fabricado
- Un porcentaje bajo de chips fabricados son válidos
- Importante repercusión en el coste final del circuito fabricado
- Estrategias
 - Test + diagnosis
 - Sólo test (los chips defectuosos no se pueden arreglar)
 - Selección de los chips válidos
- Tipos de test de fabricación
 - Test paramétrico
 - Test lógico

3

Test de fabricación


- Test paramétrico: Análisis de características eléctricas
 - Tensiones
 - Capacidades parásitas
 - Potencia disipada
 - Corriente “quiescente” → IDDQ
- Test lógico: Comprobación de la funcionalidad del circuito
 - Automatic Test Equipment (ATE) que aplica conjunto de entradas y analiza las respuestas del circuito
 - Test exhaustivo → N° vectores de test = $2_{\text{entradas}} * 2_{\text{estados}}$

inviabile

4

Test de fabricación

 
- Modelamos los fallos y los aplicamos a un circuito sin fallo (descripción del circuito → no fabricado)




- Aseguramos que un conjunto de vectores de test comprobará un alto porcentaje de esos fallos en el circuito fabricado
- Porcentaje de fallos cubiertos → COBERTURA DE FALLOS

Test de fabricación

- Modelo *stuck-at*

 

Stuck-at-0

 


Stuck-at-1

Fallos simples

Fallos posibles

$2 * n^{\circ}$ líneas


Test de fabricación

 

7

Test de fabricación: Generación de vectores de test

- Objetivo: Obtener un conjunto de vectores de test de alta calidad
- El fabricante de circuitos integrados exige:
 - Un alto porcentaje de cobertura de fallos (>95%)
 - Un número máximo de vectores de test
- La generación de vectores de test se puede hacer:
 - Generación exhaustiva → ¡Inabordable!
 - Generación aleatoria → No se consiguen altas coberturas y el número de vectores es muy elevado
 - Generación determinista (orientada al fallo)
 - Estudio de la topología del circuito
 - Usada en las herramientas de generación de vectores de test (ATPG)

 


8

Test de fabricación: Generación de vectores de test

- Generación determinista para circuitos combinacionales:
 - Sensibilización del fallo (valor contrario al fallo a detectar)
 - Justificación de valores hasta las entradas (controlar)
 - Propagación del efecto del fallo hasta las salidas (observar)

 - Ejemplo: Generar el mínimo número de vectores de test que detecten el máximo número de fallos



Test de fabricación: Generación de vectores de test

- Ejemplo: Generar el mínimo número de vectores de test que detecten el máximo número de fallos:



- Fallo stuck-at-0 en E

1. Inserción
2. Justificación
3. Propagación

E = 1

S = E ↔ C = 1


A	B
0	1
1	0
1	1

  

Test de fabricación: Generación de vectores de test

- Ejemplo: Generar el mínimo número de vectores de test que detecten el máximo número de fallos:

	A	B	C	E	S	S con fallo
s-a-0-A	1	0	1	1	1	0
s-a-0-B	0	1	1	1	1	0
s-a-0-C	x	1	1	1	1	0
s-a-0-E	x	x	1	1	1	0
s-a-0-S	x	x	1	1	1	0
s-a-1-A	0	0	1	0	0	1
s-a-1-B	0	0	1	0	0	1
s-a-1-C	x	x	0	1	0	1
s-a-1-E	0	0	1	0	0	1
s-a-0-S	0	0	x	0	0	1


 


ABC	Detecta
101	s-a-0-A,C,E,S
011	s-a-0-B,C,E,S
001	s-a-1-A,B,E,S
110	s-a-1-C

100% cobertura de fallos

Test de fabricación: Generación de vectores de test

- Fallos no detectables: Stuck-at-0 en A

  

Fan-out Reconvergente

Test de fabricación: Generación de vectores de test

■ Clasificación de fallos con ATPG

- Testable
 - Detectado
 - Abandonado
 - No detectado (otras razones)
- No testable
 - No utilizado (línea no conectada)
 - "Tied" (línea fijada a un valor lógico)
 - Redundante
- Otras clases (ctos. secuenciales)
 - No inicializado
 - Oscilante

■ Circuitos secuenciales

- Es necesaria una secuencia de vectores de test
- Si no hay estado inicial de reset □ detección del fallo para cualquier estado inicial
- Mucho más complejo que para circuitos combinacionales

Diseño para testabilidad

Diseño para testabilidad

- Objetivo: aumentar la controlabilidad y la observabilidad de los nodos internos del circuito
- En general
 - Aumenta el nº de entradas y el nº de salidas
 - Disminuyen las prestaciones (más área y menos velocidad)
- Aplicaciones:
 - Lógica secuencial vs. lógica combinacional
 - Lógica de control vs. ruta de datos
 - Diseños asíncronos vs. diseños síncronos

Diseño para testabilidad

■ Técnicas de diseño para testabilidad

■ A la medida (ad-hoc)

- No proporcionan solución general
- Menor coste
- Desarrolladas a nivel de PCB aunque pueden aplicarse sobre diseños VLSI


■ Estructuradas

- Proporcionan metodología de diseño para la solución del problema de testabilidad
- Permiten realizar las tareas de ATPG y simulación de fallos con costes aceptables


Diseño para testabilidad: soluciones ad-hoc

■ Nodos poco testables (puntos de test)

■ Aumento de la controlabilidad

 


■ Aumento de la observabilidad

 

➤ Deben ser pines poco usados
 ➤ Nunca deben ser pines críticos: reloj, reset, chipselect, etc.

Diseño para testabilidad: soluciones ad-hoc

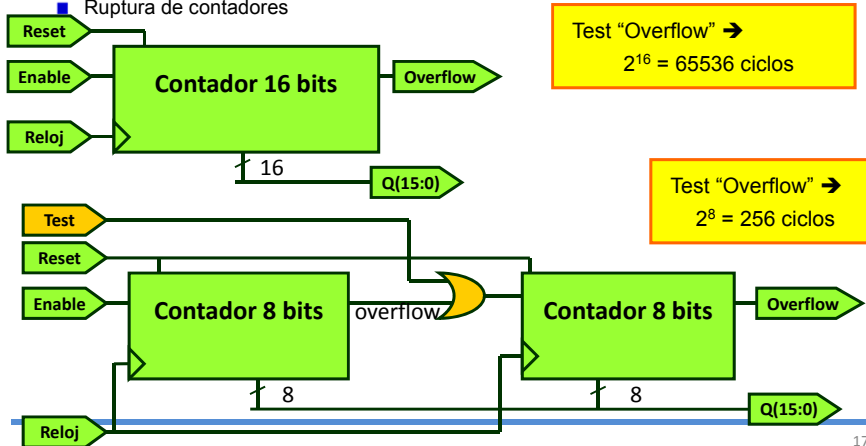- Circuitos secuenciales
 - Inicialización + lógica síncrona + evitar lógica redundante
 - Ruptura de contadores




17

Diseño para testabilidad: técnicas estructuradas

- Válidas para circuitos síncronos con un único flanco de reloj
- Convierten el problema de test de un circuito secuencial en el test de uno combinacional
- Afectan a las prestaciones (área y frecuencia máxima de funcionamiento)
- El circuito tiene dos modos de funcionamiento: TEST y NORMAL
- Existen herramientas CAD que insertan automáticamente las estructuras de test y generan los vectores de test
- Las más utilizadas
 - Scan-Path (Camino de rastreo)
 - Boundary Scan (Rastreo periférico)
 - Built-In Self-Test (BIST) Circuitos secuenciales

18


Diseño para testabilidad: Scan-Path

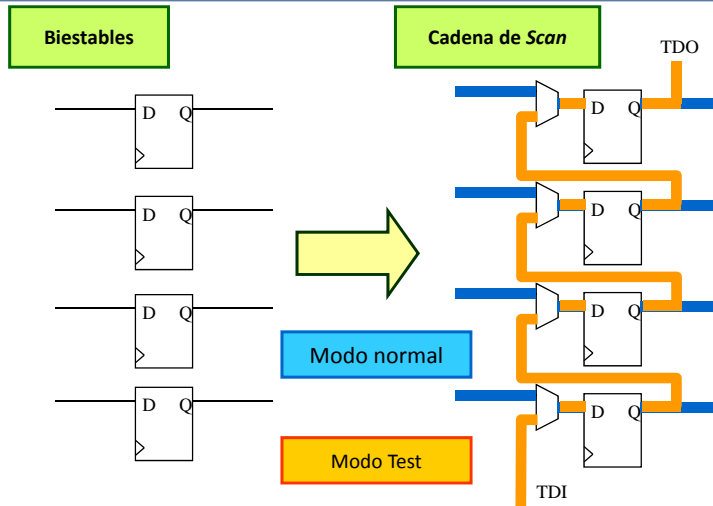

19


Diseño para testabilidad: Scan-Path

- Tipos:
 - Full serial integrated scan
 - Isolated serial scan
 - Isolated scan con registro shadow
- Ventajas
 - Generación de vectores de test como para circuito combinacional
 - Aplicación de vectores de test más rápida y sencilla
 - Aumento de la observabilidad y la controlabilidad
- Inconvenientes
 - Aumento del área (1 multiplexor por biestable + 3 señales adicionales)
 - Entrada/salida serie □ El número de vectores de test "aumenta"
 - Sólo válido para biestables activos por flanc

 


20

Diseño para testabilidad: Scan-Path

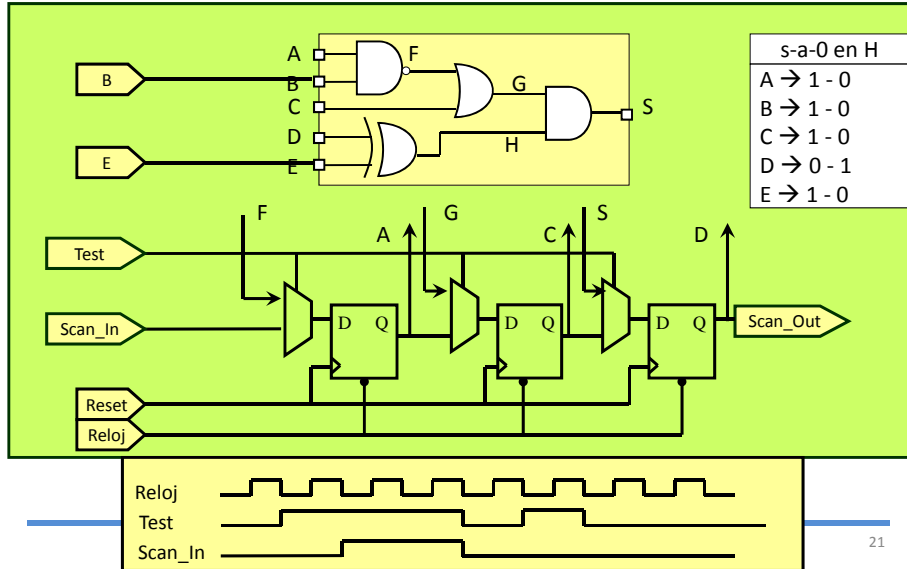

Diseño para testabilidad: Scan-Path

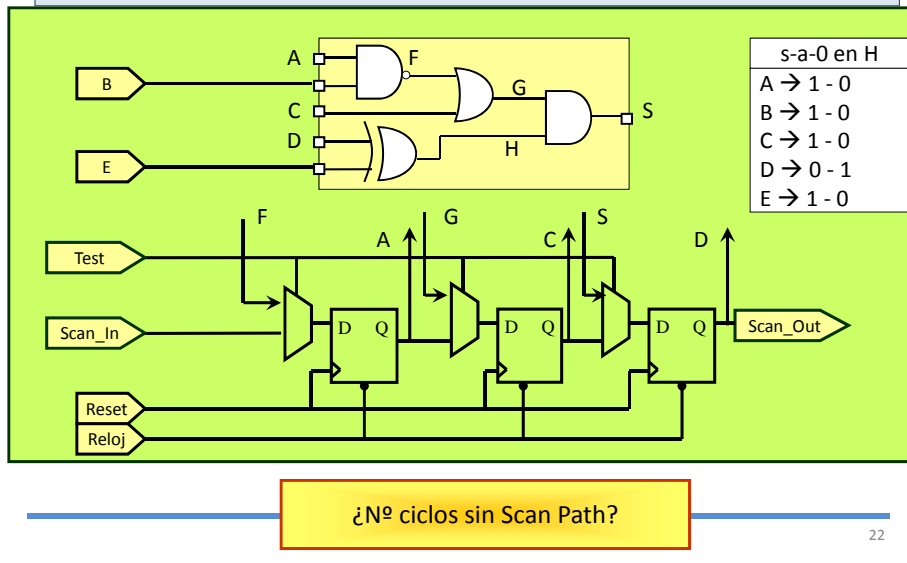

¿Nº ciclos sin Scan Path?