



Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

Sesión 15

Configuraciones del transistor como dispositivo amplificador.

Componentes y Circuitos Electrónicos
José A. Garcia Souto / Pablo Acedo


www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_tecnologia_electronica/Personal/JoseAntonioGarcia

Configuraciones del Transistor como Dispositivo Amplificador

OBJETIVOS

- Entender el procedimiento de análisis de los parámetros característicos de amplificadores.
- Analizar los circuitos de pequeña señal correspondientes a amplificadores BJT de una etapa:
 - Emisor común.
 - Emisor común con resistencia de emisor.
 - Colector común.
 - Base común.
- Comparar las características de estas configuraciones.

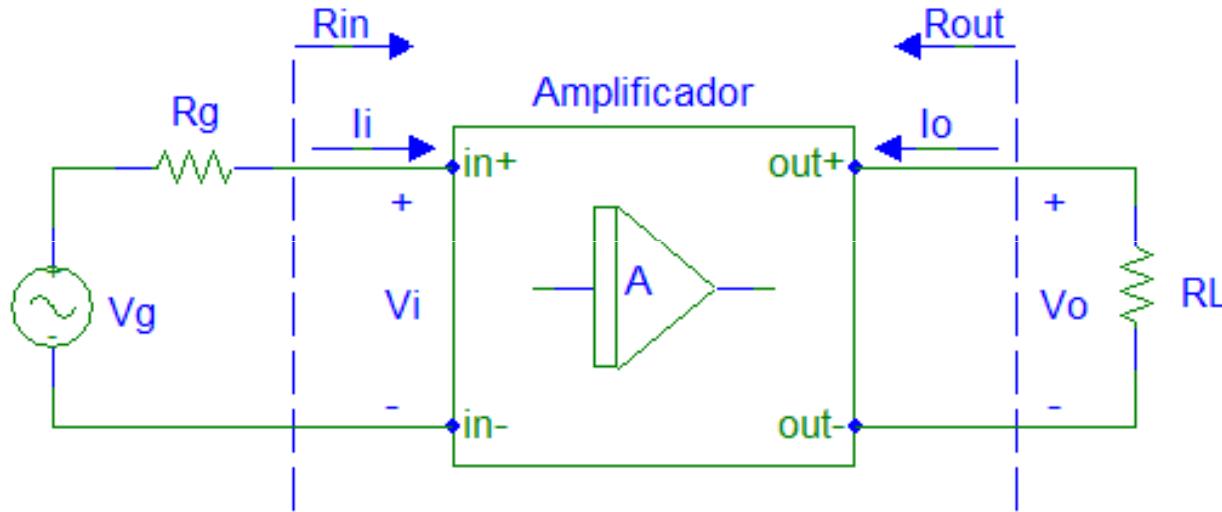Parámetros característicos de amplificadores




- Ganancia de Tensión, A_v y G_v
- Ganancia de corriente, A_i
- Resistencia de entrada, R_{in}
- Resistencia de salida, R_{out}

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \quad G_v = \frac{V_o}{V_g} \quad A_i = \frac{i_o}{i_i}$$

$$R_{in} = \frac{V_i}{i_i} \quad R_{out} = \frac{V_o}{i_o}$$

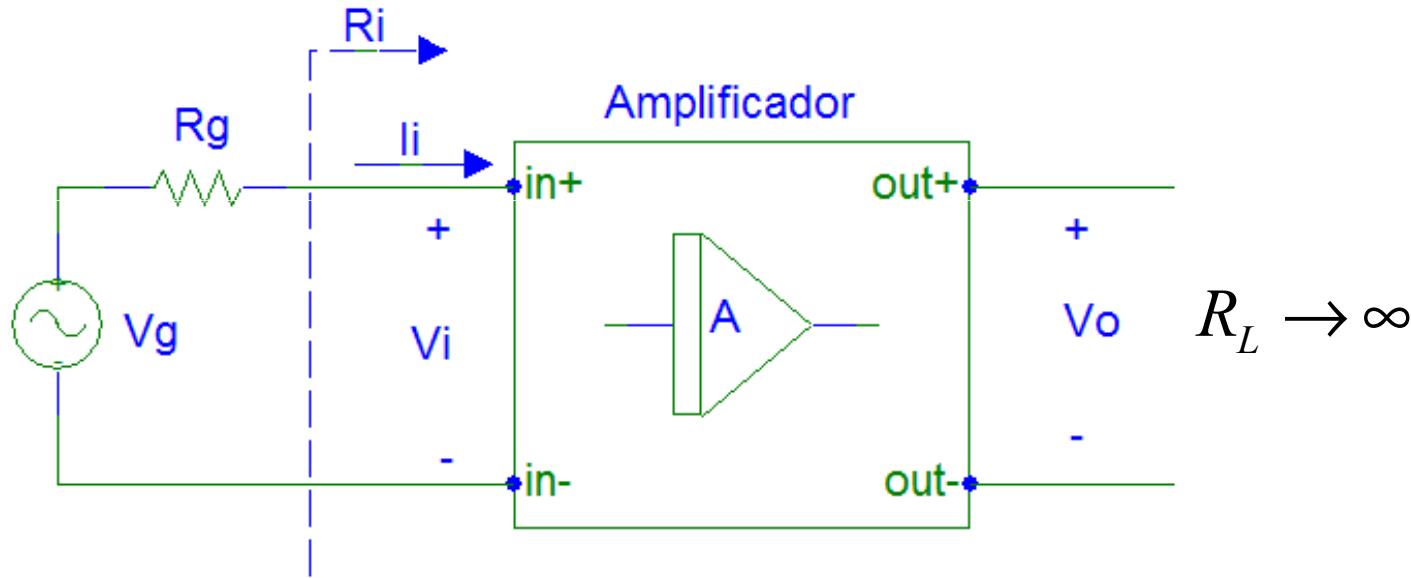Parámetros característicos en circuito abierto




- Ganancia de Tensión sin carga, A_{vo}
- Resistencia de entrada sin carga, R_i

$$A_{vo} = \left. \frac{V_o}{V_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$$

$$R_i = \left. \frac{V_i}{i_i} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$$

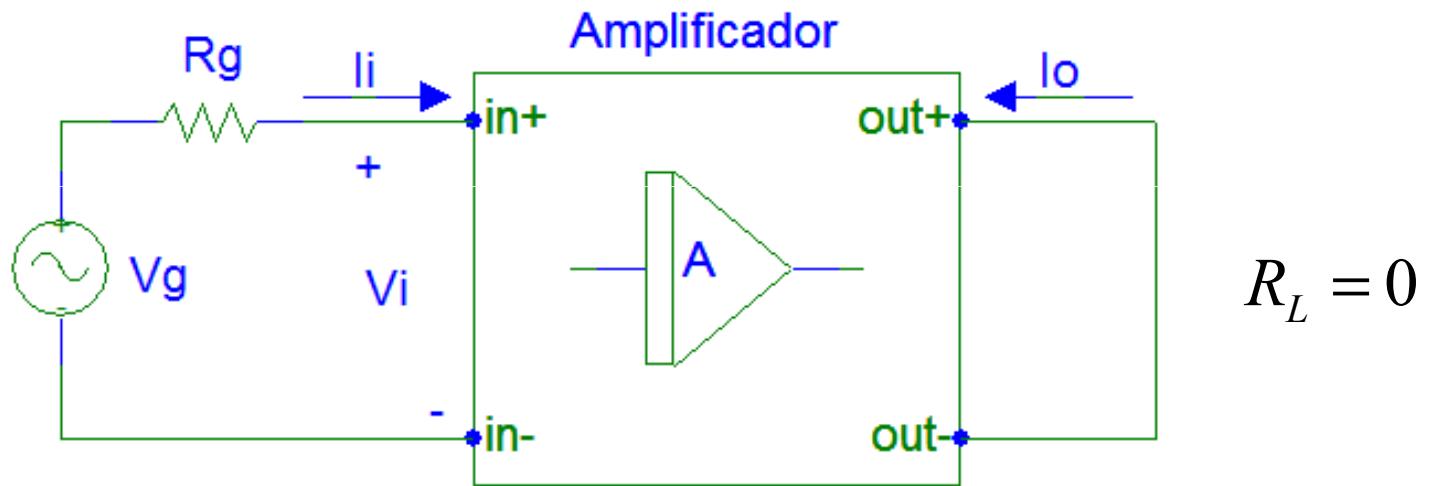Parámetros característicos en cortocircuito




- Ganancia de Corriente de cortocircuito, $A_{i(sc)}$
- Transconductancia de cortocircuito, G_m


$$A_{i(sc)} = \left. \frac{i_o}{i_i} \right|_{R_L=0}$$

$$G_m = \left. \frac{i_o}{V_i} \right|_{R_L=0}$$

Cálculo de Impedancias de entrada

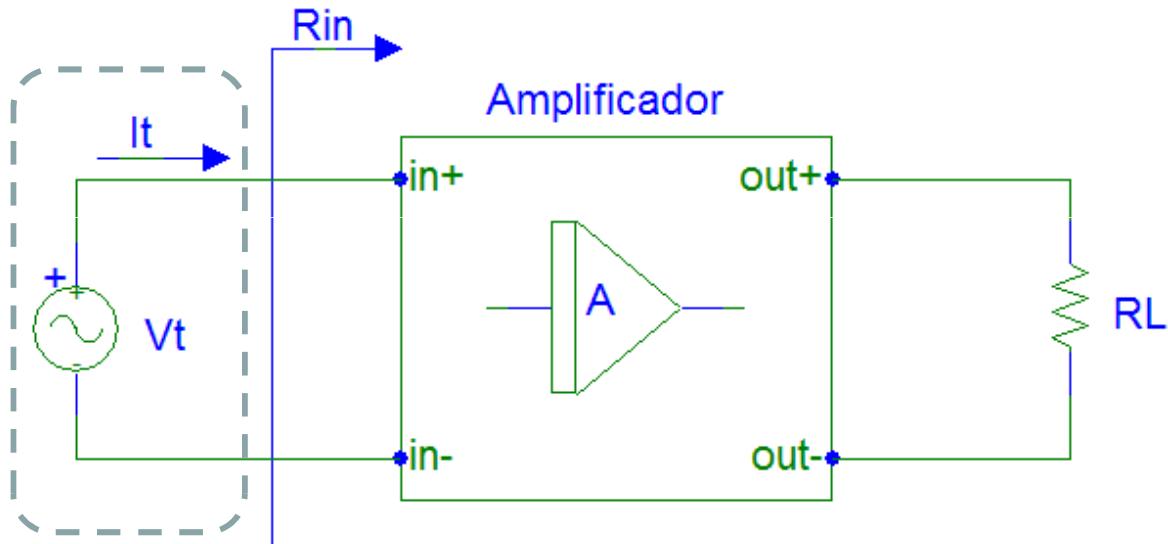


$$R_{in} = \frac{V_t}{i_t}$$

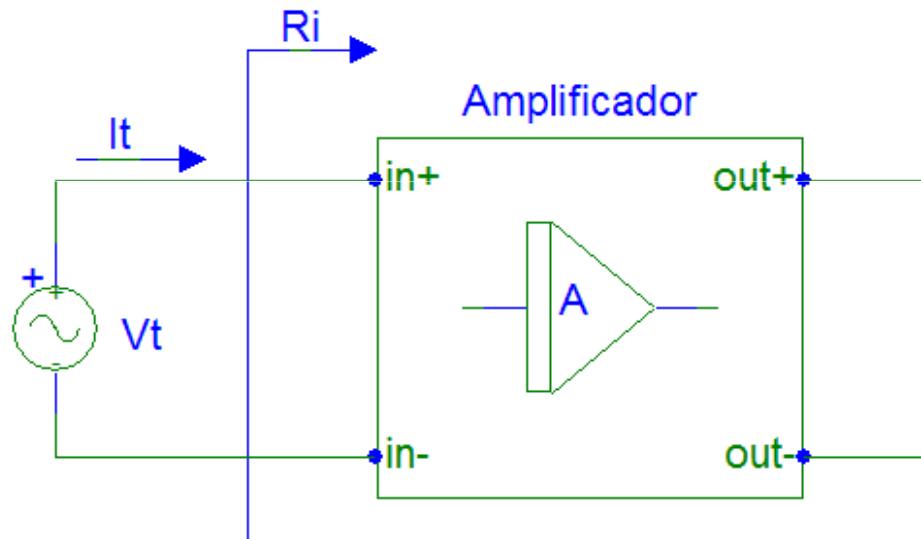


$$R_i = \left. \frac{V_t}{i_t} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$$

Cálculo de Impedancias de salida

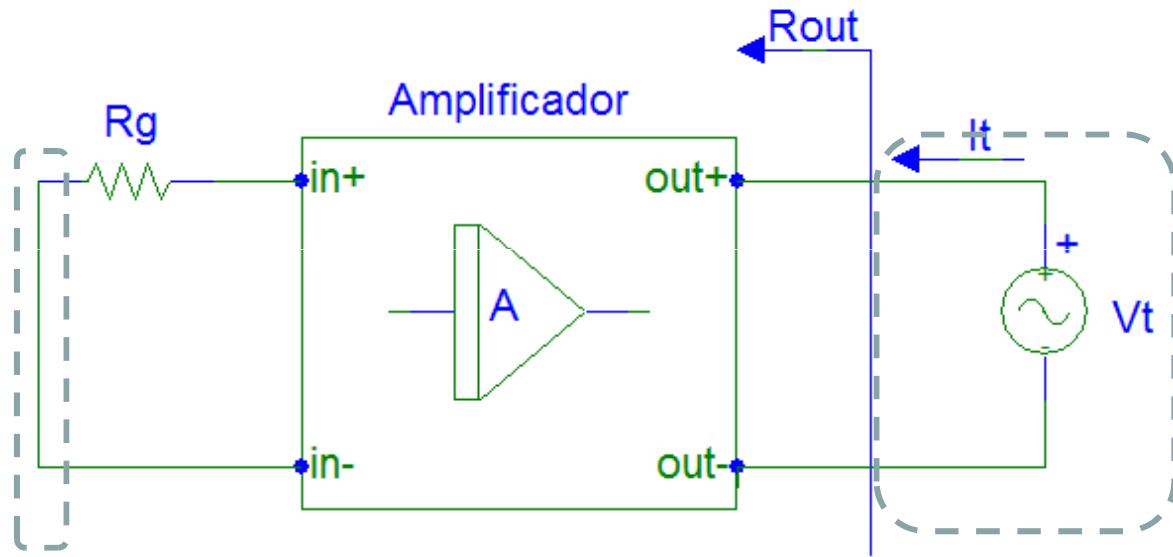


$$R_{out} = \left. \frac{V_t}{i_t} \right|_{V_g=0}$$

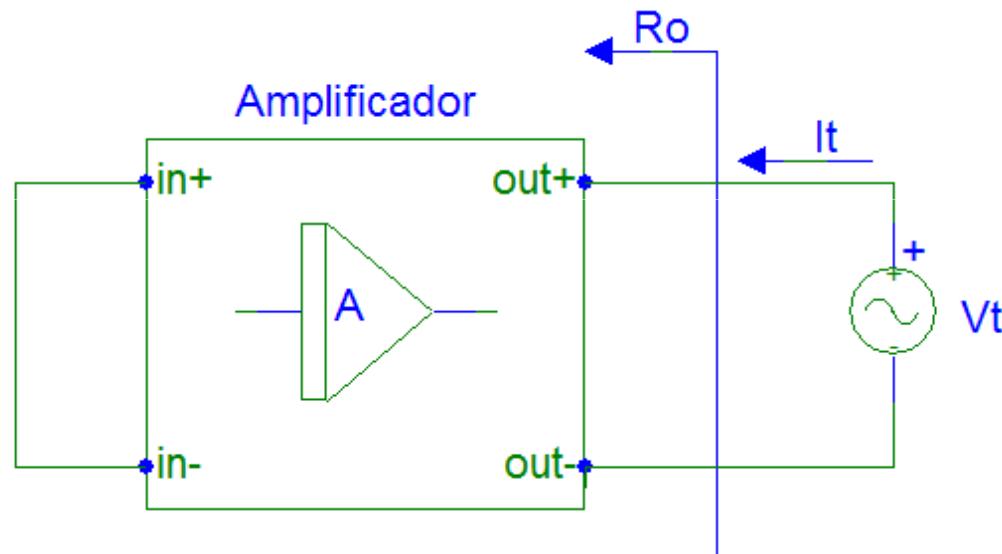

$$R_o = \left. \frac{V_t}{i_t} \right|_{V_i=0}$$

Equivalente de pequeña señal

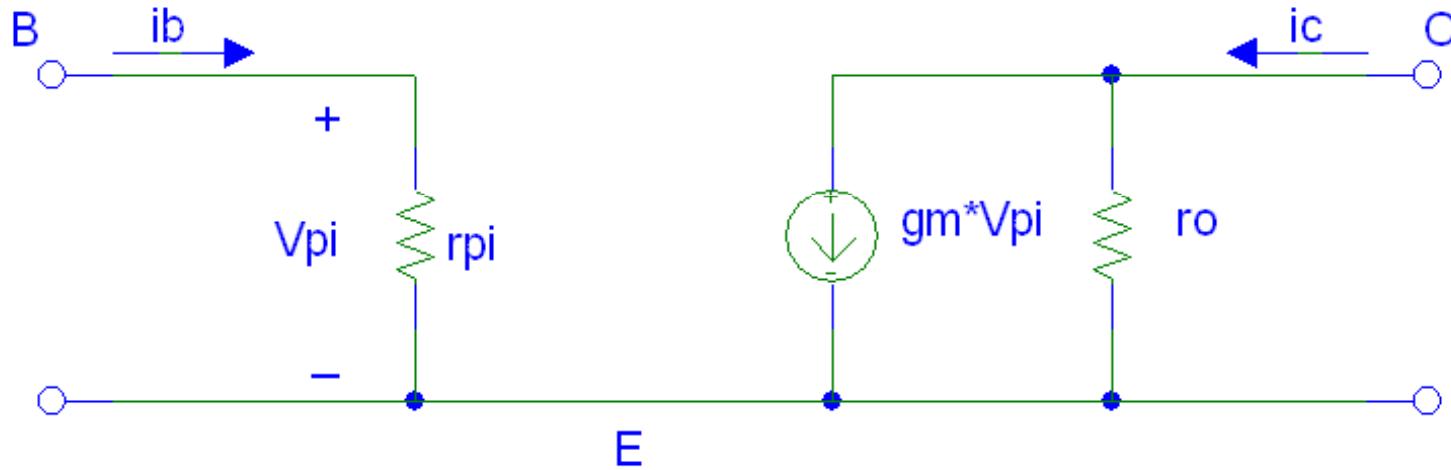

$$g_m = \frac{|I_{CQ}|}{V_T} (\Omega^{-1})$$


$$V_T|_{T_{amb}=300^\circ K} \approx 25 mV$$

$$r_\pi = \frac{\beta_o}{g_m} = \frac{\beta_o \cdot V_T}{|I_{CQ}|} (\Omega)$$

$$\beta_o = g_m \cdot r_\pi$$

$$r_0 = \frac{V_A}{|I_{CQ}|} (\Omega)$$

Ejemplo de pequeña señal

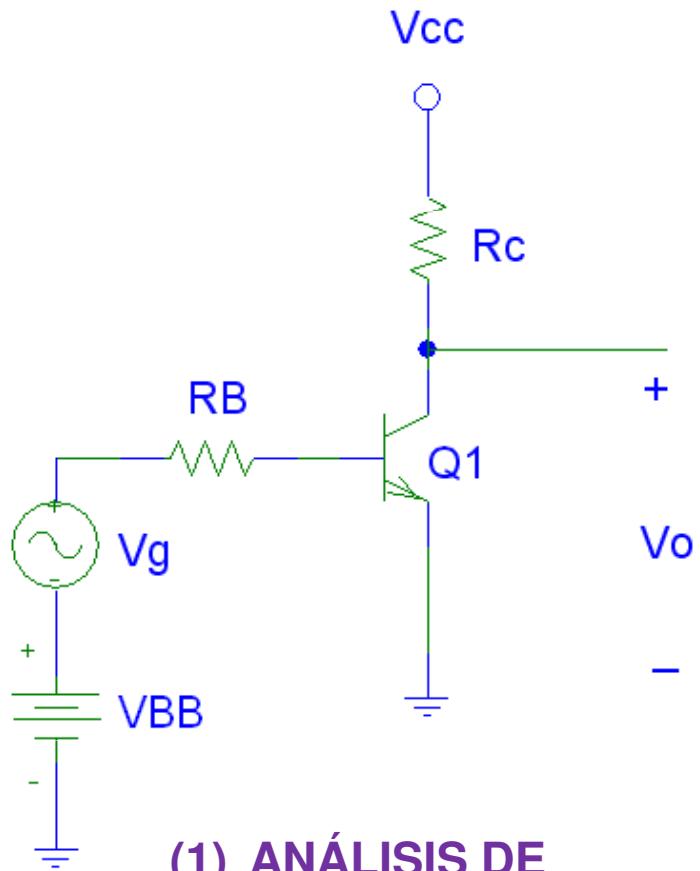


(1) ANÁLISIS DE
POLARIZACIÓN

$$V_g = 0V$$

- $R_C = 3 \text{ k}\Omega$
- $R_B = 15 \text{ k}\Omega$
- $V_{CC} = 18 \text{ V}$
- $V_{BB} = 1,2 \text{ V}$
- $V_g = 0,2 \text{ V} \text{ (pico)}$
- $V_{BE\text{-on}} = 0,6 \text{ V}$
- $\beta_F = 100$

$$\left. \begin{array}{l} V_{BE_Q} \approx 0,6V \\ I_{B_Q} \approx 40\mu A \\ I_{C_Q} \approx 4mA \\ V_{CE_Q} \approx 6V \end{array} \right\}$$

Ejemplo de pequeña señal

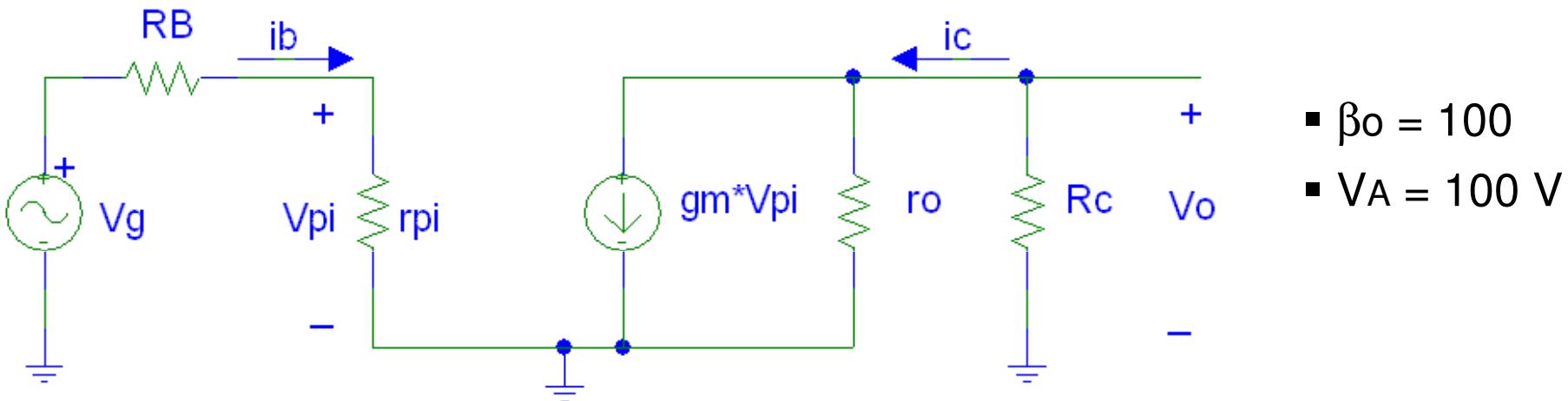

(2) PARÁMETROS DE PEQUEÑA SEÑAL

$$g_m = \frac{4mA}{25mV} = 160mA/V$$

$$r_\pi = \frac{100 \cdot 25mV}{4mA} = 625\Omega$$

$$r_0 = \frac{100V}{4mA} = 25k\Omega$$


(3) ANÁLISIS DE PEQUEÑA SEÑAL

$$\begin{cases} V_{BB} = 0V \\ V_{CC} = 0V \end{cases}$$


$$\begin{cases} V_0 = -g_m V_\pi (r_0 // R_C) & \frac{V_0}{V_g} = -g_m (r_0 // R_C) \frac{r_\pi}{R_B + r_\pi} \approx -17V/V \\ V_\pi = V_g \frac{r_\pi}{R_B + r_\pi} & \frac{V_0}{V_\pi} = -g_m (r_0 // R_C) \approx -428V/V \\ \frac{i_c}{i_b} = \beta_o = 100 A/A \end{cases}$$

Amplificadores de una etapa

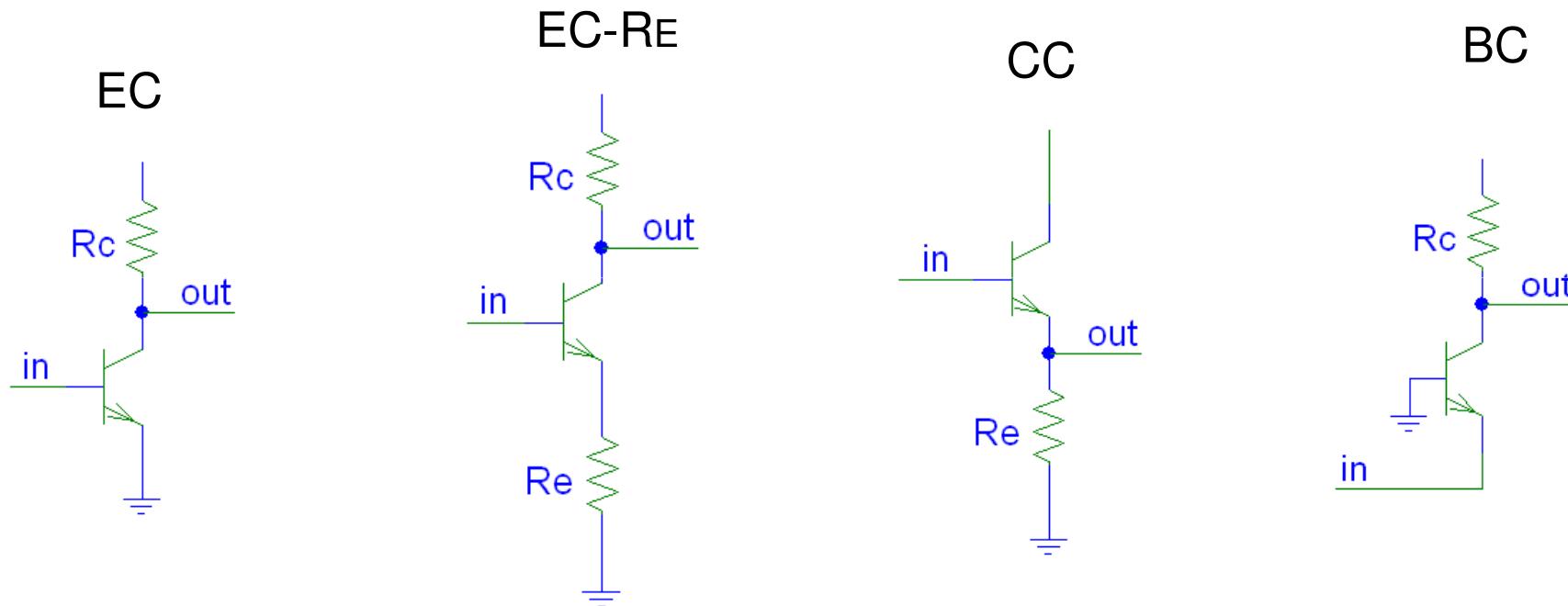- Amplificador en emisor común (EC)
- Amplificador en emisor común con RE y degeneración de emisor
- Amplificador en colector común (CC) o seguidor de emisor
- Amplificador en base común (BC)



Amplificador en emisor común (EC)

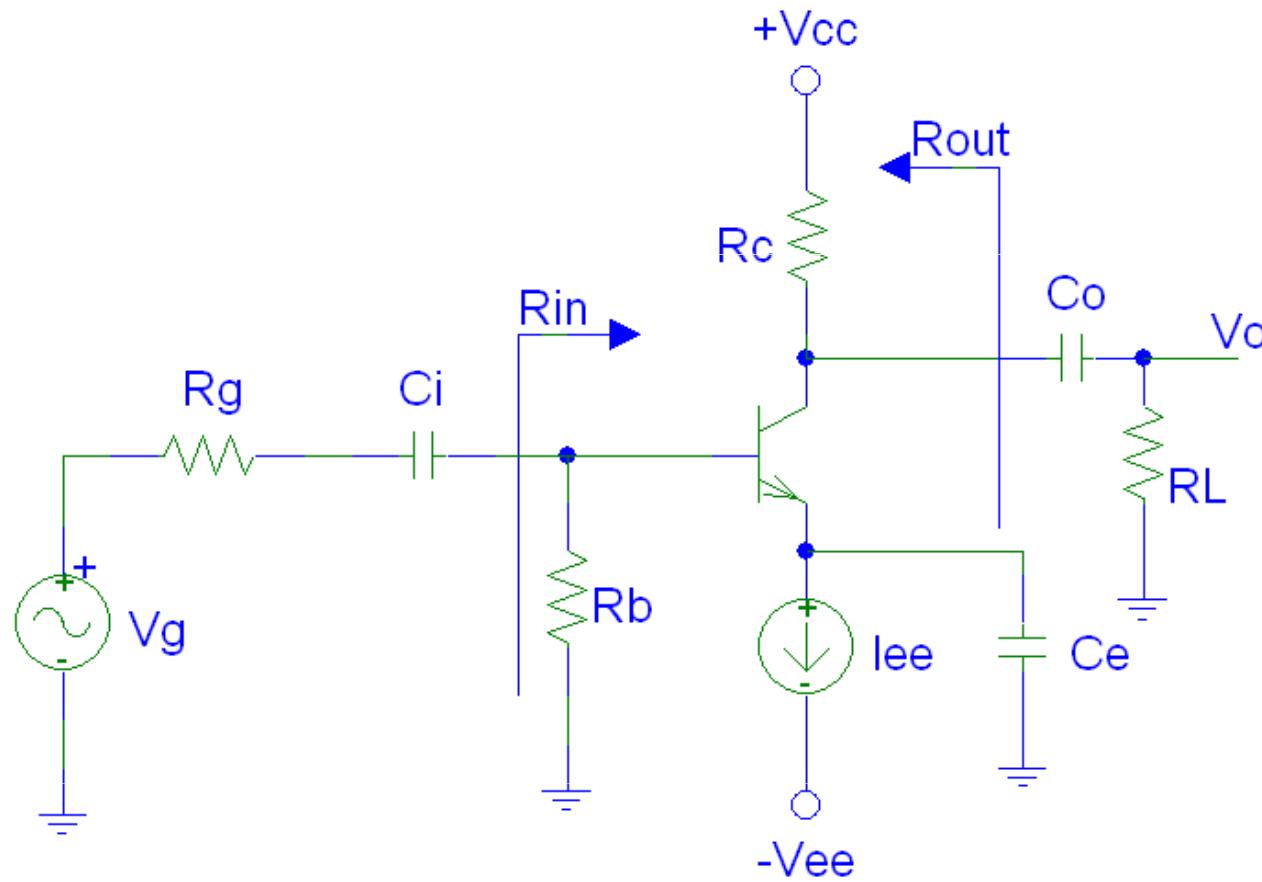

(1) ANÁLISIS DE POLARIZACIÓN

$C_i, C_o, C_e \rightarrow \infty$
(Circuito Abierto)

$$I_E = I_{ee}$$
$$I_{CQ} \approx I_{ee}$$

EJEMPLO

- $\beta_0 = 100$
- $V_A = 100 \text{ V}$
- $R_b = 100 \text{ k}\Omega$
- $R_c = 8 \text{ k}\Omega$
- $R_L = 100 \text{ k}\Omega$
- $V_{cc} = V_{ee} = 10\text{V}$
- $I_{ee} = 1\text{mA}$


$$I_{CQ} \approx 1\text{mA}$$

$$g_m = 40\text{mA/V}$$

$$r_\pi = 2,5\text{k}\Omega$$

$$r_0 = 100\text{k}\Omega$$

Emisor Común (Impedancias)

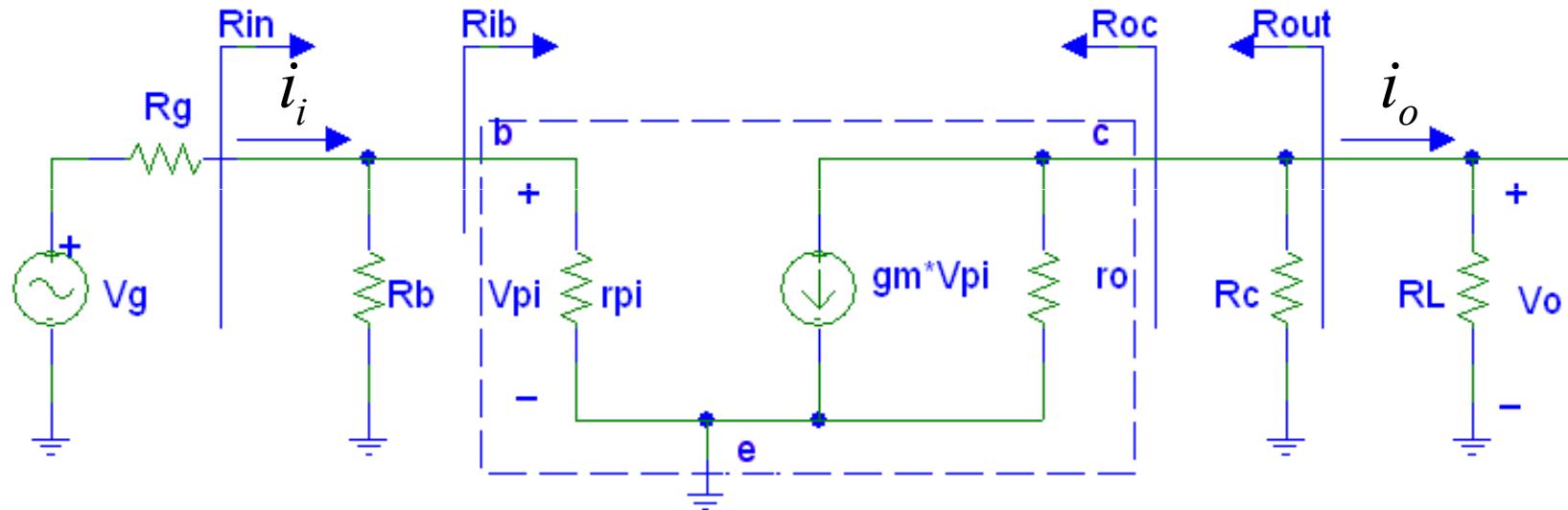

(2) ANÁLISIS DE PEQUEÑA SEÑAL

$$R_{ib} = r_\pi$$

$$R_{in} = R_b // r_\pi$$


$$R_{in} \Big|_{R_b \gg r_\pi} \approx r_\pi$$

$$R_{oc} = r_o$$

$$R_{out} = R_c // r_o$$

$$R_{out} \Big|_{r_o \gg R_c} \approx R_c$$

Emisor Común (Pequeña señal)

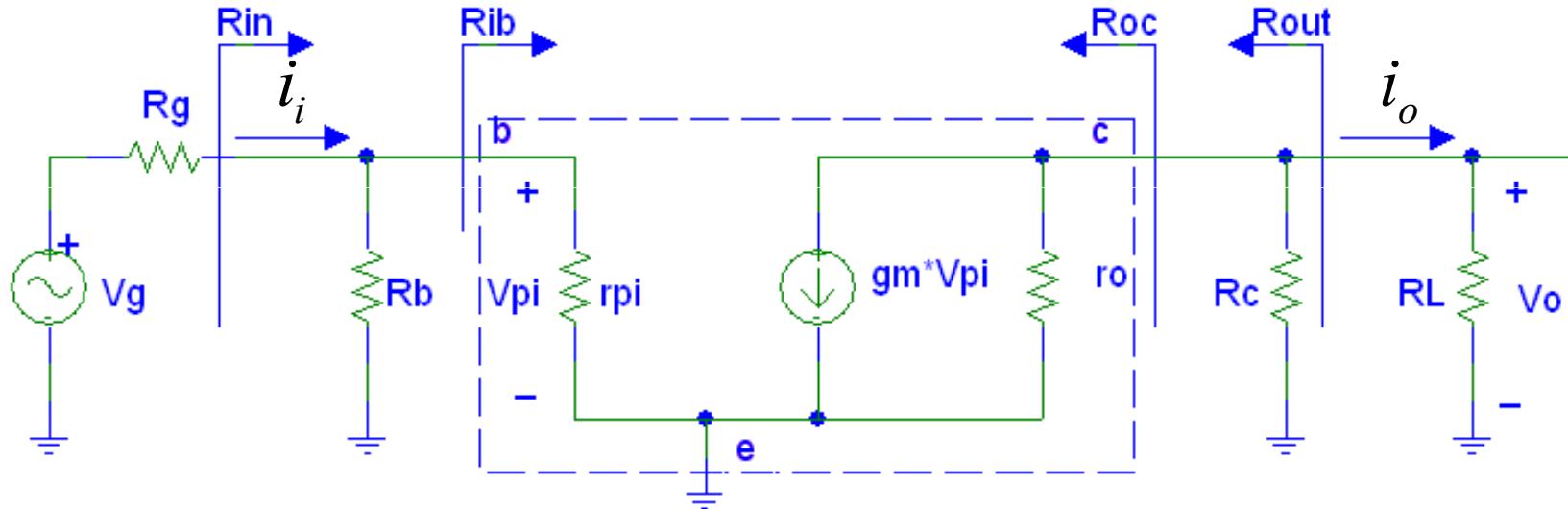


(2) ANÁLISIS DE PEQUEÑA SEÑAL

$$i_i = \frac{V_g}{R_g + R_{in}}$$

$$V_\pi = V_g \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}}$$

$$i_o = -g_m V_\pi \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \quad V_o = -g_m V_\pi (r_o // R_c // R_L)$$

Emisor Común (Ganancia)

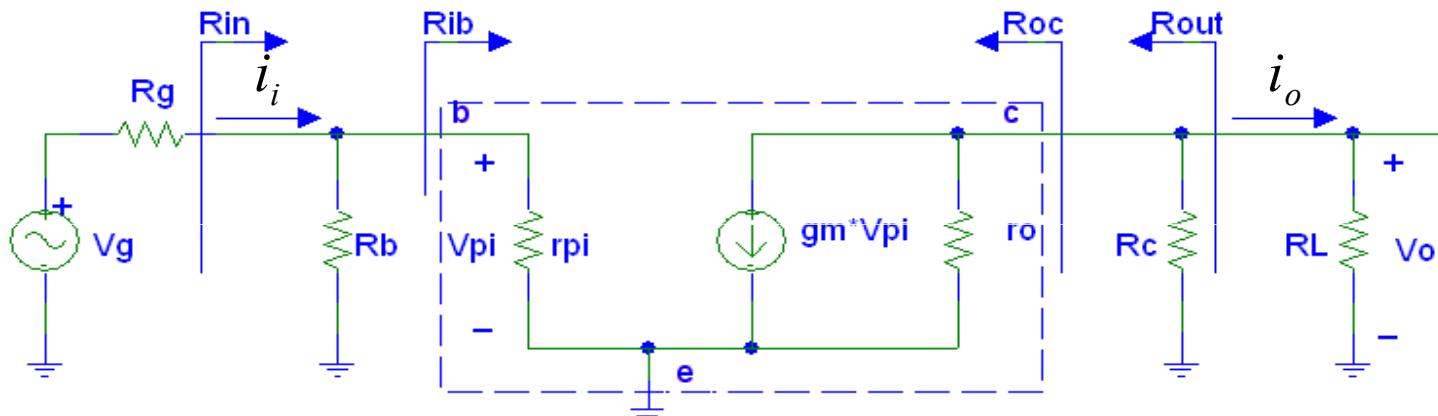

$$A_v = \frac{V_o}{V_\pi} = -g_m (r_o \parallel R_c \parallel R_L)$$

$$G_v = \frac{V_o}{V_g} = -g_m (r_o \parallel R_c \parallel R_L) \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}}$$


$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = -g_m \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} R_{in}$$

$$A_{vo} \Big|_{r_o \gg R_c} \approx -g_m R_c$$

$$G_v \Big|_{R_b \gg r_\pi} \approx -\frac{\beta_o}{R_g + r_\pi} (r_o \parallel R_c \parallel R_L)$$

$$A_{i(sc)} \Big|_{R_b \gg r_\pi} = -\beta_o$$


Amplificador en emisor común con RE

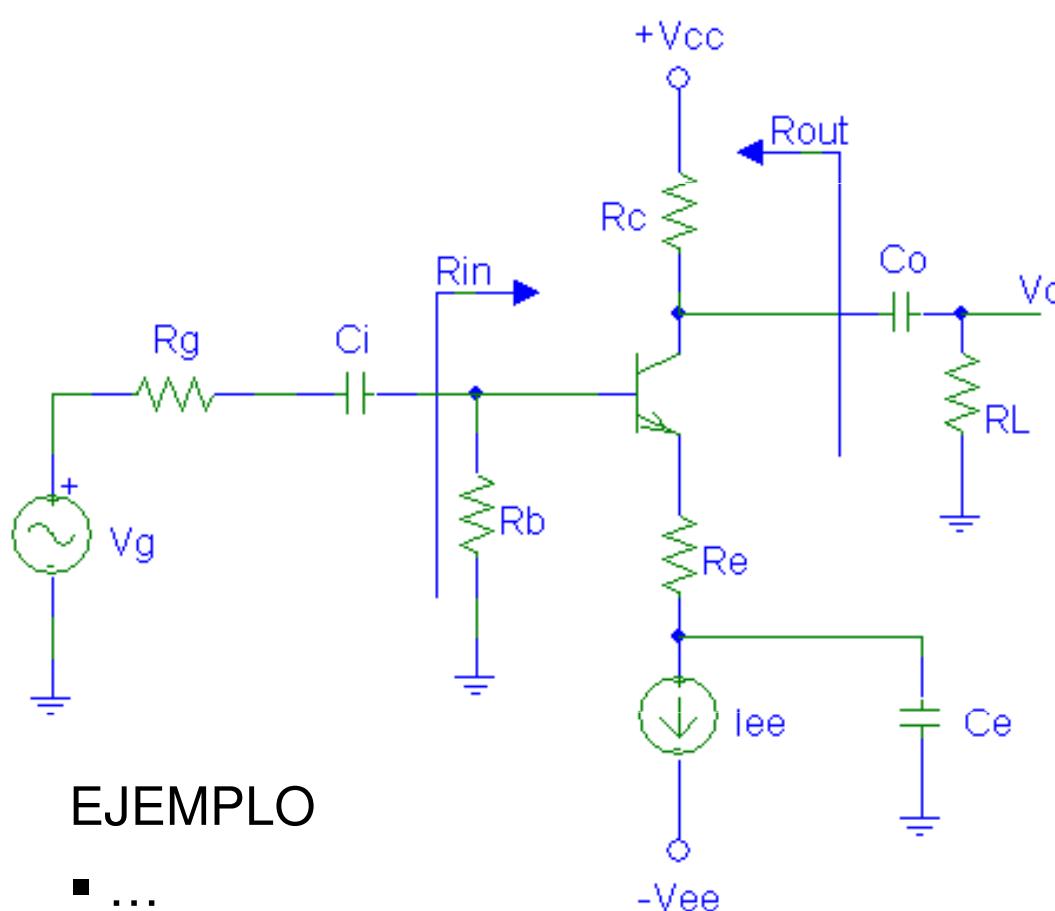

EJEMPLO


- ...
- $R_E = 1 \text{ k}\Omega$

$$I_{cQ} \approx 1mA$$

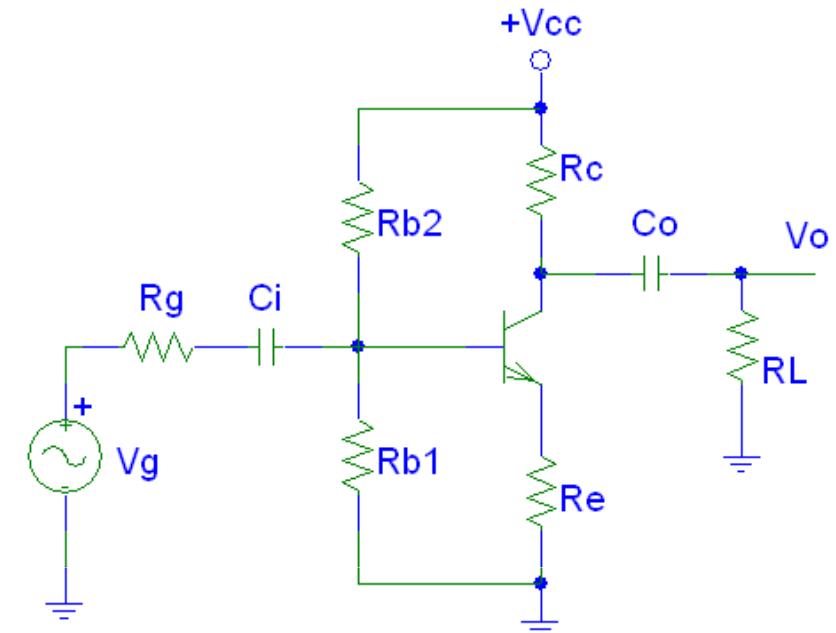


$$R_b = R_{b1} // R_{b2}$$

Emisor Común con RE (Impedancia)

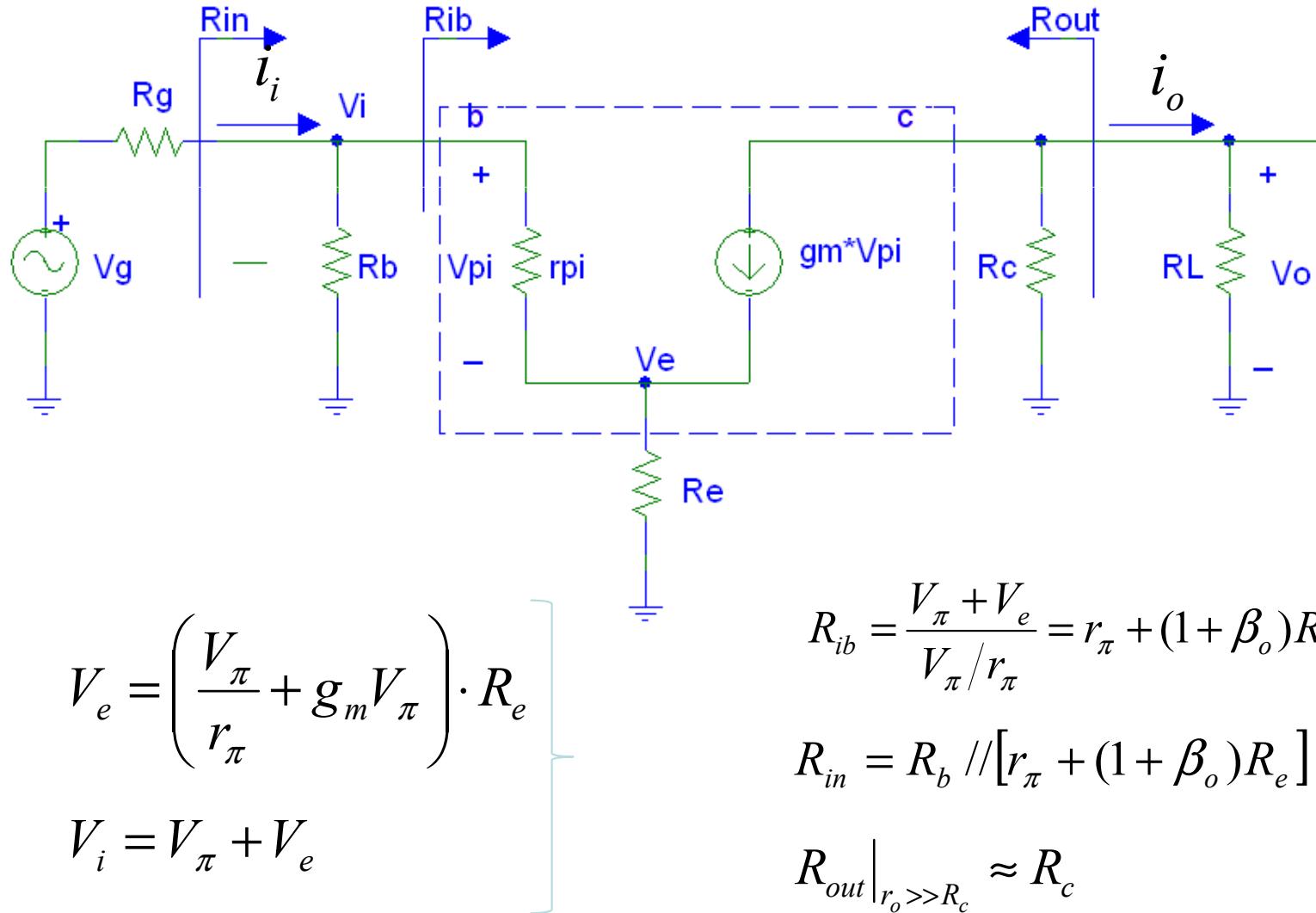

Emisor Común con RE (Peq. señal)

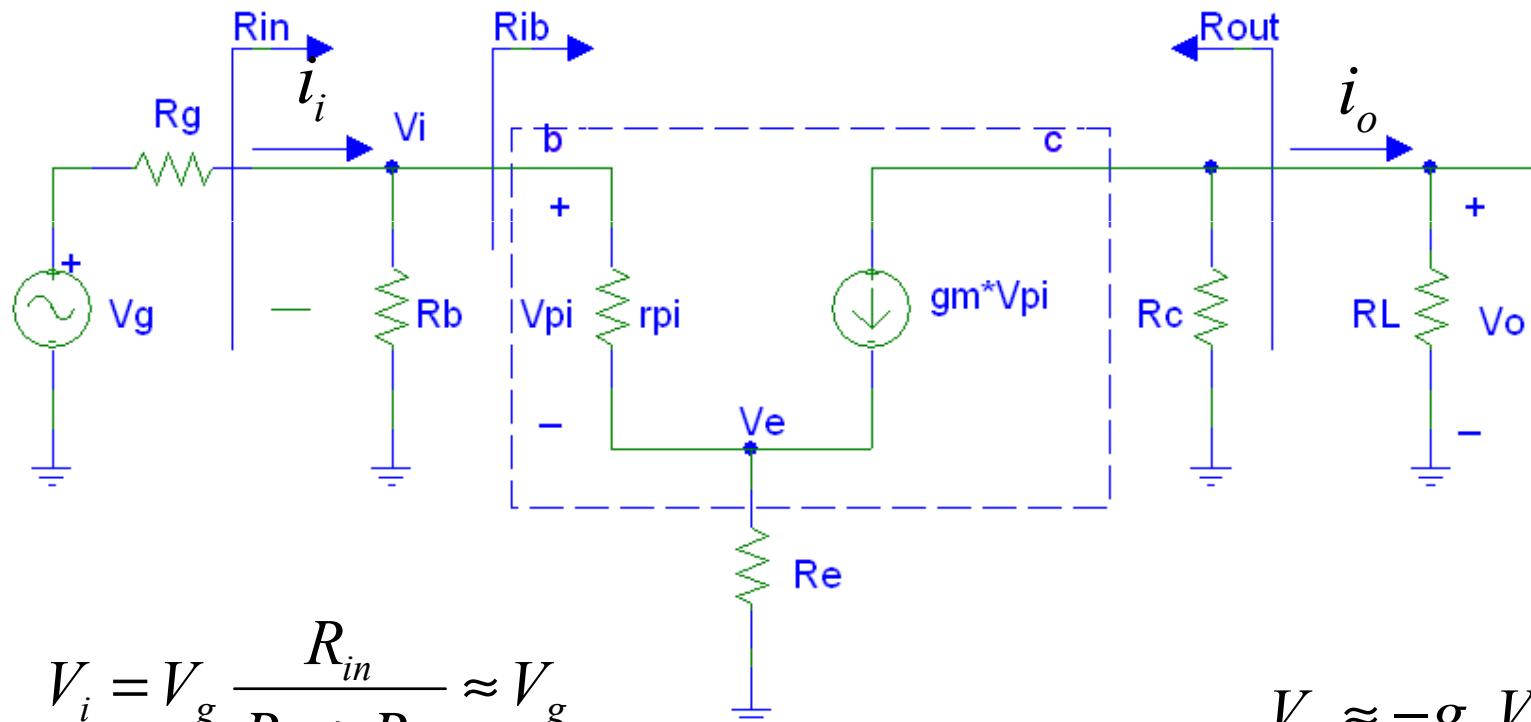

$$V_i = V_g \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}} \approx V_g$$

$$V_e = \left(\frac{V_\pi}{r_\pi} + g_m V_\pi \right) \cdot R_e$$

$$V_i = V_\pi + V_e$$


$$\frac{V_\pi}{V_i} \approx \frac{1}{1 + g_m R_e}$$

$$V_o \approx -g_m V_\pi (R_c // R_L)$$

$$i_i = \frac{V_g}{R_g + R_{in}}$$

$$i_o = -g_m V_\pi \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}}$$

Emisor Común con RE (Ganancia)

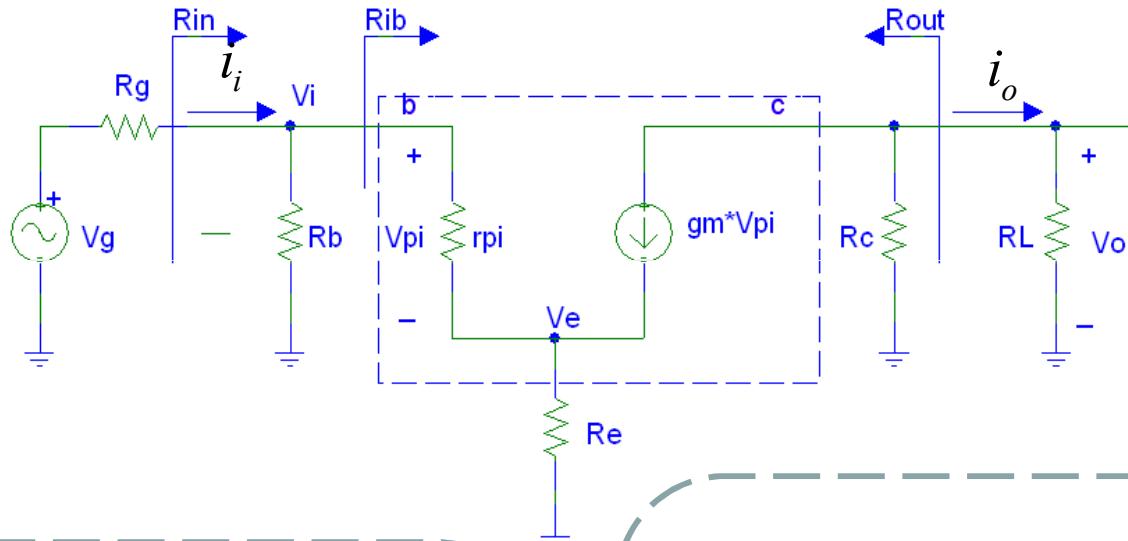

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta_o (R_c // R_L)}{r_\pi + (1 + \beta_o) R_e}$$


$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = -\beta_o \frac{R_c}{R_L + R_c} \frac{R_b + R_{ib}}{R_b}$$

$$G_v \Big|_{r_\pi \ll \beta_o R_e} \approx -\frac{(R_c // R_L)}{R_e} \approx -\frac{R_c}{R_e} \cdot \frac{R_L}{R_c + R_L}$$

$$A_{vo} = -\frac{\beta_o R_c}{r_\pi + (1 + \beta_o) R_e} \approx -\frac{g_m R_c}{1 + g_m R_e}$$


$$A_{i(sc)} \Big|_{R_b \gg R_{ib}} \approx -\beta_o$$

Amplificador en colector común (CC)

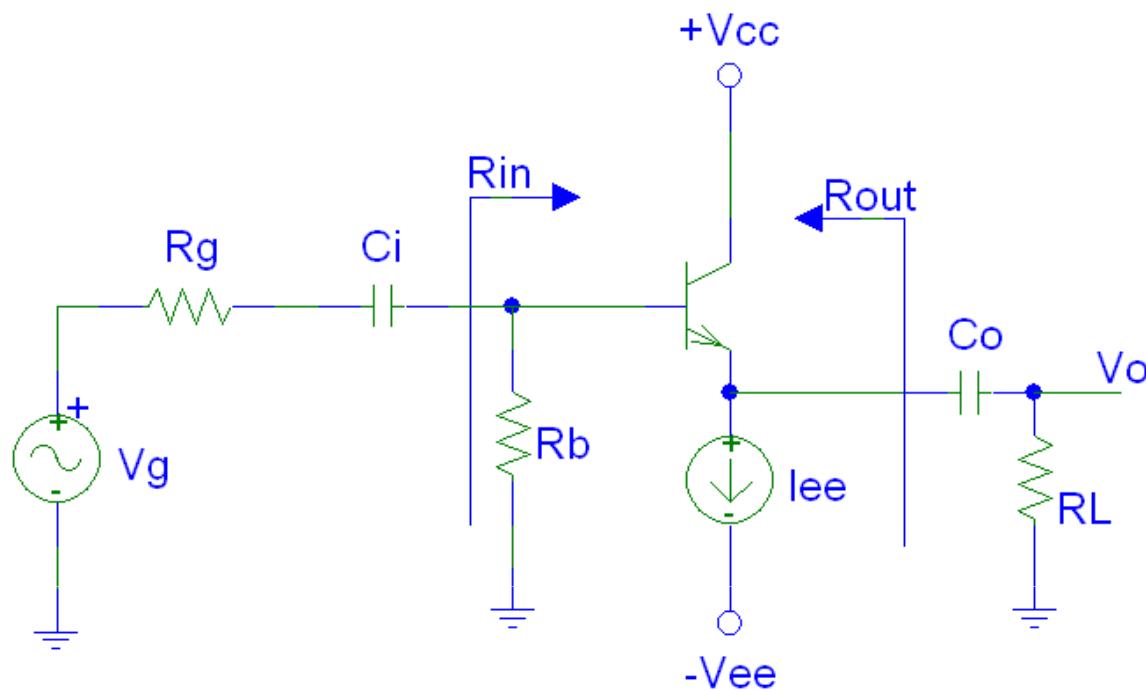

EJEMPLO
■ ...


$$I_{CQ} \approx 1mA$$

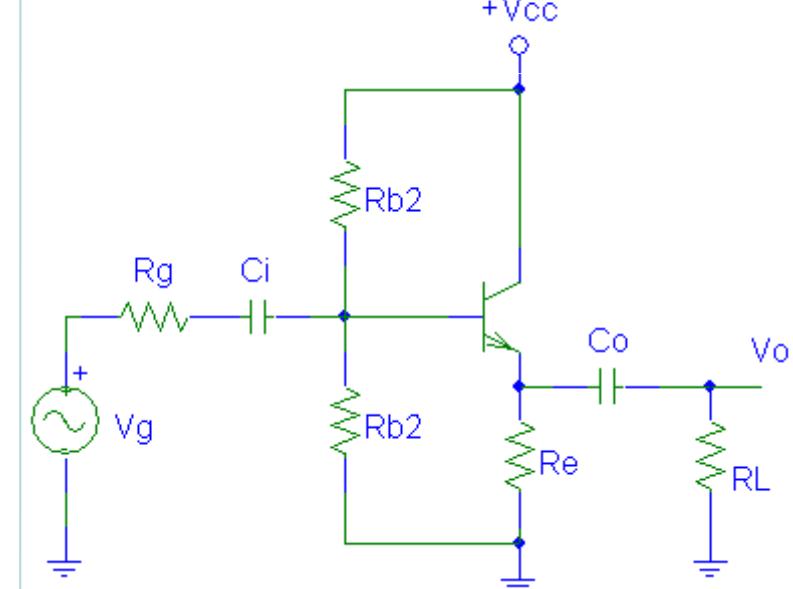

$$R_b = R_{b1} // R_{b2}$$

$$R_{EMISOR} = R_e // R_L$$

Colector Común (Impedancias)

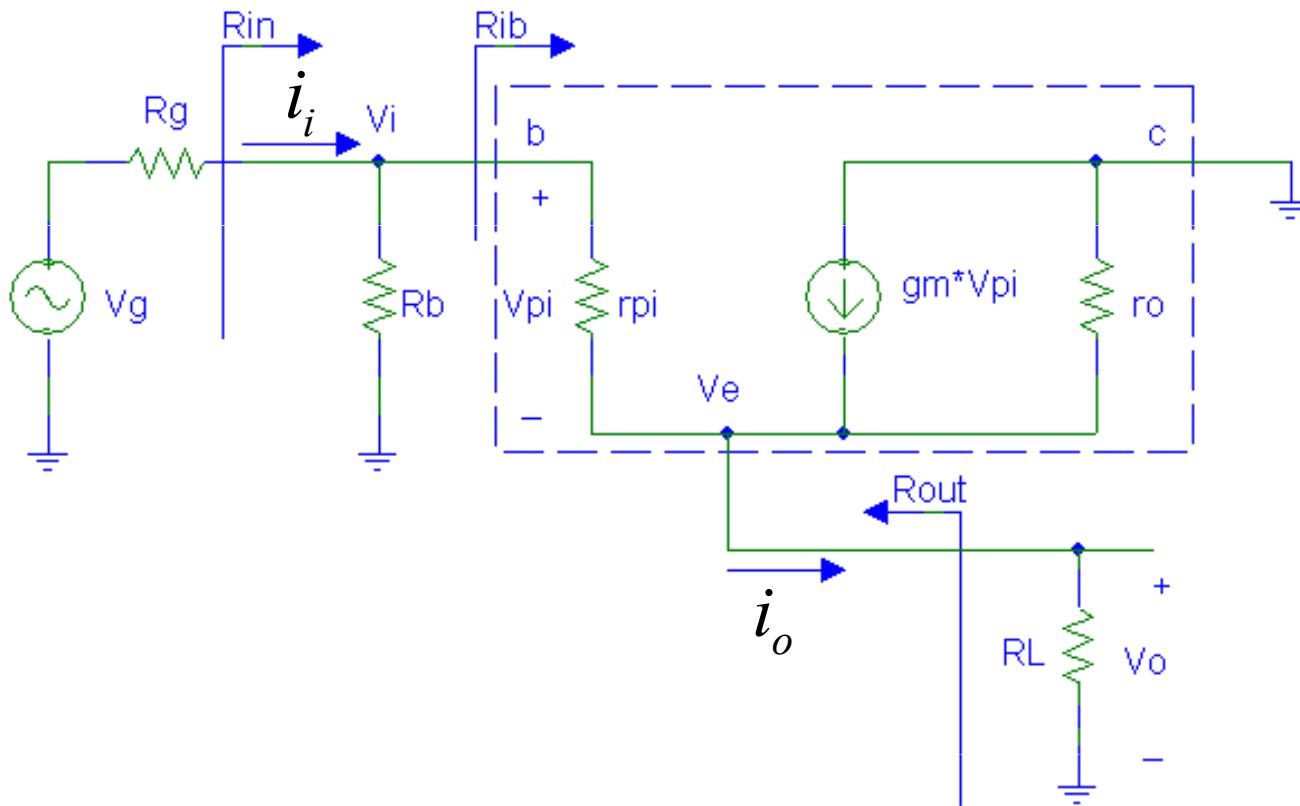


$$R_{EM} = r_o // R_L$$

$$R_{out} = r_o // \frac{r_\pi + (R_b // R_g)}{1 + \beta_o} \approx \frac{r_\pi + (R_b // R_g)}{1 + \beta_o}$$

$$R_{ib} = \frac{V_\pi + V_e}{V_\pi / r_\pi} = r_\pi + (1 + \beta_o) \cdot R_{EM}$$

Colector Común (Pequeña señal)

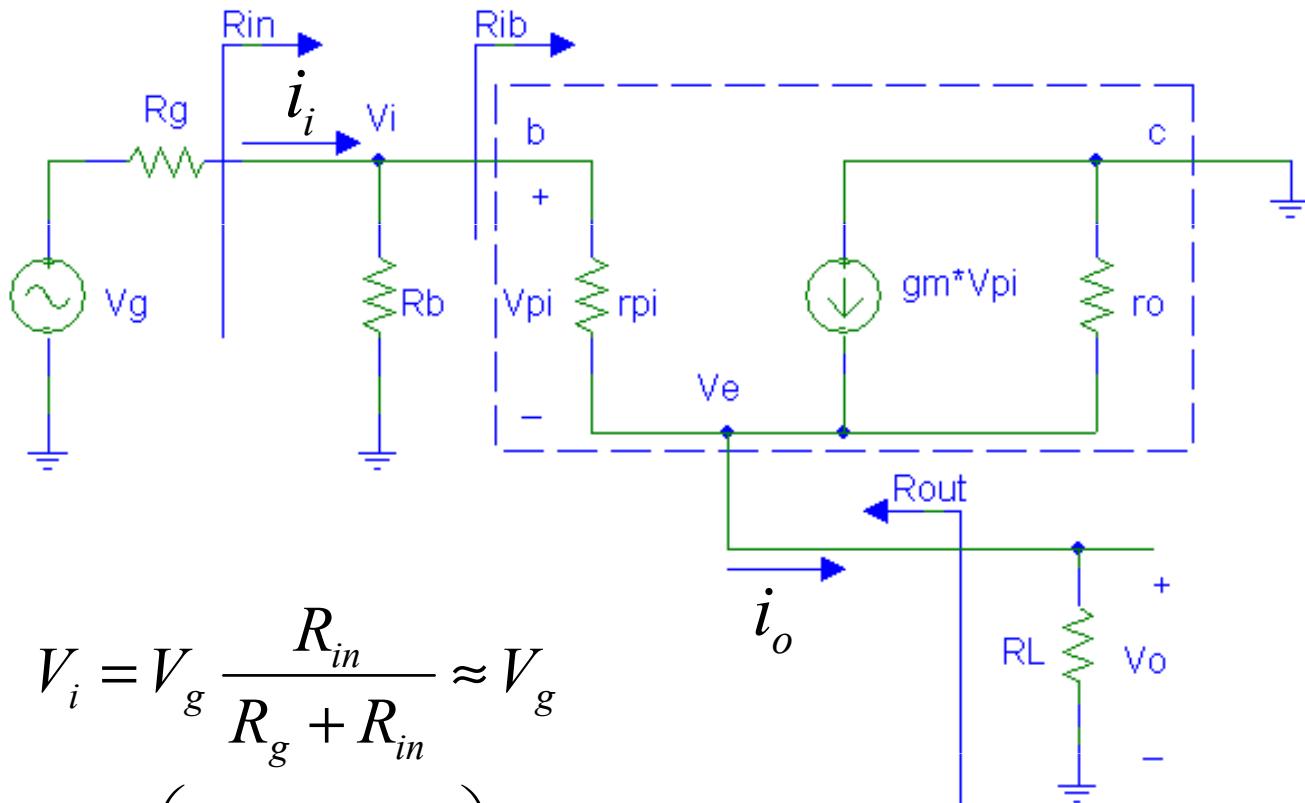

$$V_i = V_g \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}} \approx V_g$$

$$V_e = \left(\frac{V_\pi}{r_\pi} + g_m V_\pi \right) \cdot R_{EM}$$


$$V_i = V_\pi + V_e$$

$$R_{EM} = r_o // R_L$$

$$V_o = V_e$$

$$i_o = \left(\frac{V_\pi}{r_\pi} + g_m V_\pi \right) \left(\frac{r_o}{r_o + R_L} \right)$$

Colector Común (Ganancia)

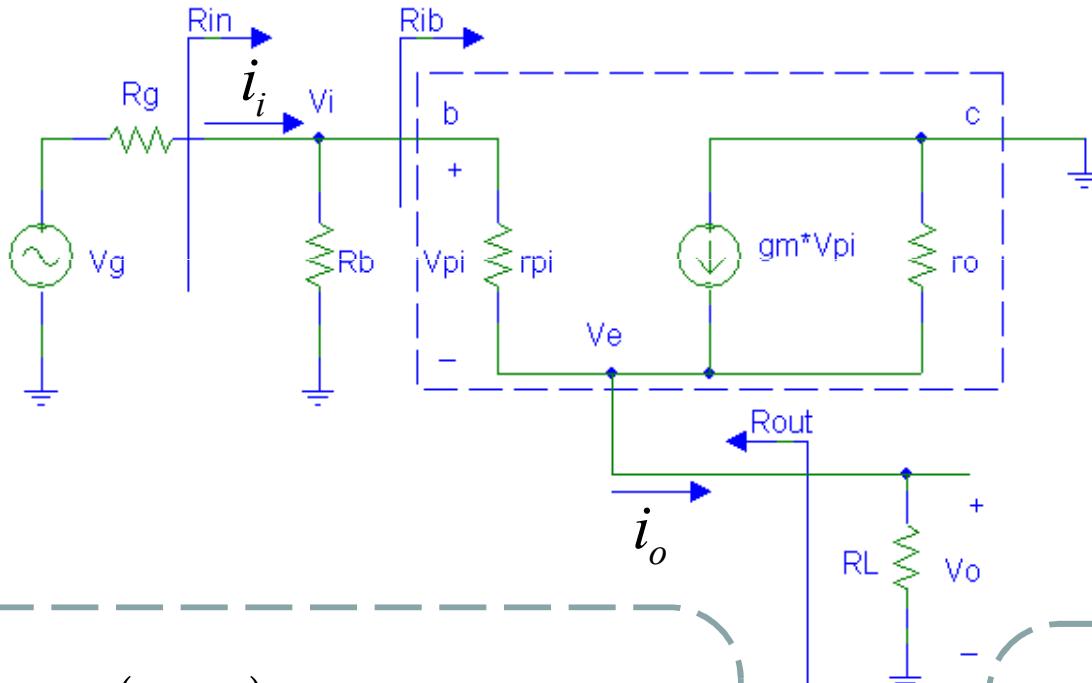


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1 + \beta_o) \cdot R_{EM}}{r_\pi + (1 + \beta_o) \cdot R_{EM}}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = (1 + \beta_o) \frac{r_o}{r_o + R_L} \frac{R_b + R_{ib}}{R_b}$$

$$G_v = \frac{V_o}{V_g} \approx 1$$

$$A_{i(sc)} \Big|_{\substack{R_g \ll R_{in} \\ R_b \gg R_{ib}}} \approx 1 + \beta_o$$

Amplificador en base común (BC)

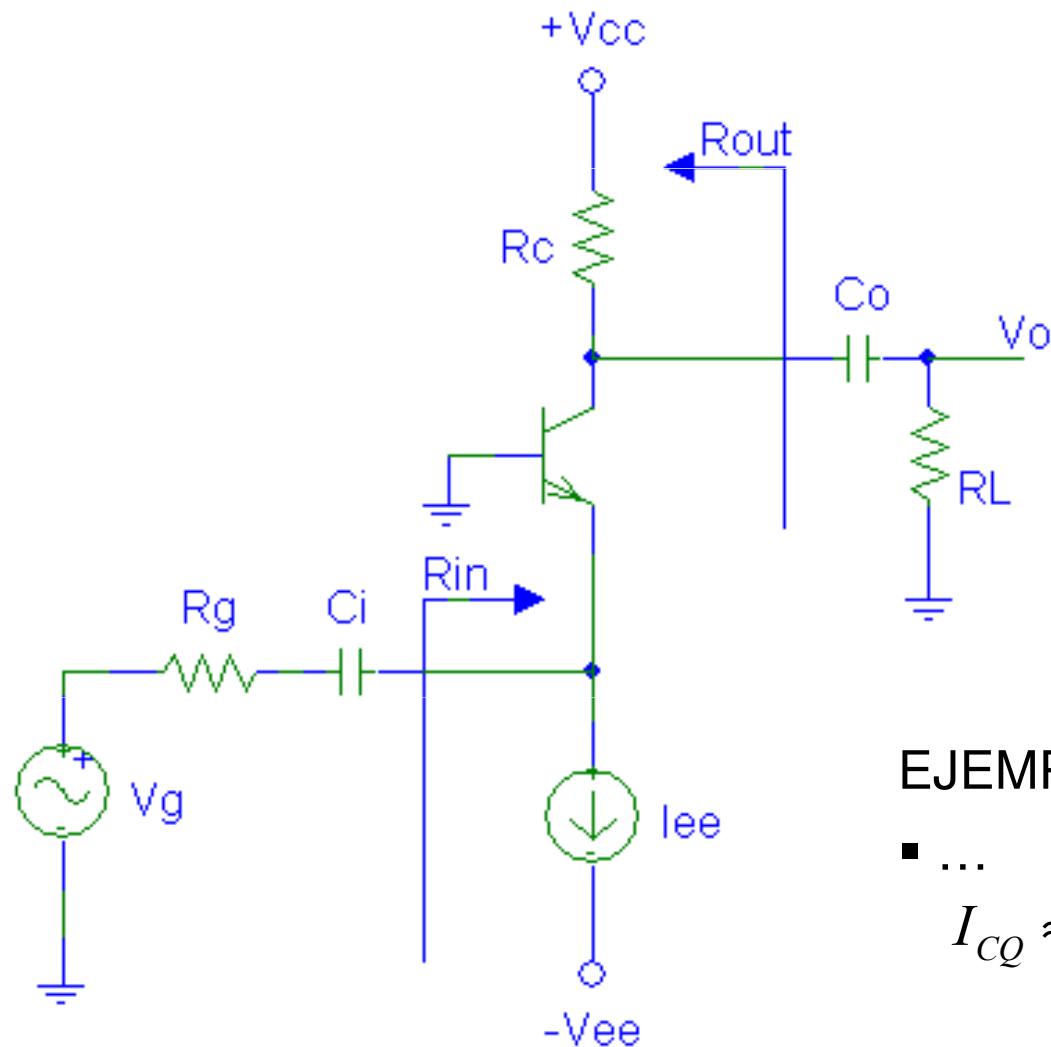


EJEMPLO

- ...

$$I_{CQ} \approx 1mA$$

Base Común (Pequeña señal)

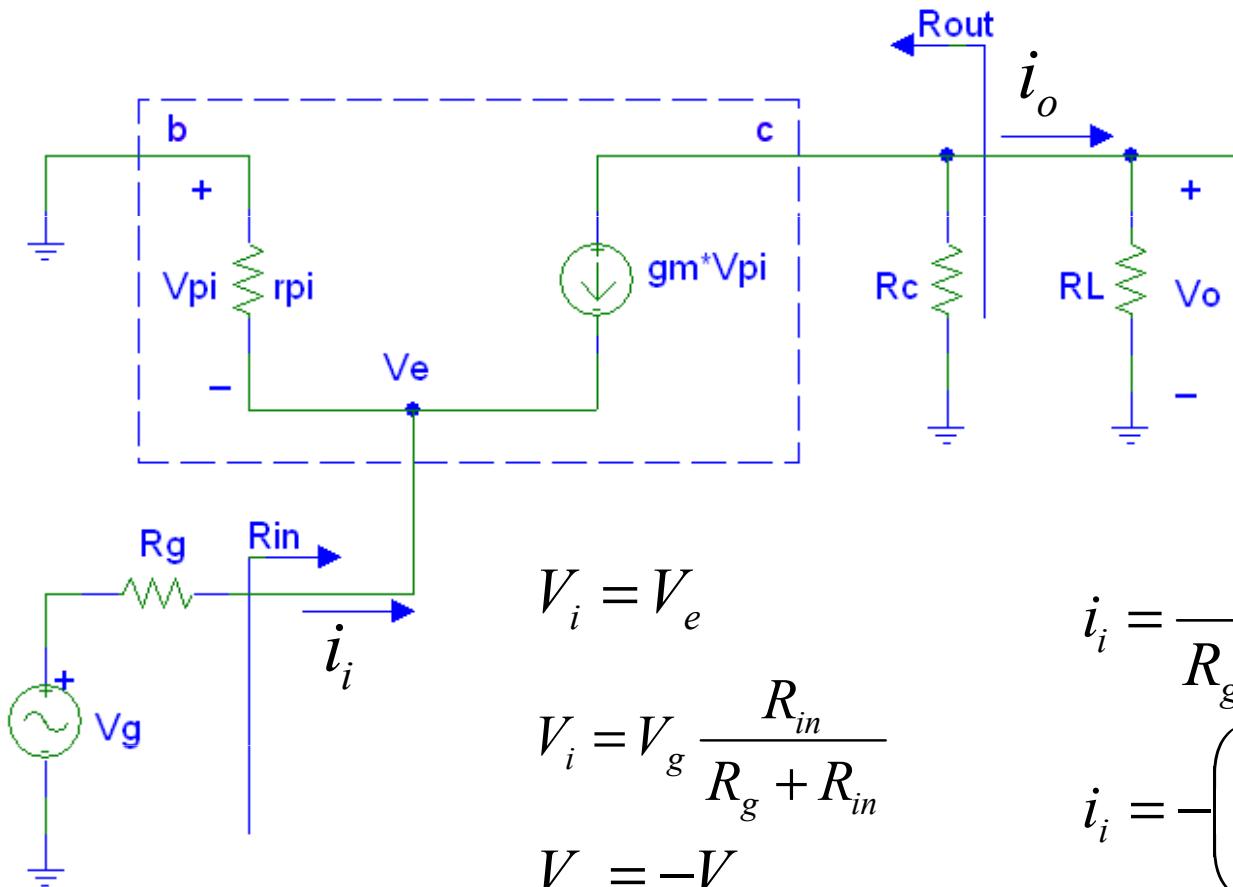

$$V_i = V_g \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}}$$

$$V_e = -V_\pi$$


$$V_o \approx -g_m V_\pi (R_c // R_L)$$

$$i_i = \frac{V_g}{R_g + R_{in}}$$

$$i_i = -\left(\frac{V_\pi}{r_\pi} + g_m V_\pi \right)$$

$$i_o = -g_m V_\pi \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}}$$

Base Común (Características)

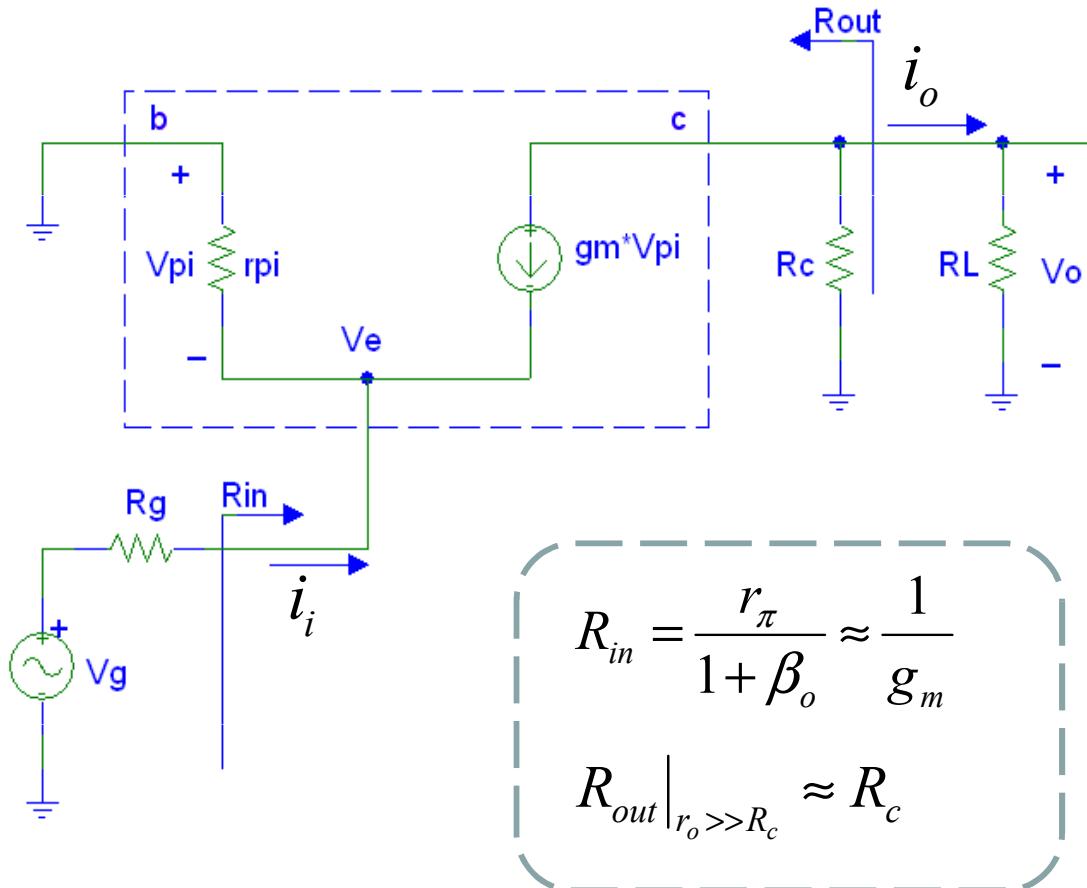

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = +g_m (R_c // R_L)$$

$$R_{in} = \frac{r_\pi}{1 + \beta_o} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$R_{out} \Big|_{r_o \gg R_c} \approx R_c$$


$$A_{vo} = +g_m R_c$$

$$A_{i(sc)} = \alpha$$

Comparación

Etapa	Rin	Rout	Av	Ai(sc)
EC	$R_b // r_\pi \approx r_\pi$	$R_c // r_o$	\star $-g_m(r_o // R_c // R_L)$	$-g_m R_{in} \approx -\beta_o$
EC-RE	\star $R_b // [r_\pi + (1 + \beta_o) R_e]$	R_c	\star $-\frac{\beta_o (R_c // R_L)}{r_\pi + (1 + \beta_o) \cdot R_e}$	$-\beta_o \frac{R_b + R_{ib}}{R_b} \approx -\beta_o$
CC	\star $R_b // [r_\pi + (1 + \beta_o) \cdot R_{EM}]$	$\frac{\star}{1 + \beta_o} \frac{r_\pi + (R_b // R_g)}{1 + \beta_o}$	$\frac{(1 + \beta_o) \cdot R_{EM}}{r_\pi + (1 + \beta_o) \cdot R_{EM}} \approx 1$	$(1 + \beta_o) \frac{R_b + R_{ib}}{R_b}$
BC	$\frac{r_\pi}{1 + \beta_o} \approx \frac{1}{g_m}$	\star R_c	$+ g_m (R_c // R_L)$	$\frac{\beta_o}{(1 + \beta_o)} = \alpha$
	$G_v = A_v \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}}$	$G_v _{EC}^{máx} \approx -g_m r_o = -\frac{V_A}{V_T}$	$G_v _{CC}^{máx} \approx 1$	


Ejemplo: Circuito práctico

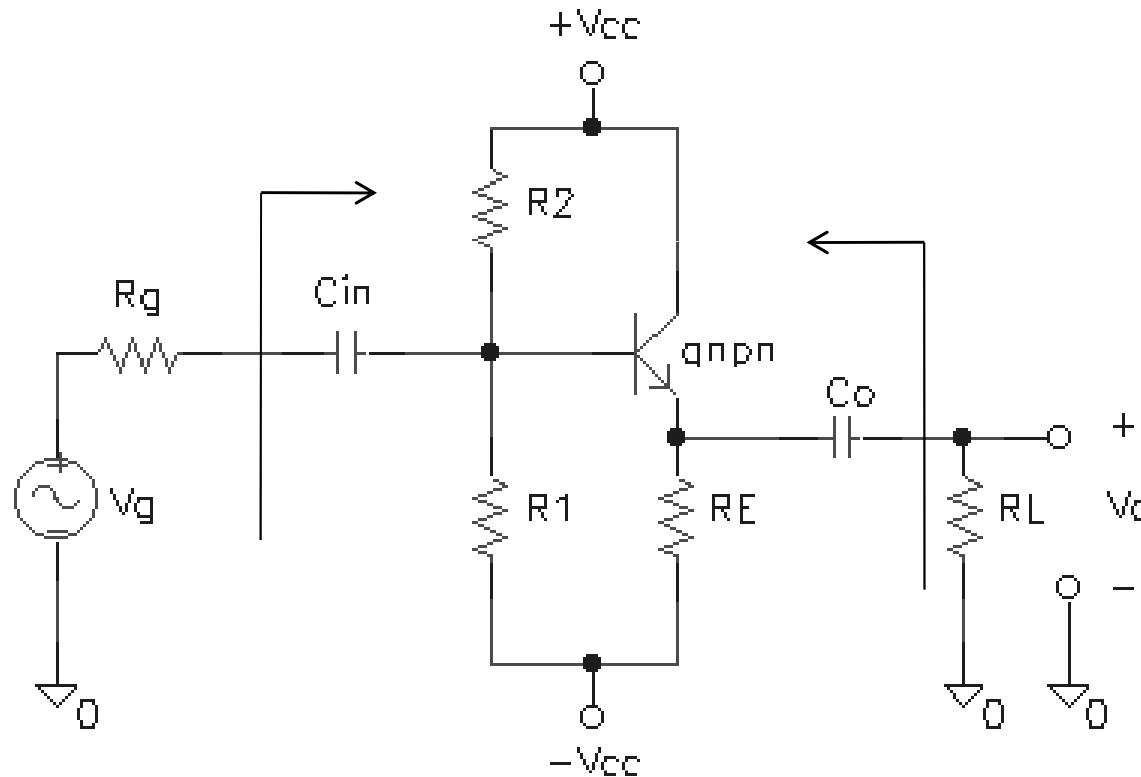


- Indicar qué tipo de amplificador es
- Calcular la ganancia V_o/V_g
- Calcular la impedancia de entrada
- Calcular la impedancia de salida

- EJEMPLO**
- $V_{CC} = 12 \text{ V}$
 - $I_C \approx 1 \text{ mA}$
 - $V_E \approx 0 \text{ V} (\text{DC})$
 - $R_1 = R_2 = 180\text{K}\Omega$
 - $R_E = ?$
 - $R_L \approx 1\text{K}\Omega$
 - $R_g = 50\Omega$
 - $C_{in} = 10\mu\text{F}$
 - $C_o = 100\mu\text{F}$
 - $Q_1 = \text{BC547B}$
 $(\beta_F \approx \beta_O \approx 300)$
 $(V_{BE-ON} = 0,7 \text{ V})$
 $(V_{CE-sat} = 0,2 \text{ V})$

ANEXO 1: Características EC

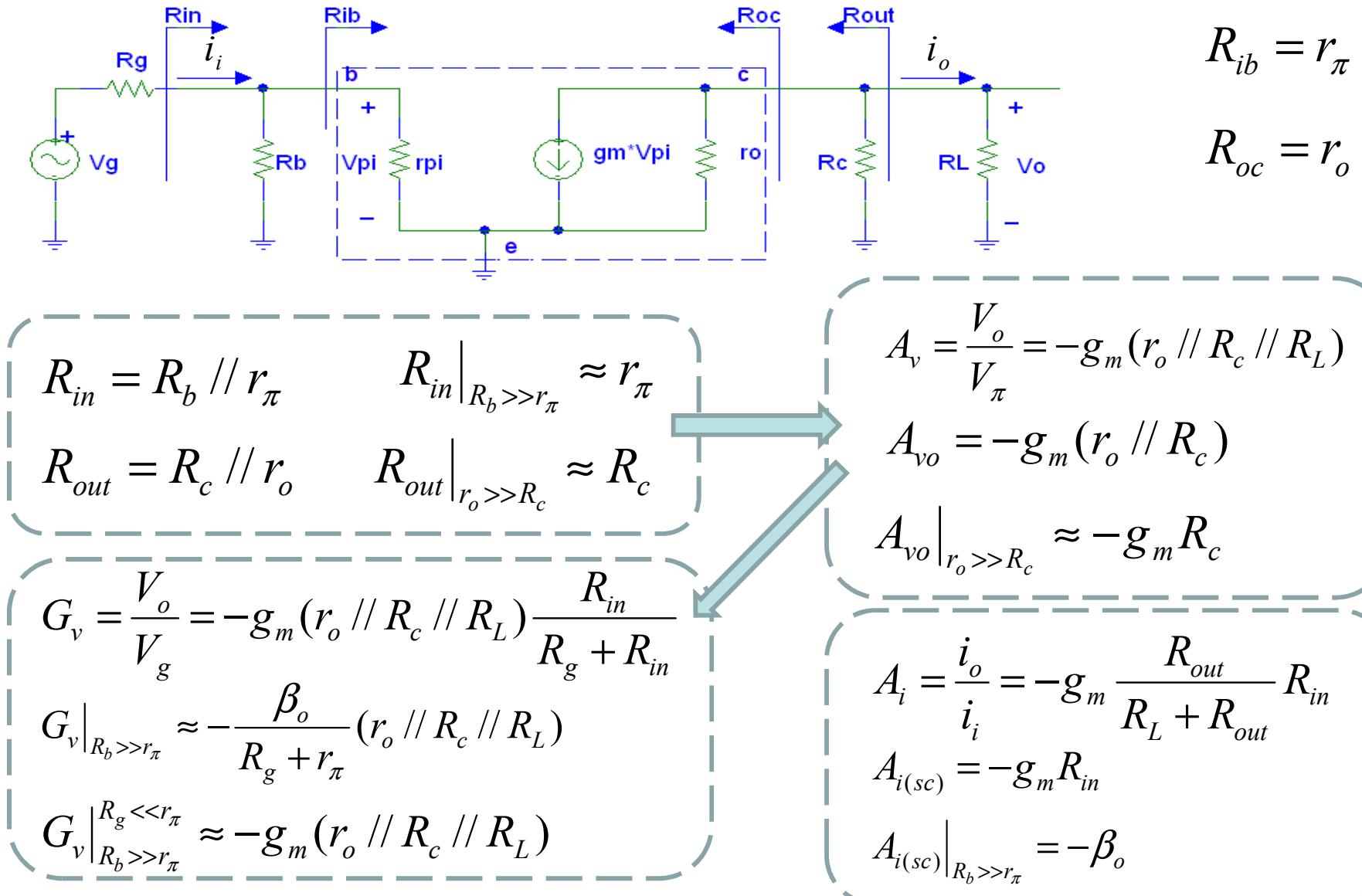

ANEXO 2: Características EC con RE

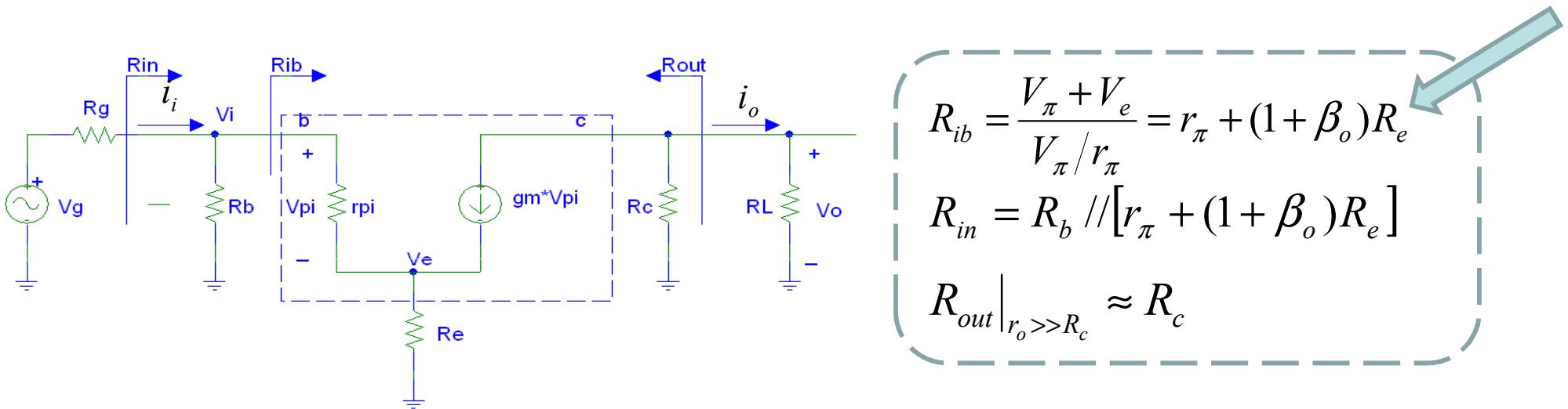

$$R_{ib} = \frac{V_\pi + V_e}{V_\pi / r_\pi} = r_\pi + (1 + \beta_o) R_e$$

$$R_{in} = R_b // [r_\pi + (1 + \beta_o) R_e]$$

$$R_{out} \Big|_{r_o \gg R_c} \approx R_c$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta_o (R_c // R_L)}{r_\pi + (1 + \beta_o) R_e}$$

$$G_v = \frac{V_o}{V_g} = -\frac{\beta_o (R_c // R_L)}{r_\pi + (1 + \beta_o) R_e} \cdot \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = -\beta_o \frac{R_c}{R_L + R_c} \frac{R_b + R_{ib}}{R_b}$$


$$A_{vo} = -\frac{\beta_o R_c}{r_\pi + (1 + \beta_o) R_e} \approx -\frac{g_m R_c}{1 + g_m R_e}$$

$$G_v \Big|_{r_\pi \ll \beta_o R_e} \approx -\frac{(R_c // R_L)}{R_e} \approx -\frac{R_c}{R_e} \cdot \frac{R_L}{R_c + R_L}$$

$$A_{i(sc)} = -\beta_o \frac{R_b + R_{ib}}{R_b}$$

$$A_{i(sc)} \Big|_{R_b \gg R_{ib}} \approx -\beta_o$$

ANEXO 3: Características CC

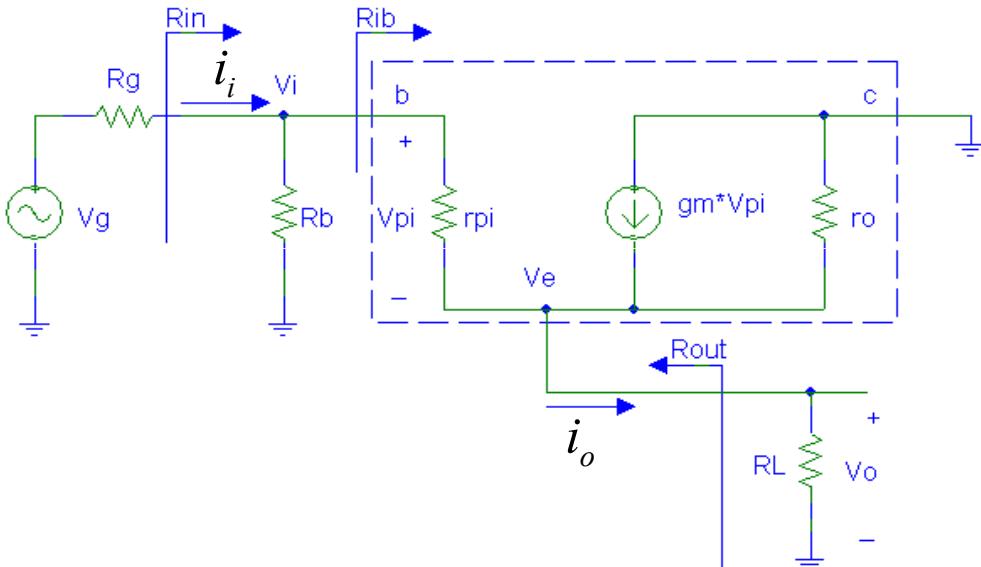

$$G_v = \frac{V_o}{V_g} = \frac{(1+\beta_o) \cdot R_{EM}}{r_\pi + (1+\beta_o) \cdot R_{EM}} \cdot \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}} \approx 1$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+\beta_o) \cdot R_{EM}}{r_\pi + (1+\beta_o) \cdot R_{EM}}$$

$$R_{ib} = \frac{V_\pi + V_e}{V_\pi / r_\pi} = r_\pi + (1+\beta_o) \cdot R_{EM}$$

$$R_{in} = R_b // [r_\pi + (1+\beta_o) \cdot R_{EM}]$$

$$R_{out} = r_o // \frac{r_\pi + (R_b // R_g)}{1+\beta_o} \approx \frac{r_\pi + (R_b // R_g)}{1+\beta_o}$$


$$A_{vo} = \frac{(1+\beta_o) \cdot r_o}{r_\pi + (1+\beta_o) \cdot r_o} \approx 1$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = (1+\beta_o) \frac{r_o}{r_o + R_L} \frac{R_b + R_{ib}}{R_b}$$

$$A_{i(sc)} = (1+\beta_o) \frac{R_b + R_{ib}}{R_b}$$

$$A_{i(sc)} \Big|_{R_b \gg R_{ib}}^{R_g \ll R_{in}} \approx 1 + \beta_o$$

ANEXO 4: Características BC

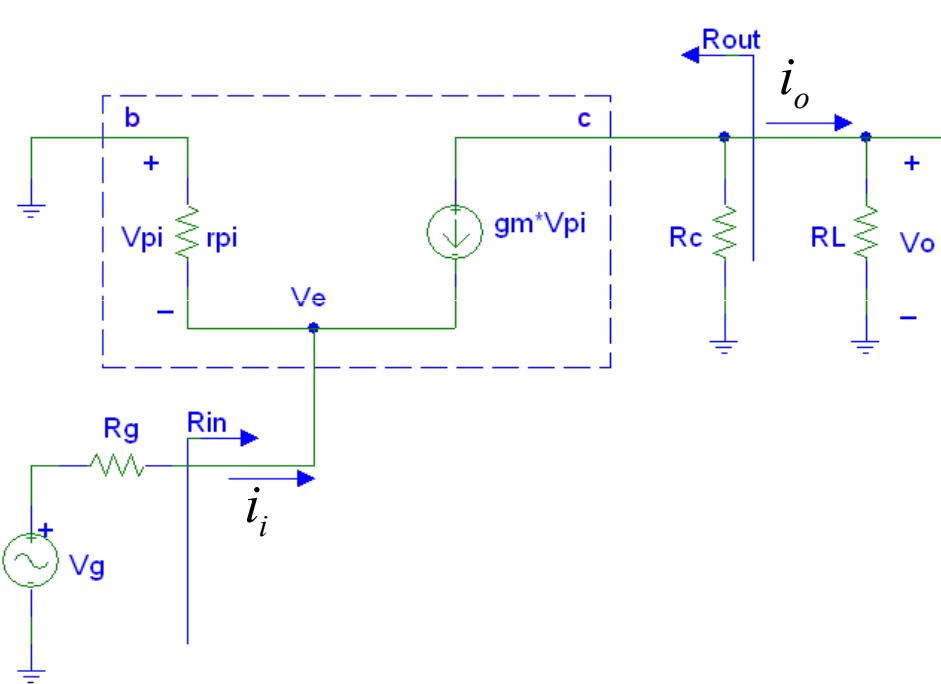

$$G_v = \frac{V_o}{V_g} = +g_m(R_c // R_L) \frac{R_{in}}{R_g + R_{in}}$$

$$G_v = \frac{V_o}{V_g} = g_m(R_c // R_L) \frac{1}{1 + g_m R_g}$$

$$R_{in} = \frac{r_\pi}{1 + \beta_o} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$R_{out} \Big|_{r_o \gg R_c} \approx R_c$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = +g_m(R_c // R_L)$$

$$A_{vo} = +g_m R_c$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{\beta_o}{(1 + \beta_o)} \frac{R_c}{R_c + R_L} = \alpha \frac{R_c}{R_c + R_L}$$

$$A_{i(sc)} = \alpha$$