

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 4 (II) El procesador


Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática





Contenidos

1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Modos de ejecución
6. Interrupciones
7. Diseño de la unidad de control
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

Unidad de control

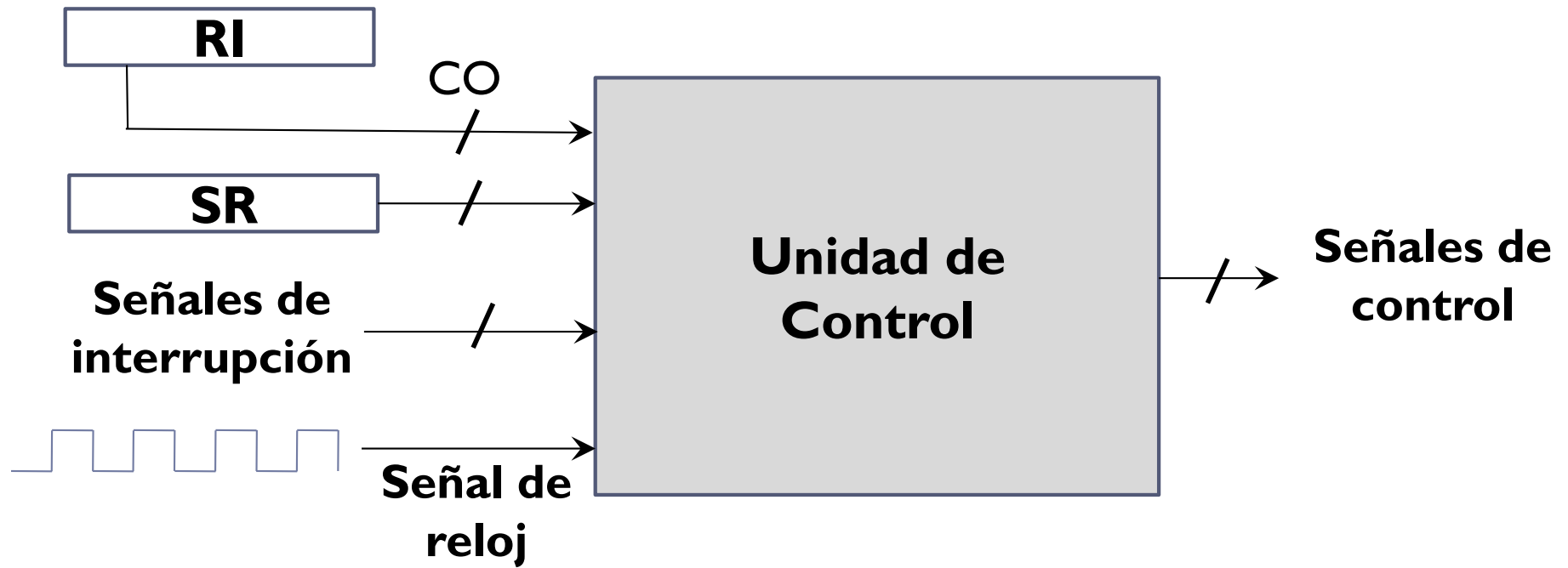

Unidad de control

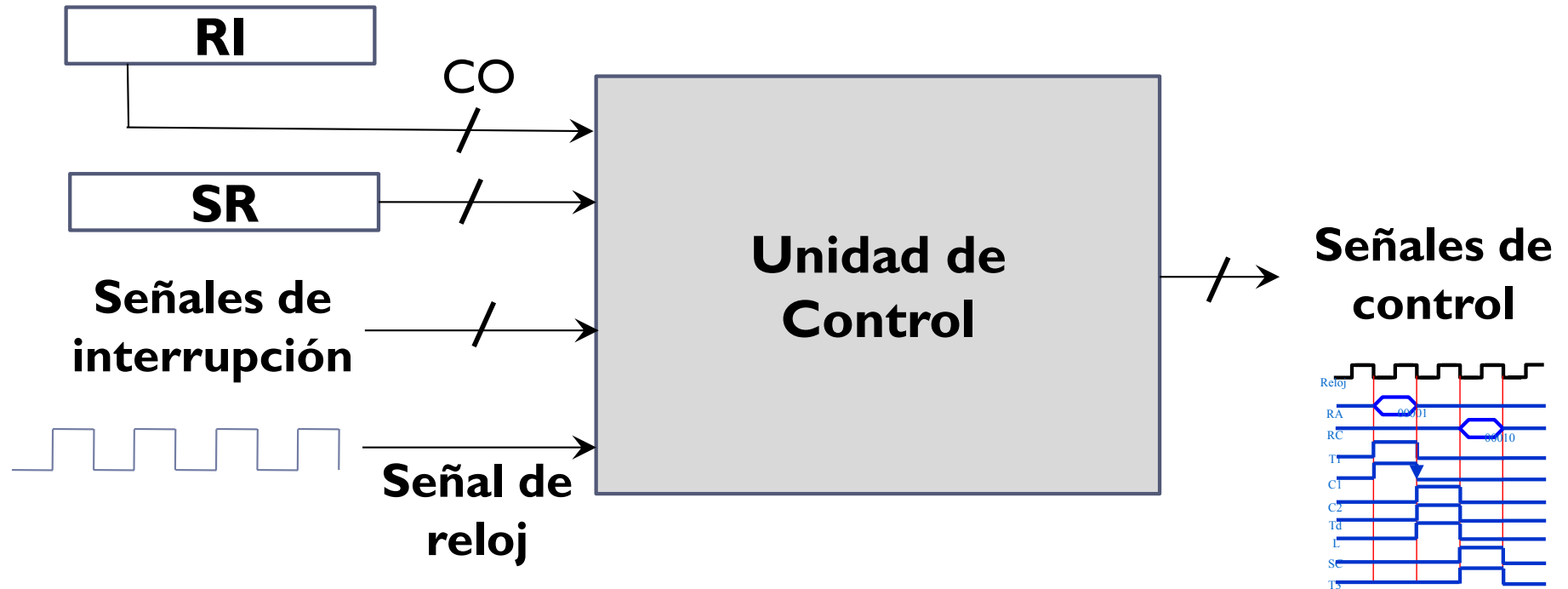 

- Cada una de las señales de control es función del valor de:
 - El contenido del RI
 - El contenido de RE
 - El momento del tiempo

Diseño de la unidad de control

► Para cada instrucción máquina:

1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj

Diseño de la unidad de control


► Para cada instrucción máquina:

1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj

Diseño de la unidad de control

Instrucción

mv R0 R1

 


Secuencia de **operaciones elementales**

RI \leftarrow [PC]


PC++

decodificación

R0 \leftarrow R1

 

 Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



Diseño de la unidad de control

► Para cada instrucción máquina:

1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj

Técnicas de control

- ▶ Unidad de control cableada
- ▶ Unidad de control microprogramada


Ejemplo

- ▶ Diseño de una unidad de control para un juego de 4 instrucciones máquina:
- ▶ Instrucciones a considerar:
 - ▶ `add Rd, Rf:` `Rd <- Rd + Rf`
 - ▶ `lw Rd, dir:` `Rd <- MP[dir]`
 - ▶ `sw Rf, dir:` `MP[dir] <- Rf`
 - ▶ `bz R, dir:` `if (R==0) PC<- dir`

Máquina de estados para el ejemplo

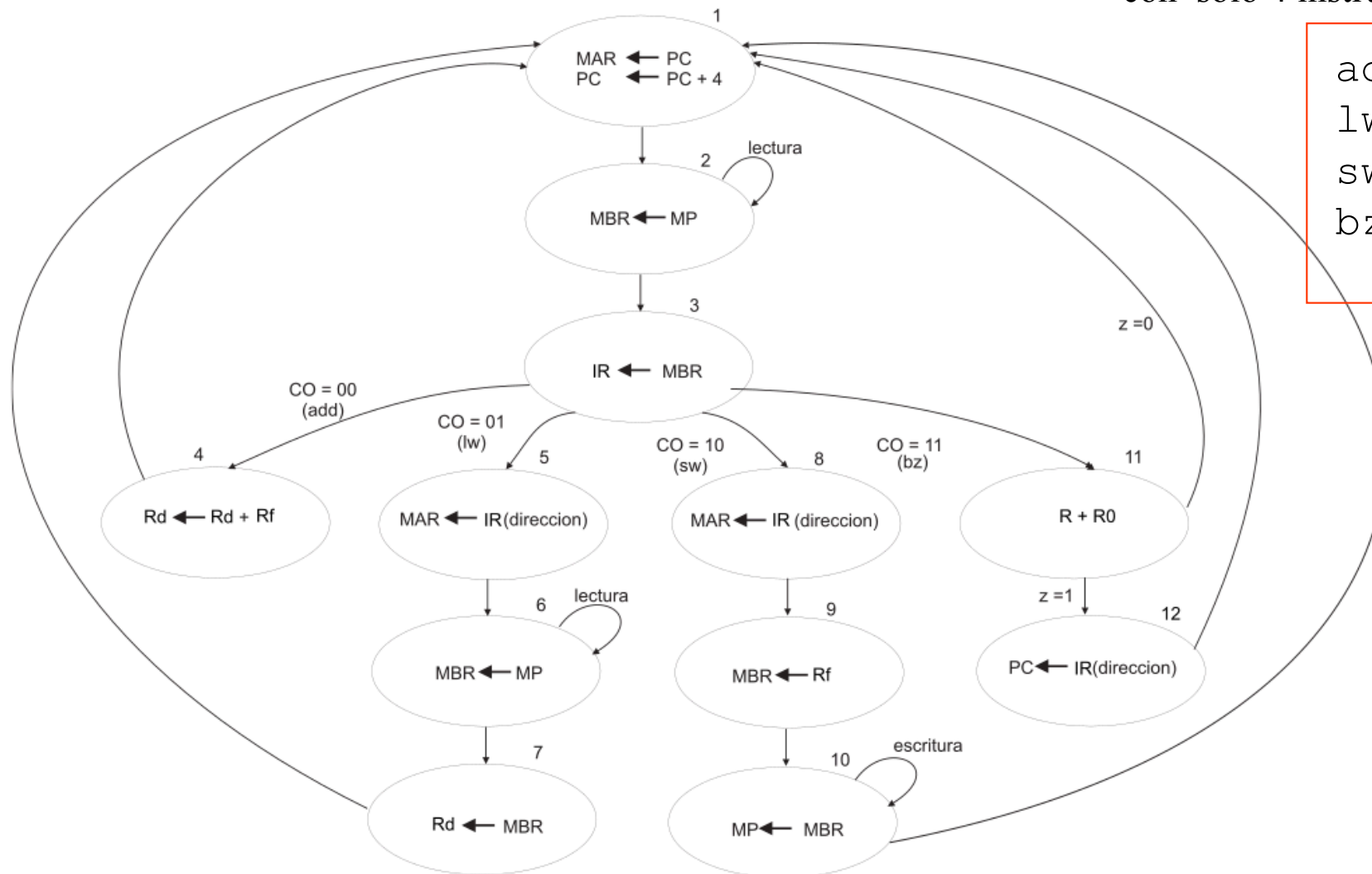Ejemplo para un computador
con solo 4 instruc. máquina



add rd, rf
lw rd, dir
sw Rf, dir
bz R, dir



Técnicas de control


► Dos técnicas de diseñar y construir una unidad de control:

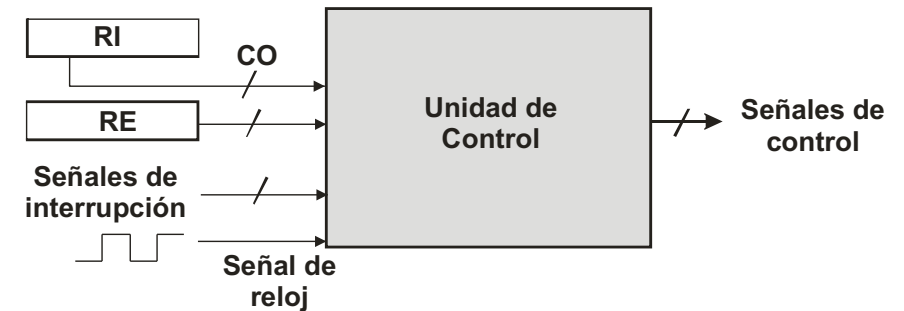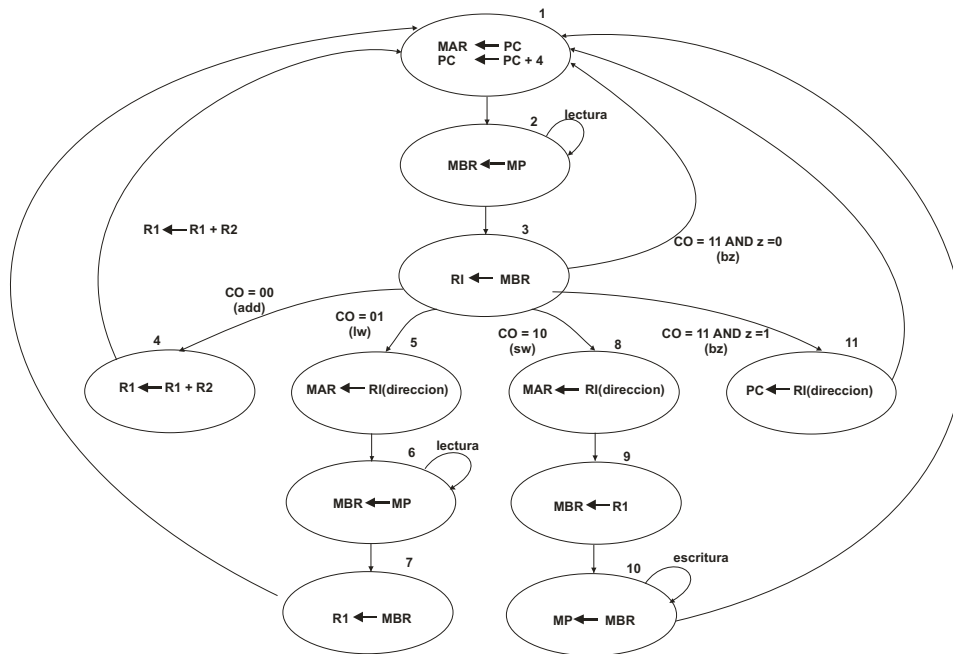- a) Lógica cableada
- b) Lógica almacenada (microprogramación)




Unidad de control cableada

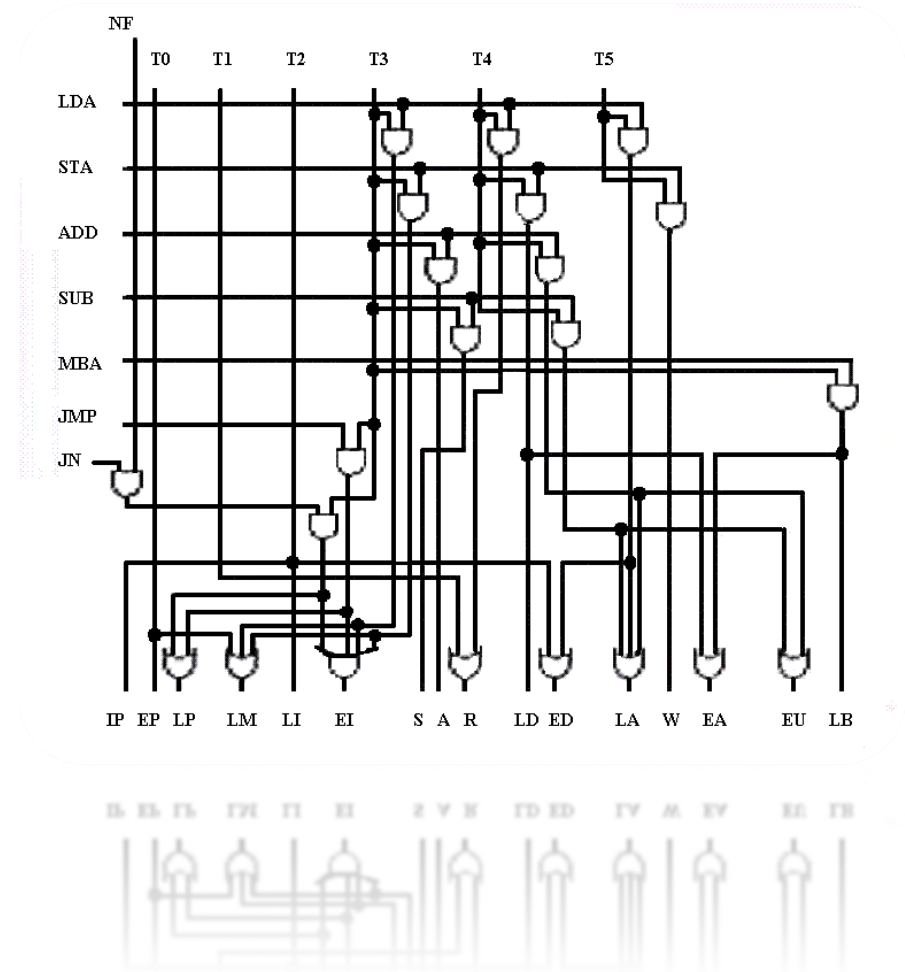- ▶ Construcción mediante puertas lógicas, siguiendo los métodos de diseño lógico.
- ▶ Características:
 - ▶ Laborioso y costoso el diseño y puesta a punto del circuito
 - ▶ Difícil de modificar:
 - ▶ rediseño completo.
 - ▶ Muy rápida
(usado en computadores RISC)




Unidad de control almacenada. Microprogramación

- ▶ Idea básica:
Emplear una memoria (**memoria de control**) donde almacenar las señales de cada ciclo de cada instrucción.
- ▶ Características:
 - ▶ Fácil modificación
 - ▶ Actualización, ampliación, etc..
 - ▶ Ej.: Ciertas consolas, *routers*, etc.
 - ▶ Fácil tener instrucciones complejas
 - ▶ Ej.: Rutinas de diagnóstico, etc.
 - ▶ Fácil tener varios juegos de instrucciones
 - ▶ Se pueden emular otros computadores.
 - ▶ HW simple \Rightarrow difícil microcódigo

 

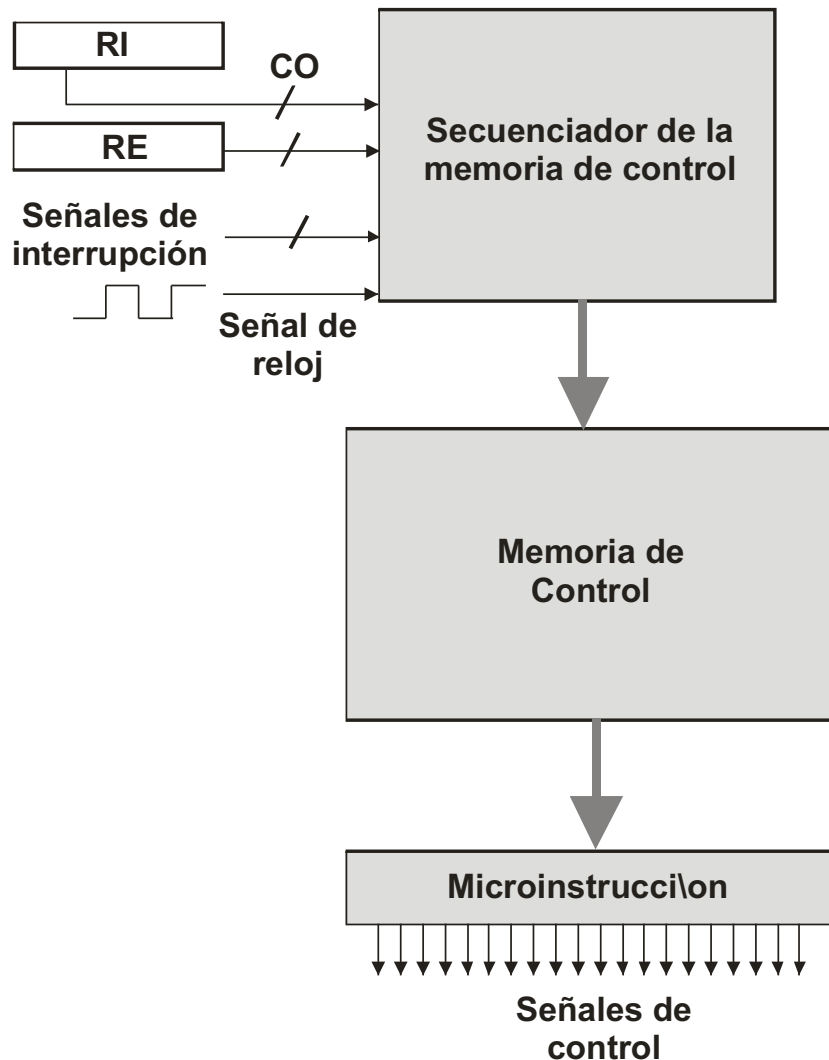
Estructura general de una unidad de control microprogramada



C1	C2	C3	C4	R5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	Td	Ta	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	RA4	RA3	RA2	Ra1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0


RB4	Rb3	RB2	RB1	RB0	RC4	RC3	RC2	RC1	RC0	SC	L	E	Cop3	Cop2	Cop1	Cop0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Unidad de control almacenada. Microinstrucciones



- ▶ **Microinstrucción:** A cada palabra que define el valor de cada señal de control en un ciclo de una instrucción/fetch/CRI
- ▶ Las **microinstrucciones**
 - ▶ tienen un bit por cada señal de control.
 - ▶ cadena de 1's y 0's que representa el estado de cada señal de control durante un período de una instrucción.

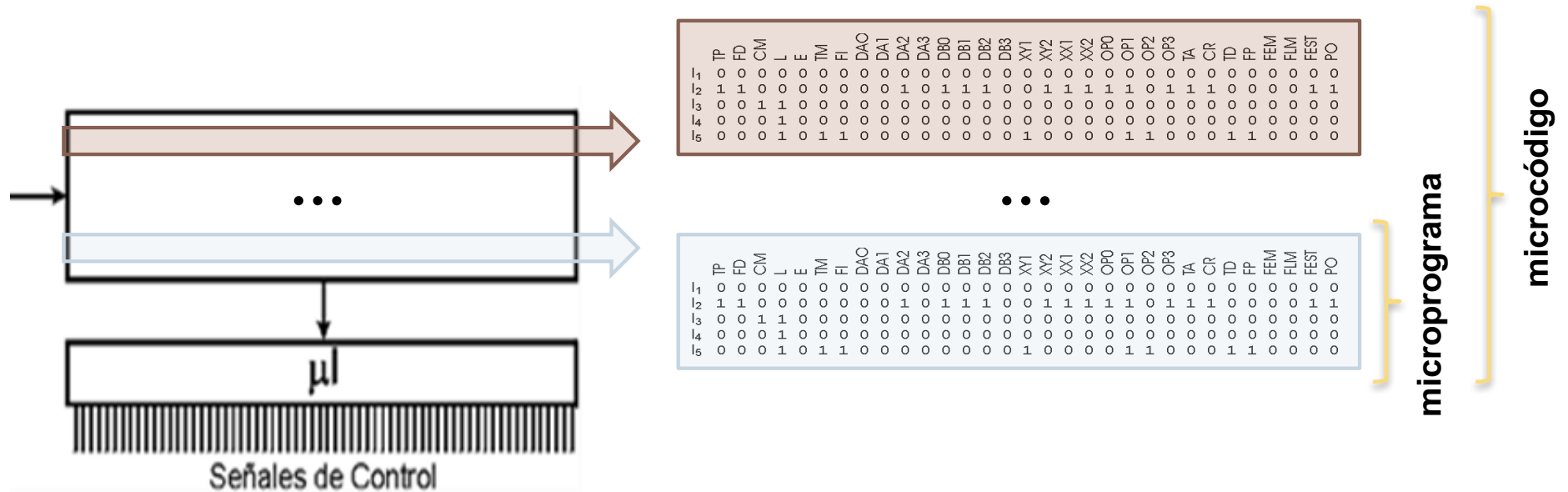Unidad de control almacenada. Microprograma



- ▶ **Microprograma:** conjunto ordenado de microinstrucciones, que representan el cronograma de una instrucción máquina.
- ▶ **Microcódigo:** conjunto de los microprogramas de una máquina.

Contenido de la memoria de control



- ▶ **FETCH:** traer sig. Instrucción
 - ▶ Ciclo Reconocimiento Int.
 - ▶ $IR \leftarrow \text{Mem}[\text{PC}], \text{PC}++$, salto-a-C.O.
- ▶ **Microprograma:** uno por instrucción de ensamblador
 - ▶ Traer resto de operandos (si hay)
 - ▶ Actualizar PC en caso de más operandos
 - ▶ Realizar la instrucción
 - ▶ Salto a **FETCH**

Estructura de la unidad de control microprogramada


► Tres condiciones básicas:

1. Memoria de control suficiente para almacenar todos los microprogramas correspondientes a todas las instrucciones.
2. Procedimiento para asociar a cada instrucción su microprograma
 - Procedimiento que convierta el código de operación de la instrucción en la dirección de la memoria de control donde empieza su microprograma.
3. Mecanismo de secuenciación para ir leyendo las sucesivas microinstrucciones, y para bifurcar a otro microprograma cuando termina el que se está ejecutando.

► Dos alternativas:

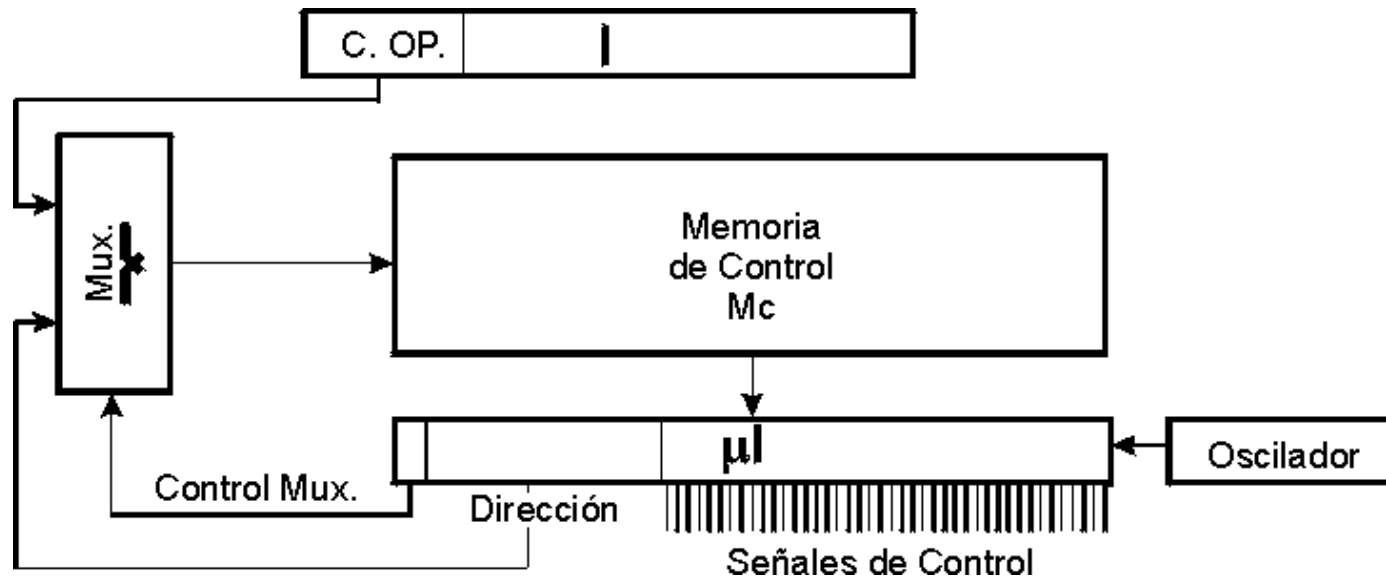
1. Secuenciamiento explícito.
2. Secuenciamiento implícito.

Estructura de UC microprogramada con secuenciamiento explícito




- ▶ Memoria de control guarda todos los μ programas, donde cada μ instrucción proporciona la μ dirección de la μ instrucción siguiente
- ▶ El CO representa la μ Dirección de la primera μ instrucción asociado a la instrucción máquina

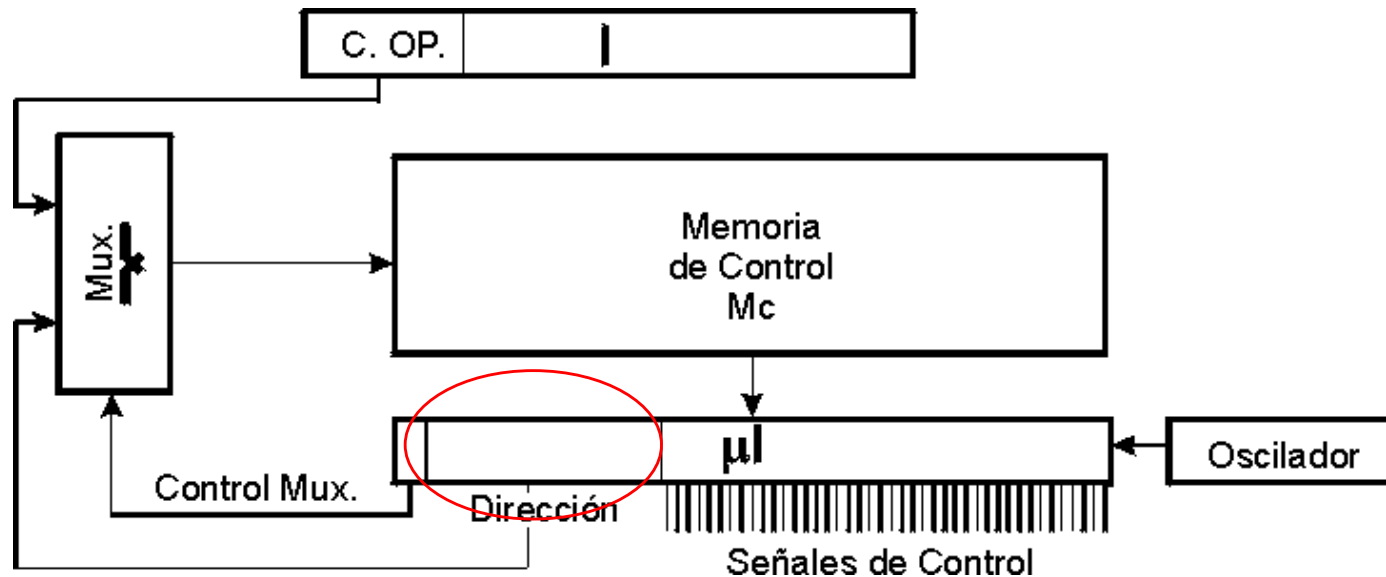Estructura de UC microprogramada con secuenciamiento explícito




- ▶ Memoria de control guarda todos los μ programas, donde cada μ instrucción proporciona la μ dirección de la μ instrucción siguiente
- ▶ **Problema:** gran cantidad de memoria de control para el secuenciamiento de instrucciones, necesario almacena la μ dirección siguiente

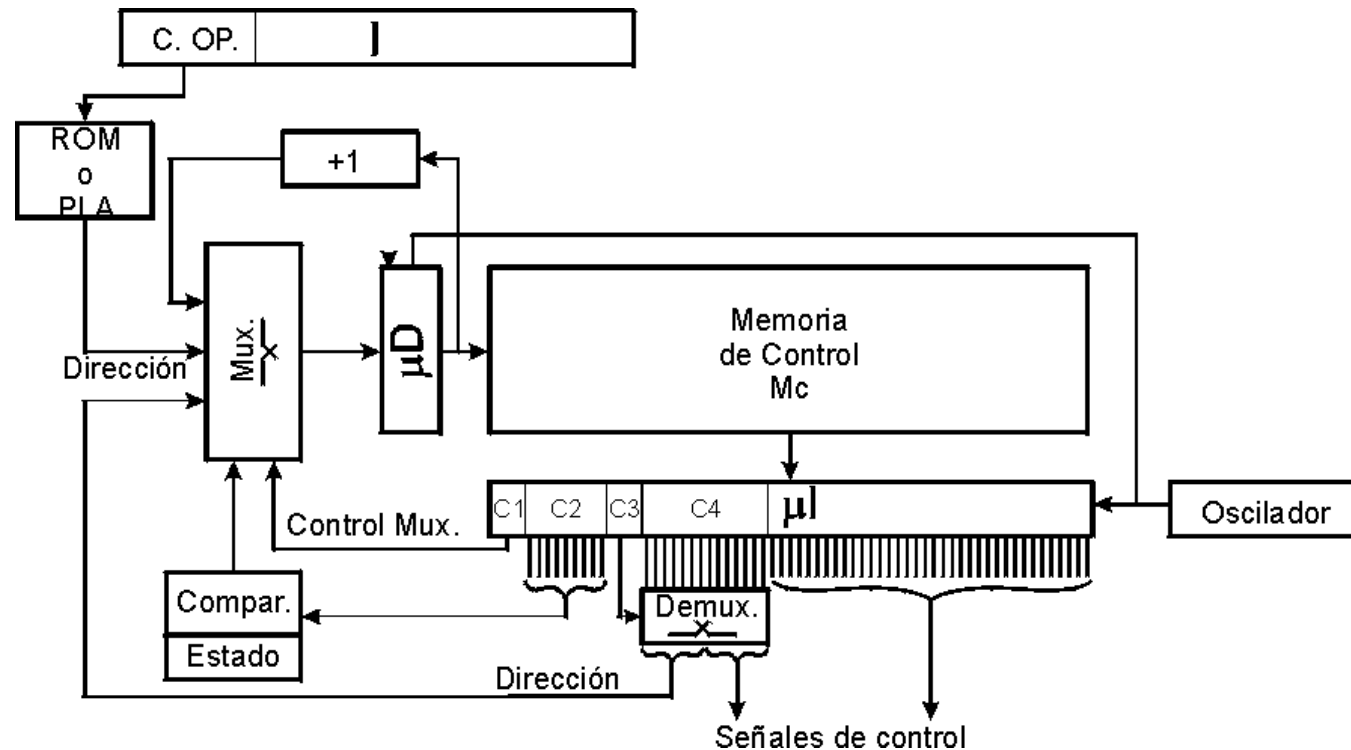Estructura de U.C. microprogramada con secuenciamiento implícito




- ▶ Memoria de control guarda todos los microprogramas de forma consecutiva en la memoria de control
- ▶ La ROM/PLA asocia a cada instrucción su microprograma (primera μdirección)
- ▶ Siguiendo μinstrucción (+1), μbifurcaciones condicionales o μbucles

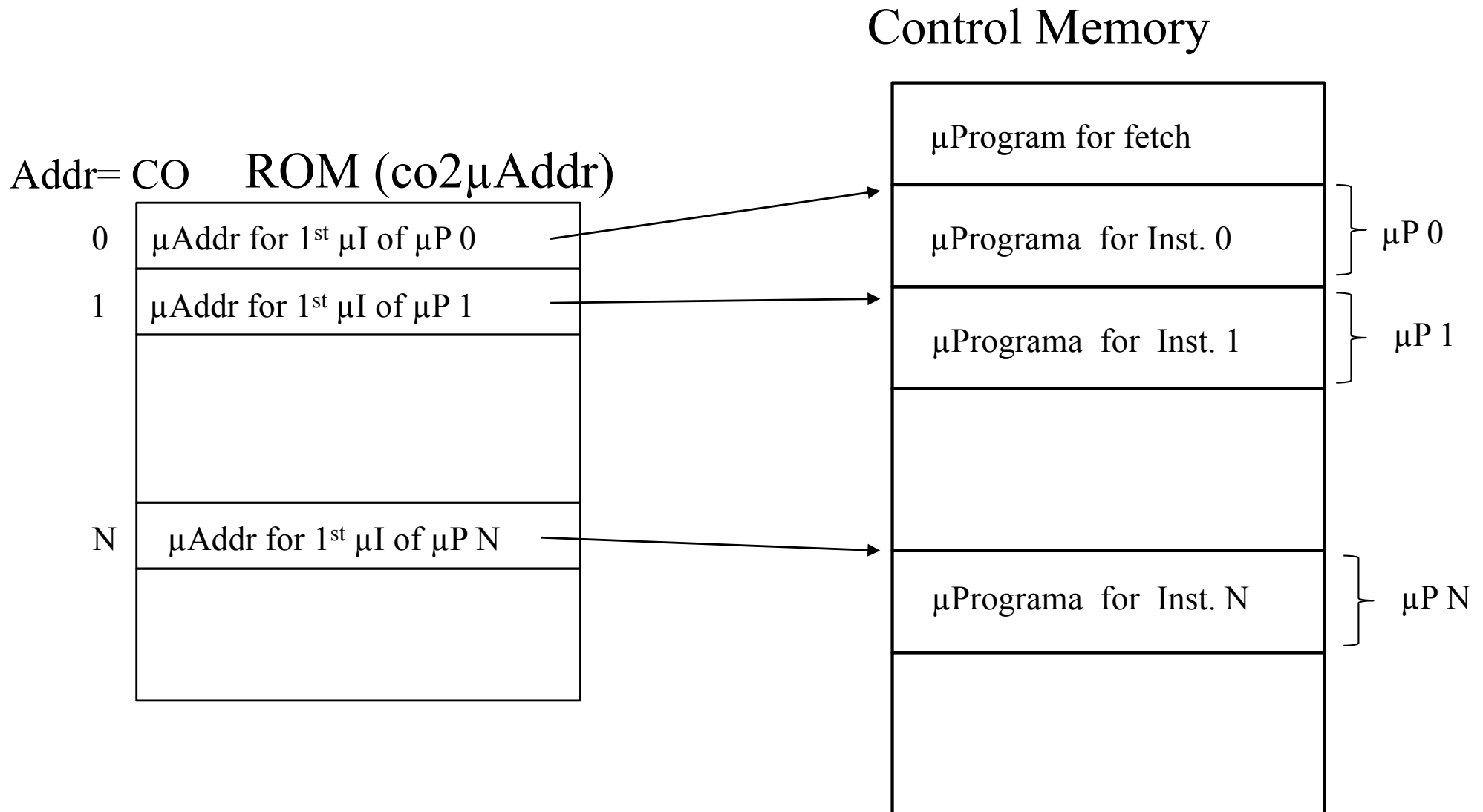
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación implícito



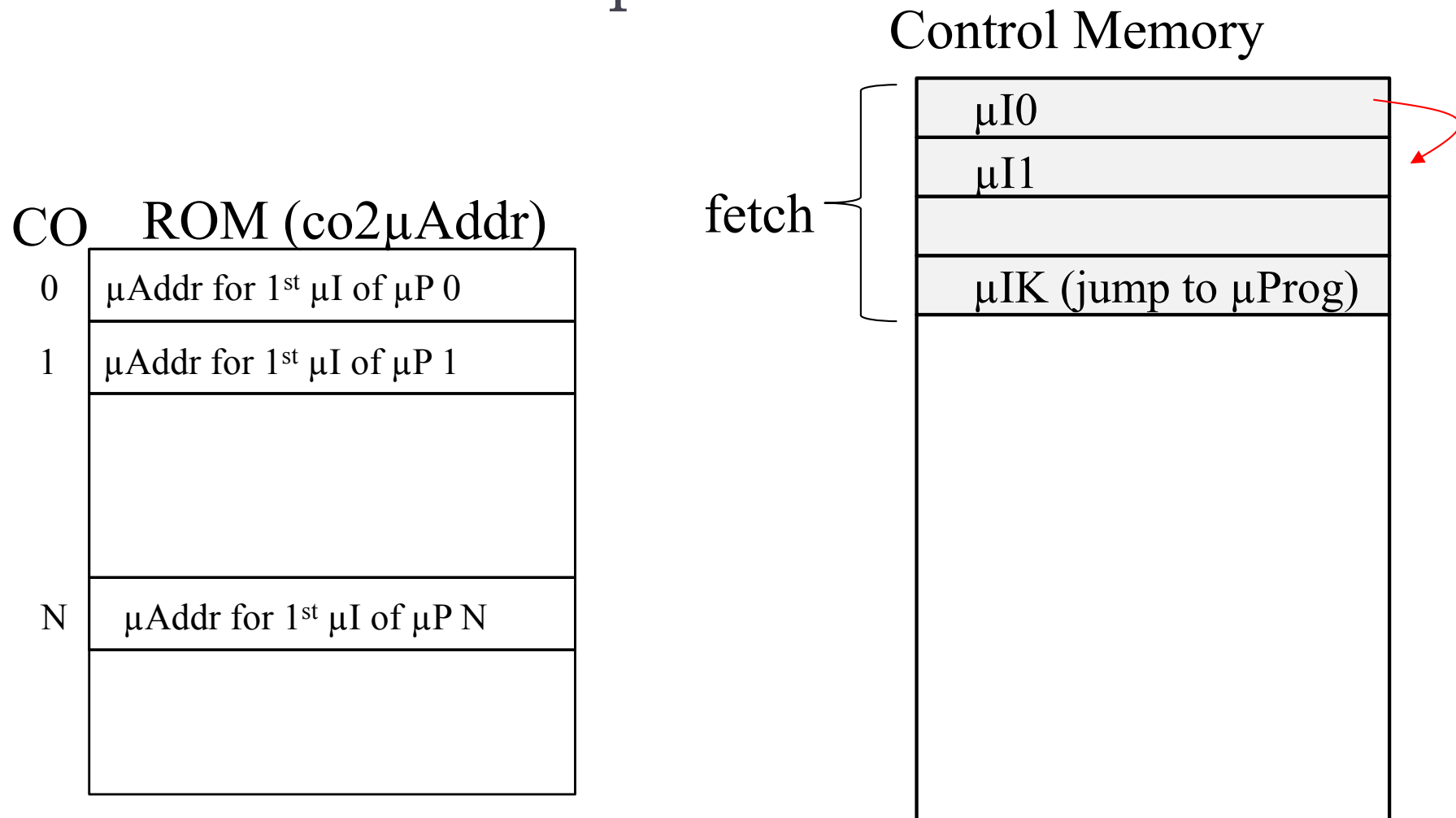
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación implícito



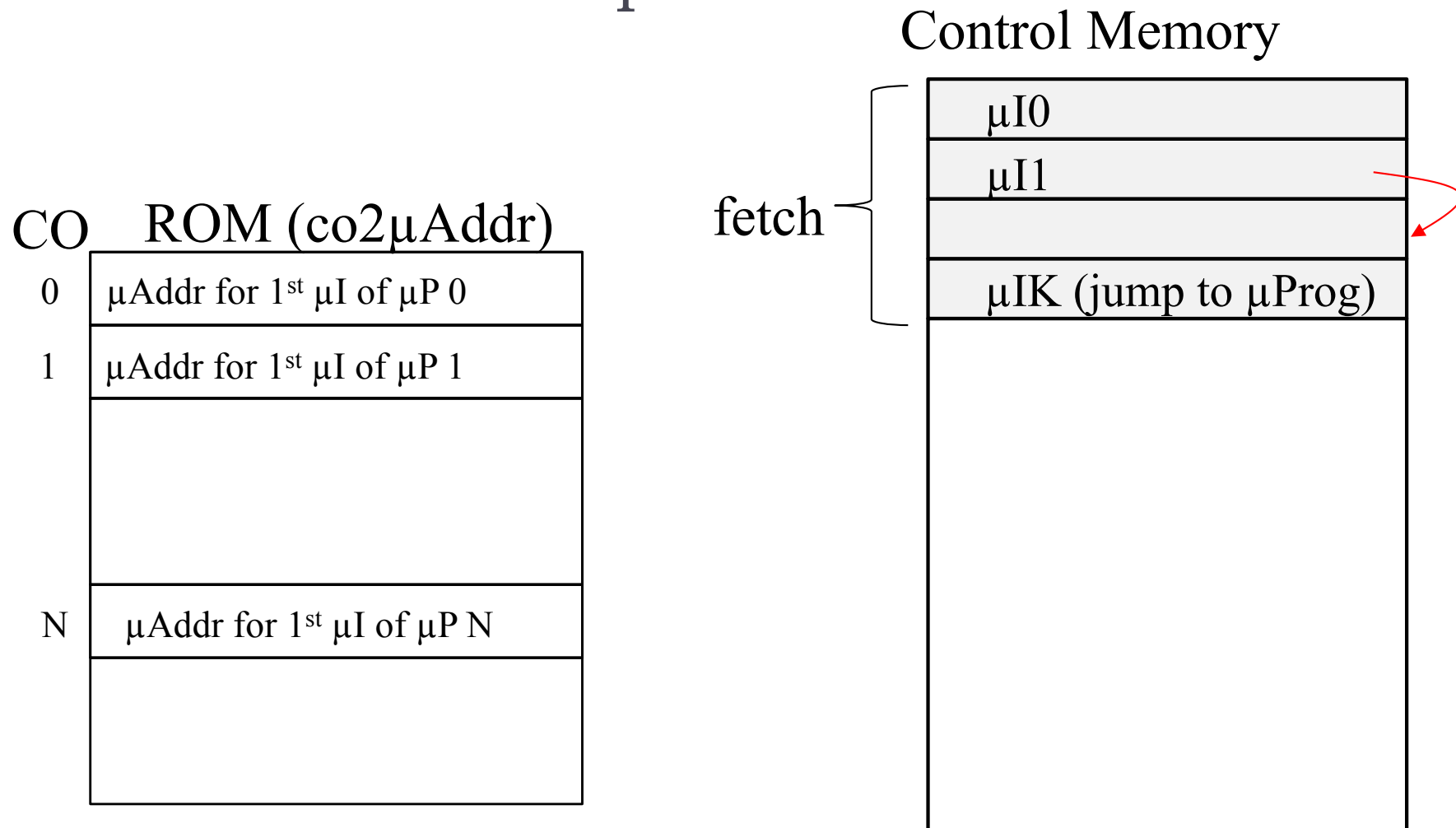Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación implícito




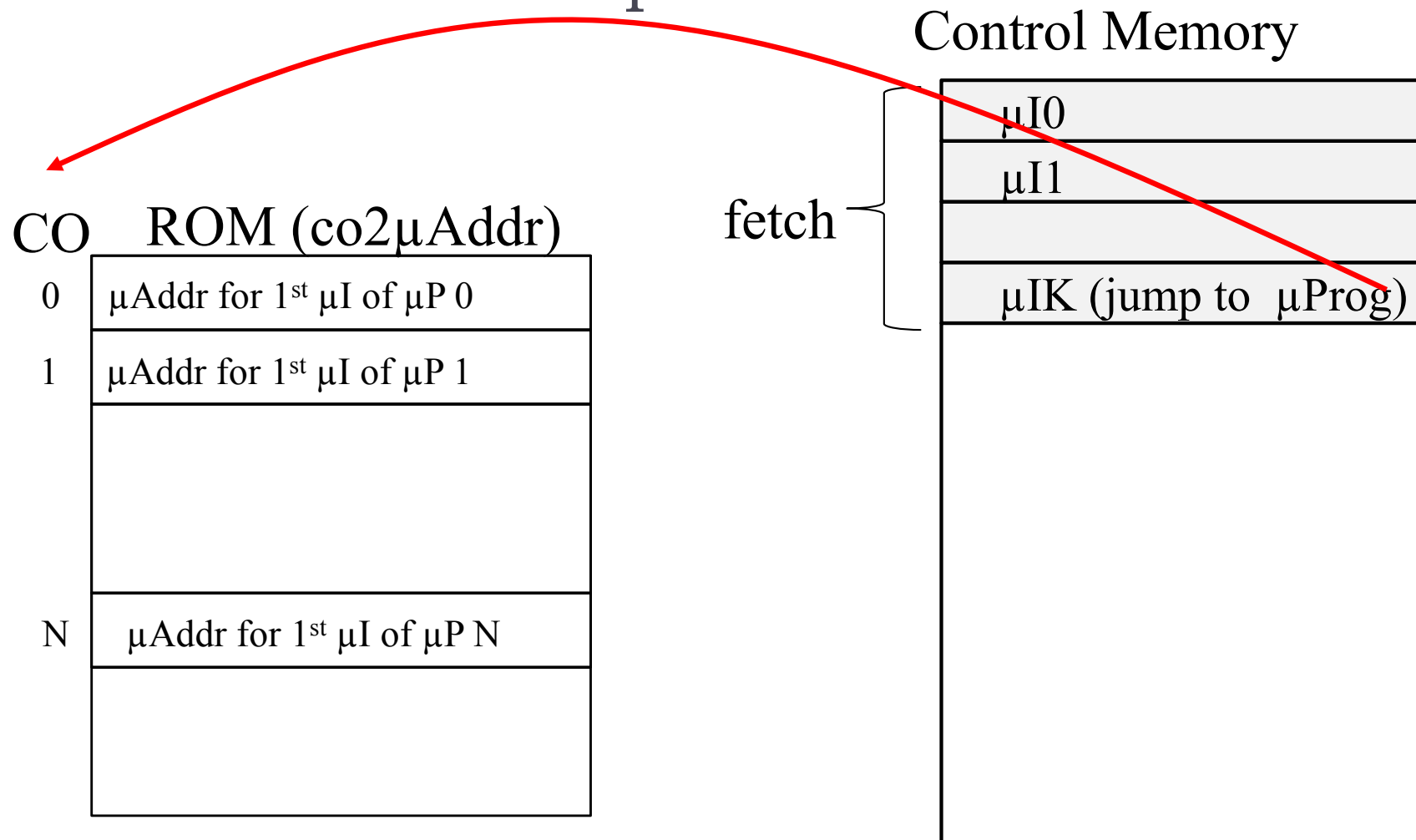Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación implícito




En el Registro de Instrucción el CO

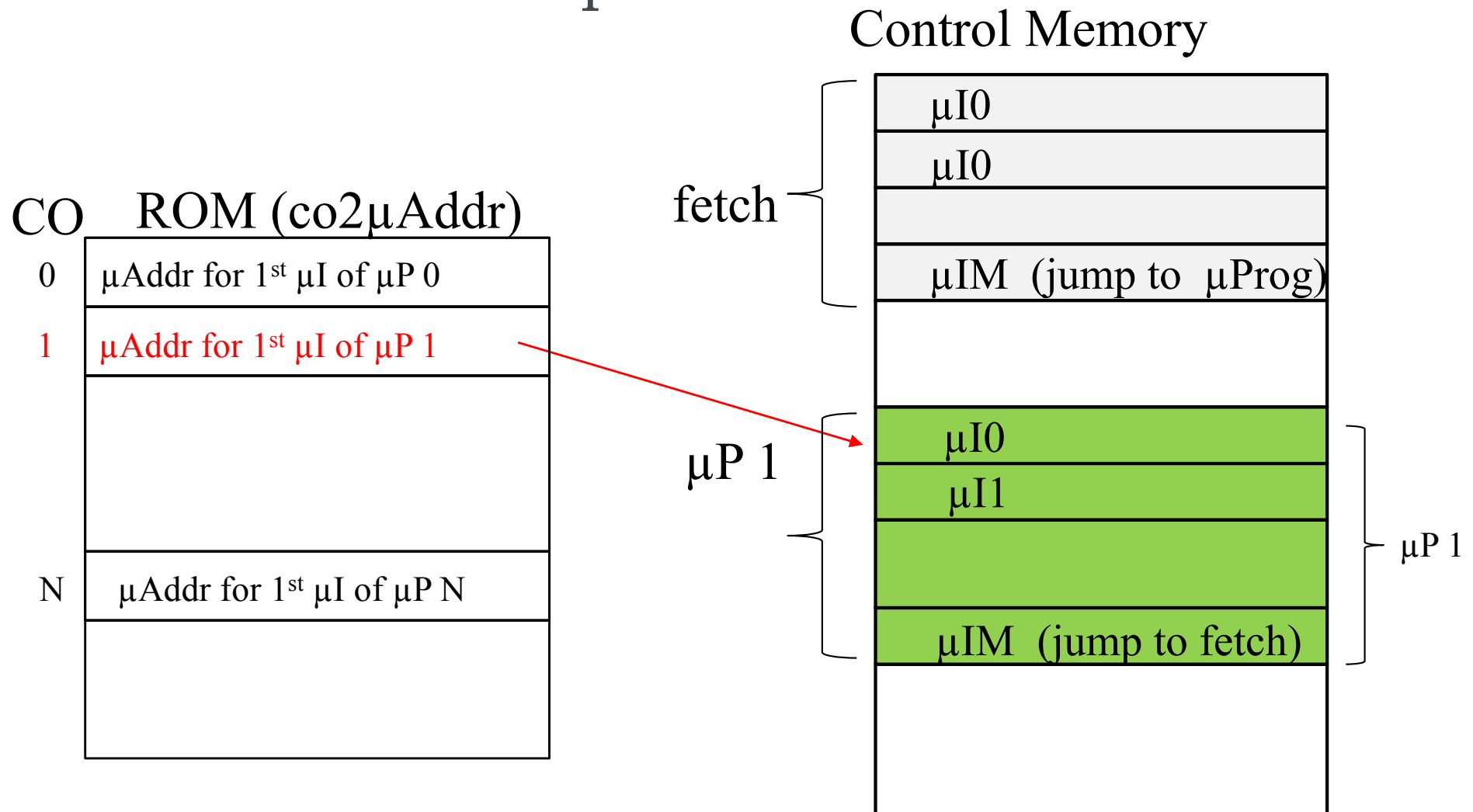
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación implícito



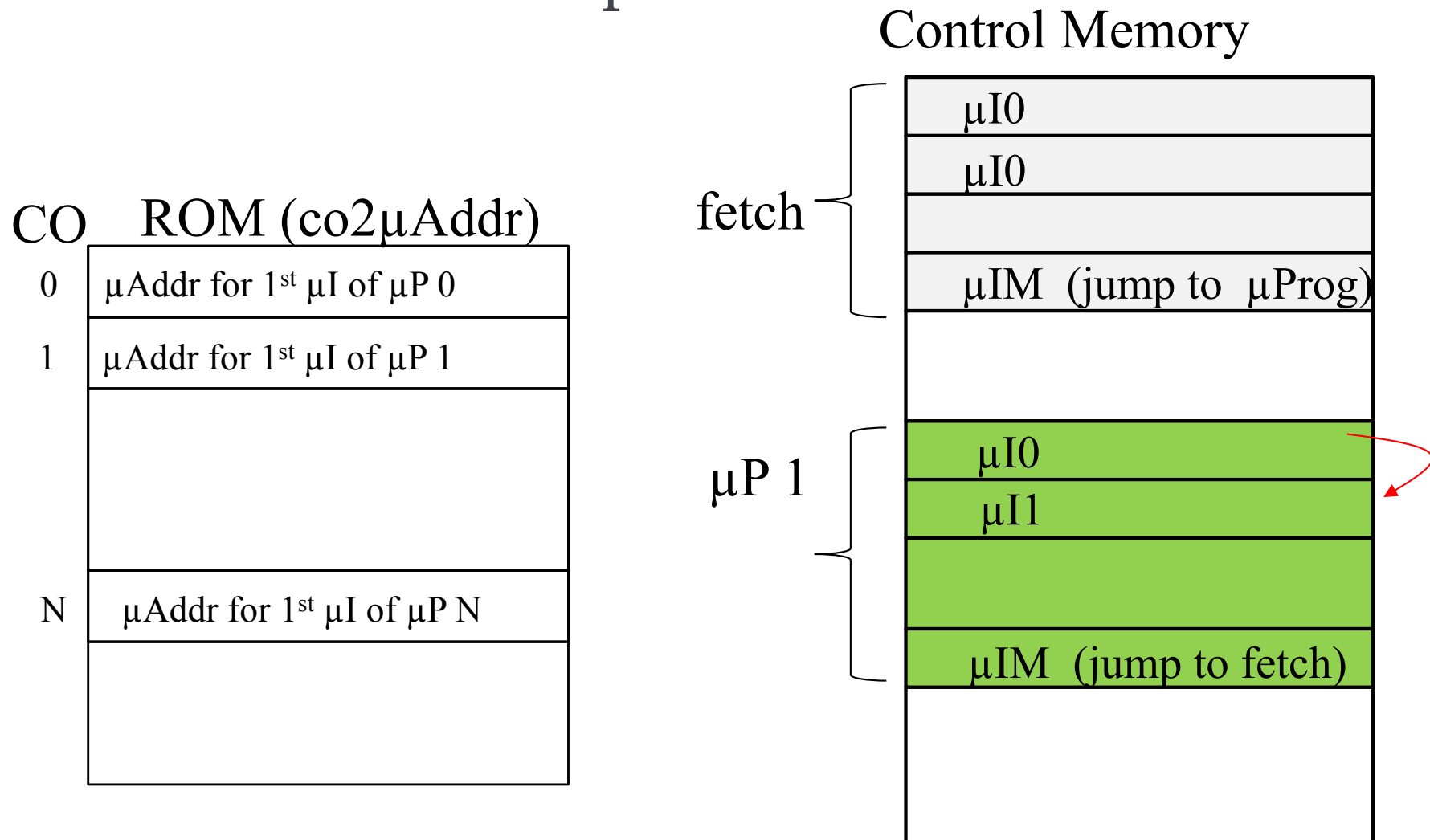
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación implícito



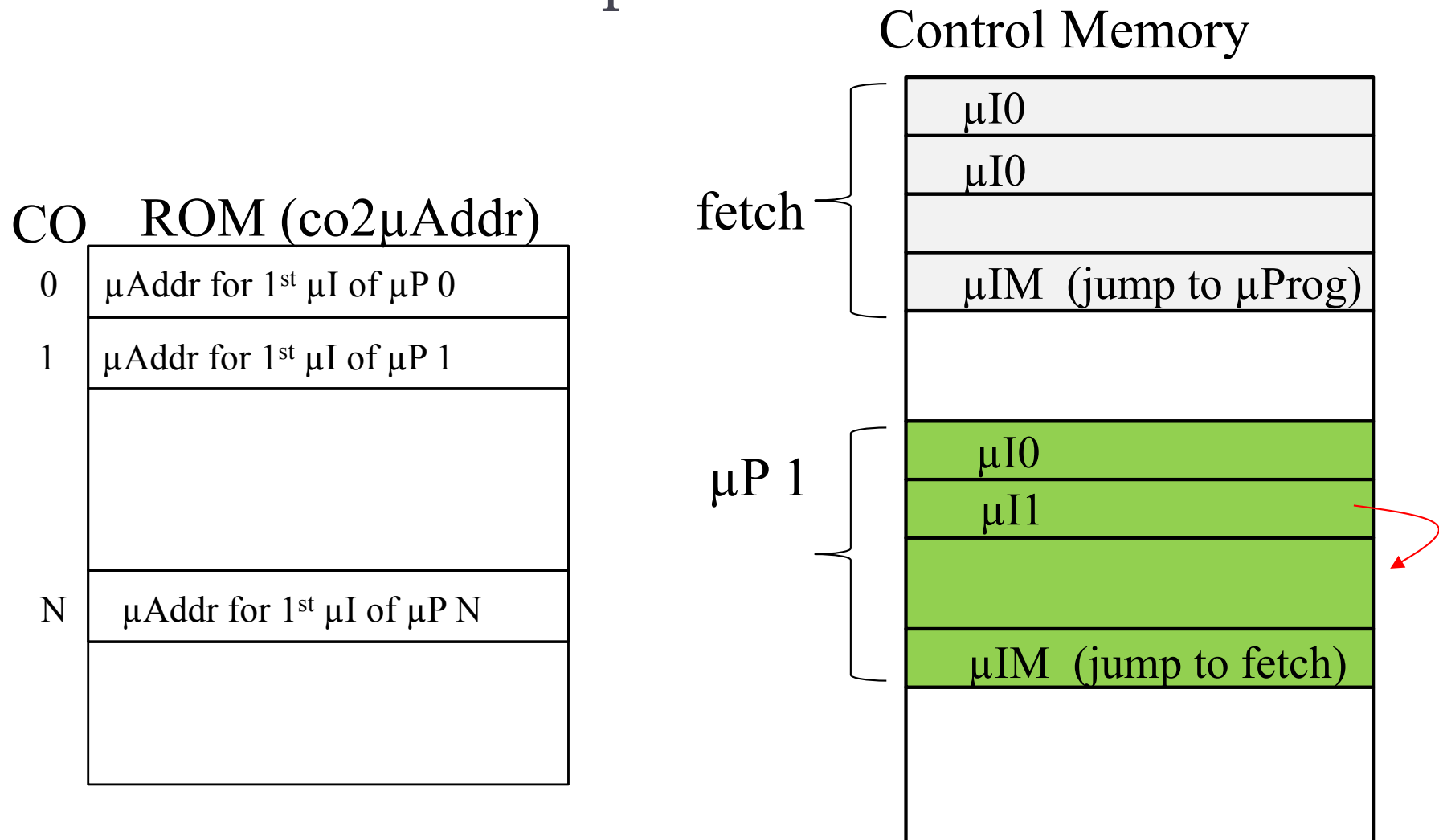Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación implícito



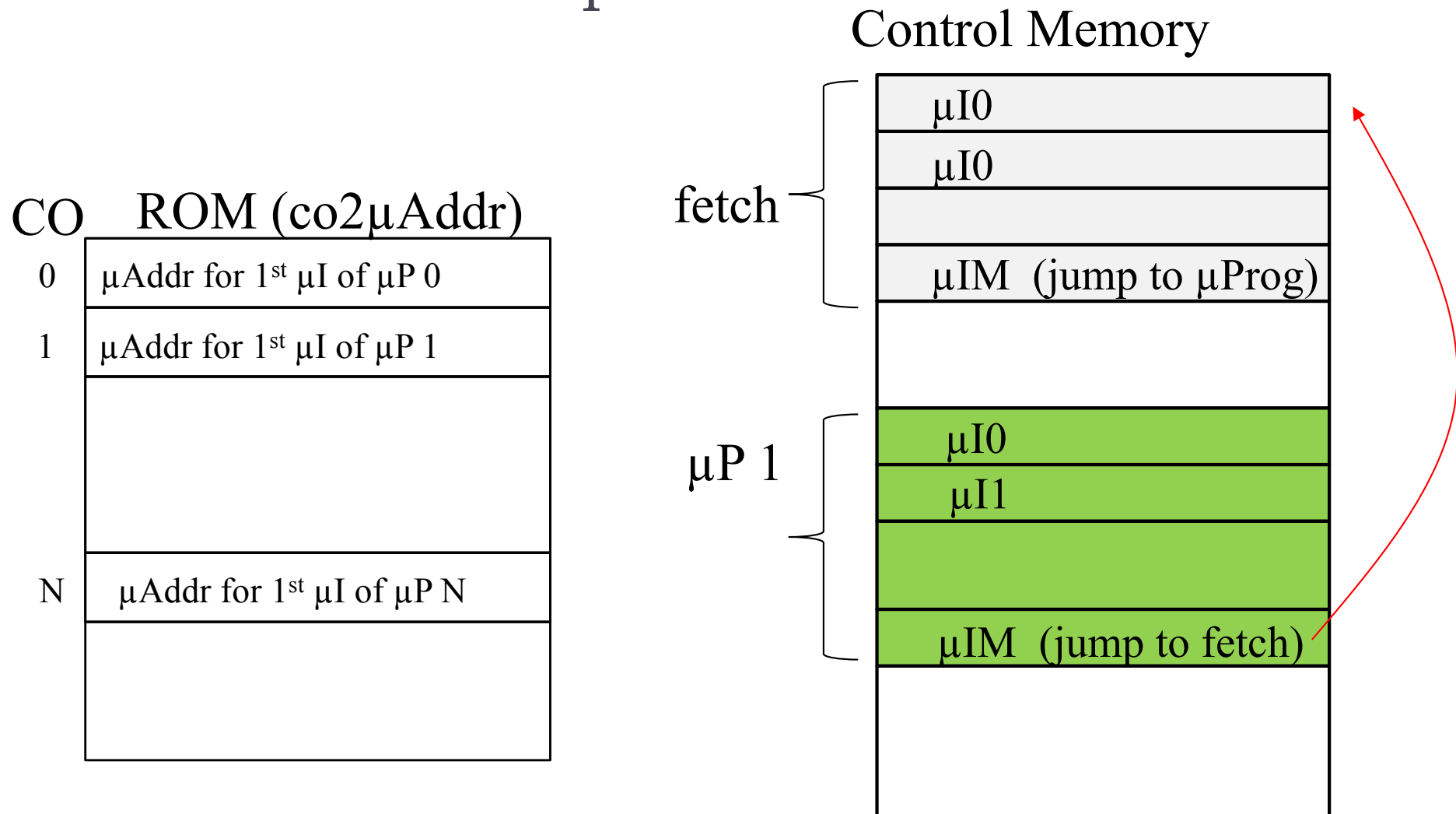Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación implícito



Formato de las microinstrucciones

- ▶ **Formato de la microinstrucción:**
especifica el n° de bits y el significado de cada uno de ellos.




- ▶ Las señales se agrupan por **campos**:
 - ▶ Señales triestado de acceso a bus
 - ▶ Señales de gobierno de la ALU
 - ▶ Señales de gobierno del banco de registros
 - ▶ Señales de gobierno de la memoria
 - ▶ Señales de control de los multiplexores

Máquina de estados del ejemplo

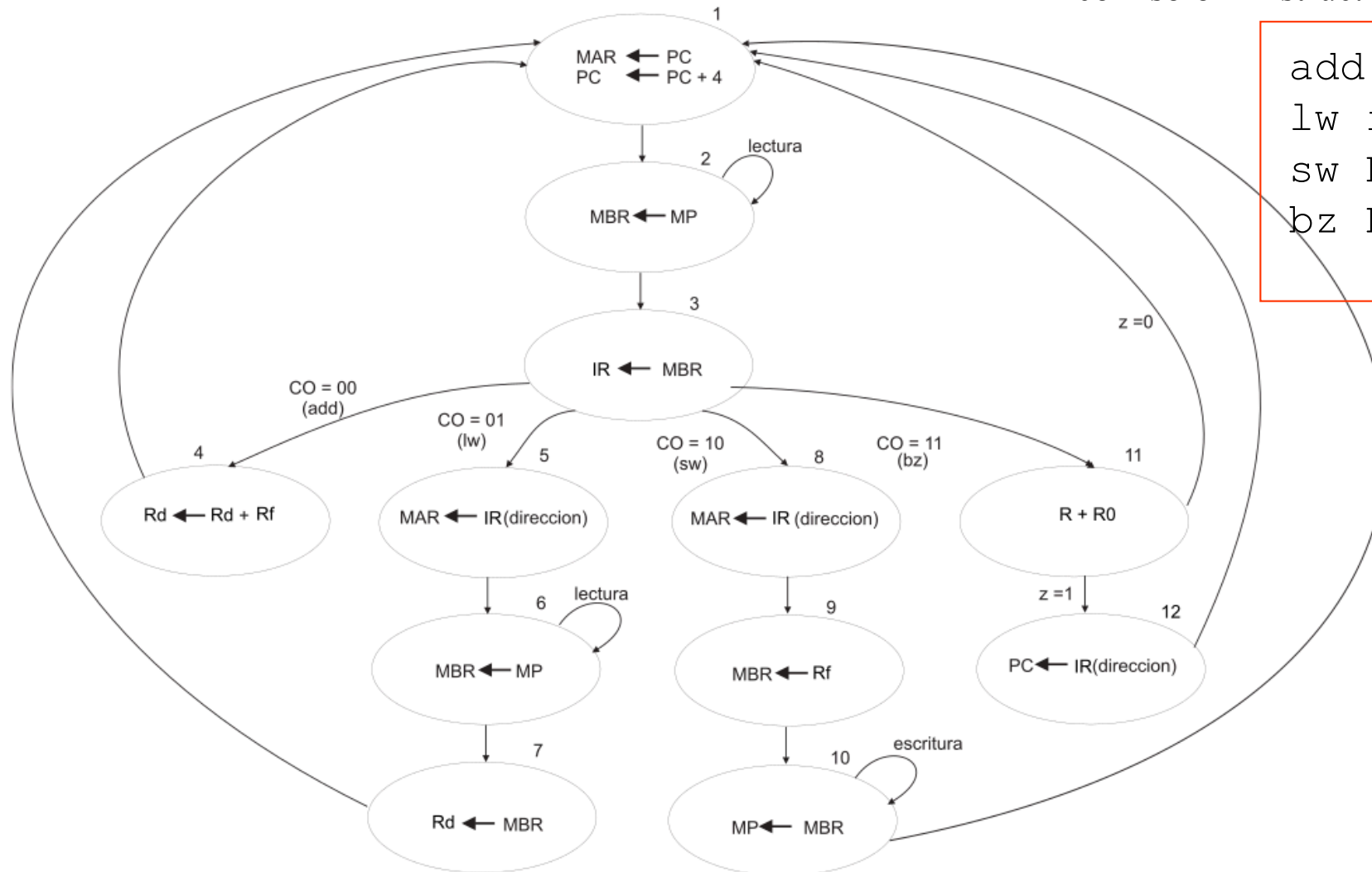Ejemplo para un computador
con solo 4 instruc. máquina


```
add rd, rf
lw rd, dir
sw Rf, dir
bz R, dir
```



Microinstrucciones para el ejemplo

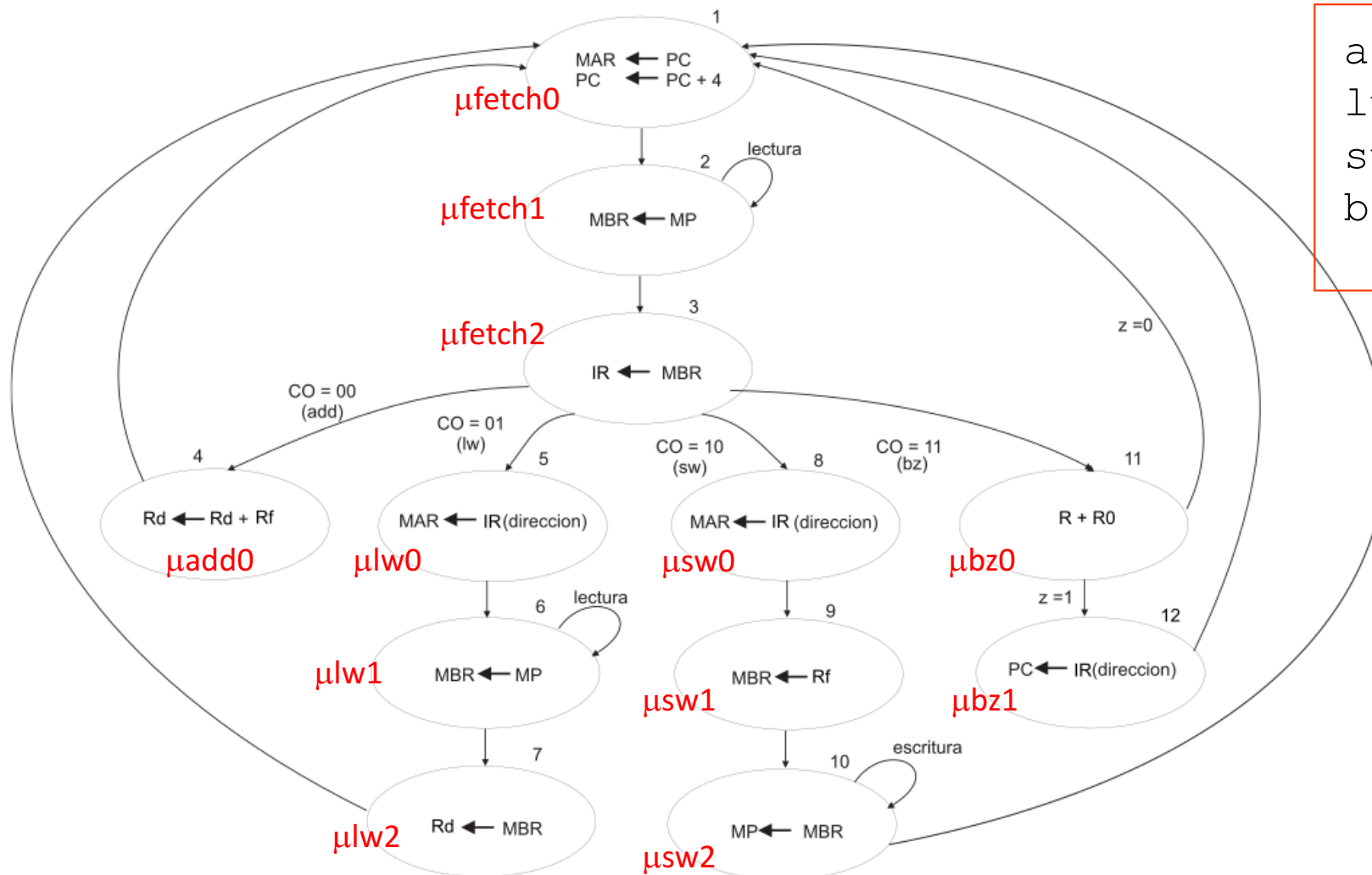Ejemplo para un computador
con solo 4 instruc. máquina

```
add rd, rf
lw rd, dir
sw Rf, dir
bz R, dir
```




Microdódigo para el ejemplo


```
add r1, r2
lw r1, dir
bz dir
sw r1
```

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	LE	MA	MB1	MB0	M1	M2	M7	R	W	Ta	Td		
μfetch0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	fetch
μfetch1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
μfetch2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
μadd0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	add
μlw0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lw
μlw1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
μlw2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
μsw0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sw
μsw1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
μsw3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
μbz0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	bz
μbz1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

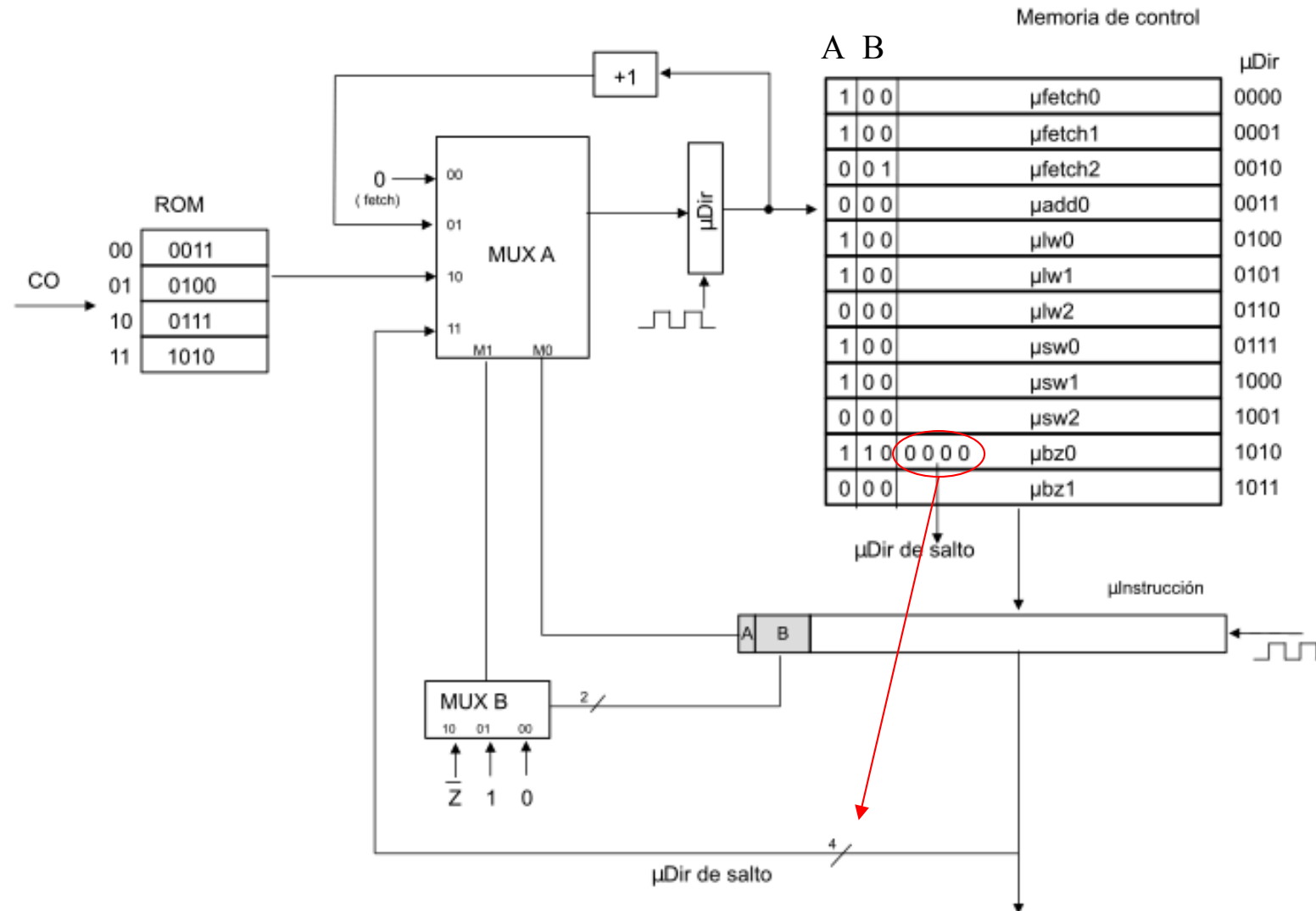Ejemplo de unidad de control microprogramada para el ejemplo




Unidad de control de WepSIM

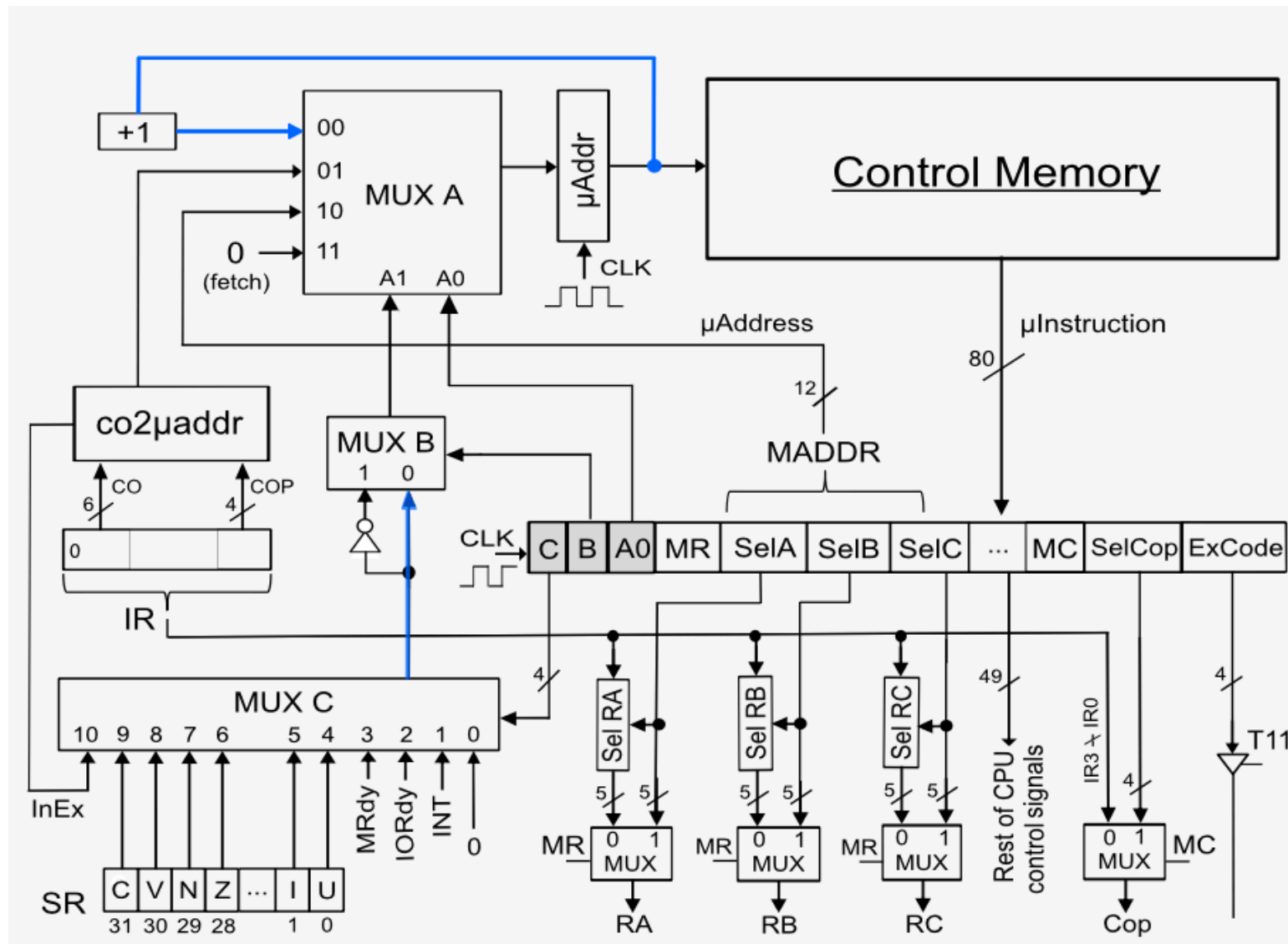


Unidad de control de WepSIM


Instrucción no existente

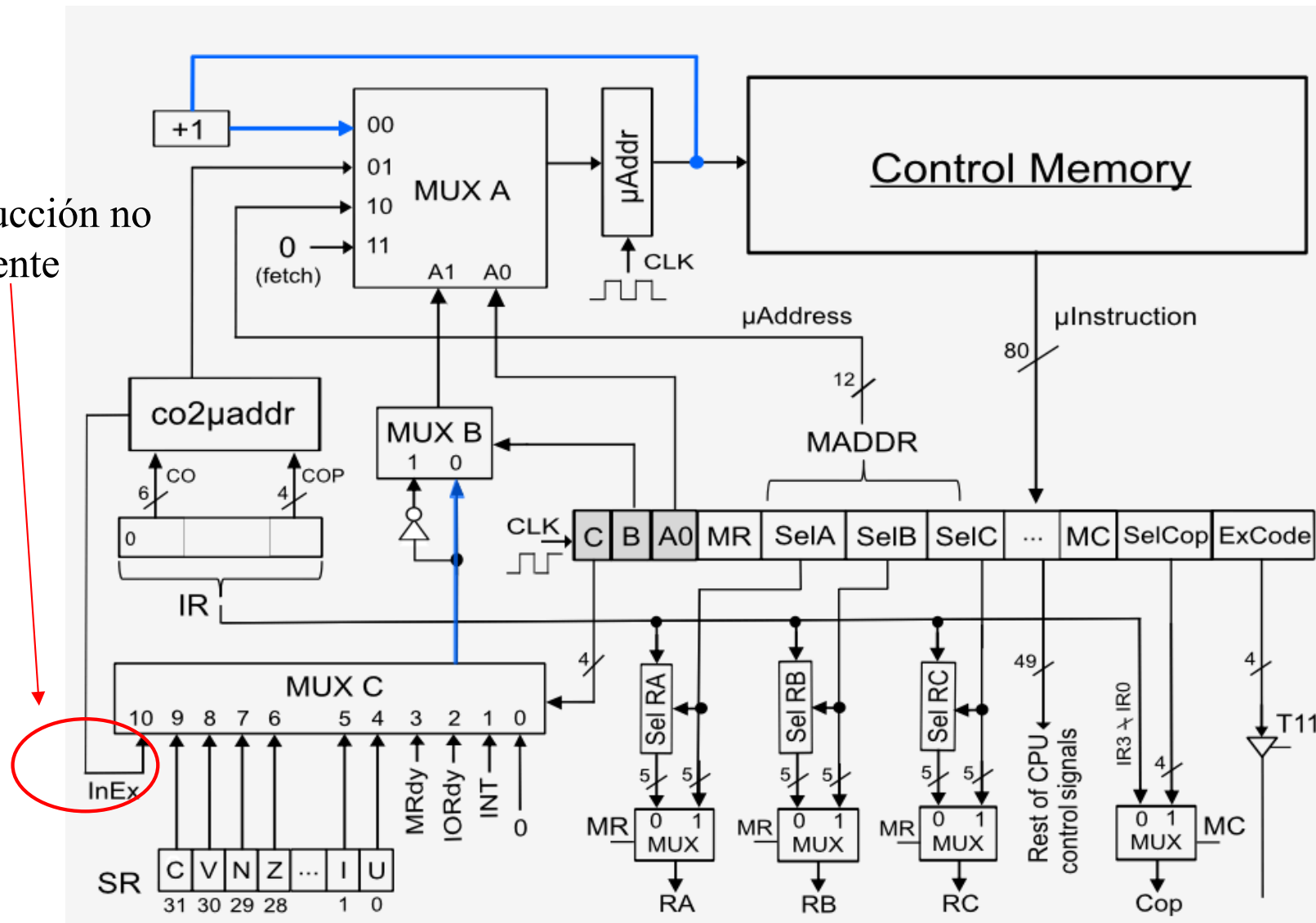

Unidad de control de WepSIM

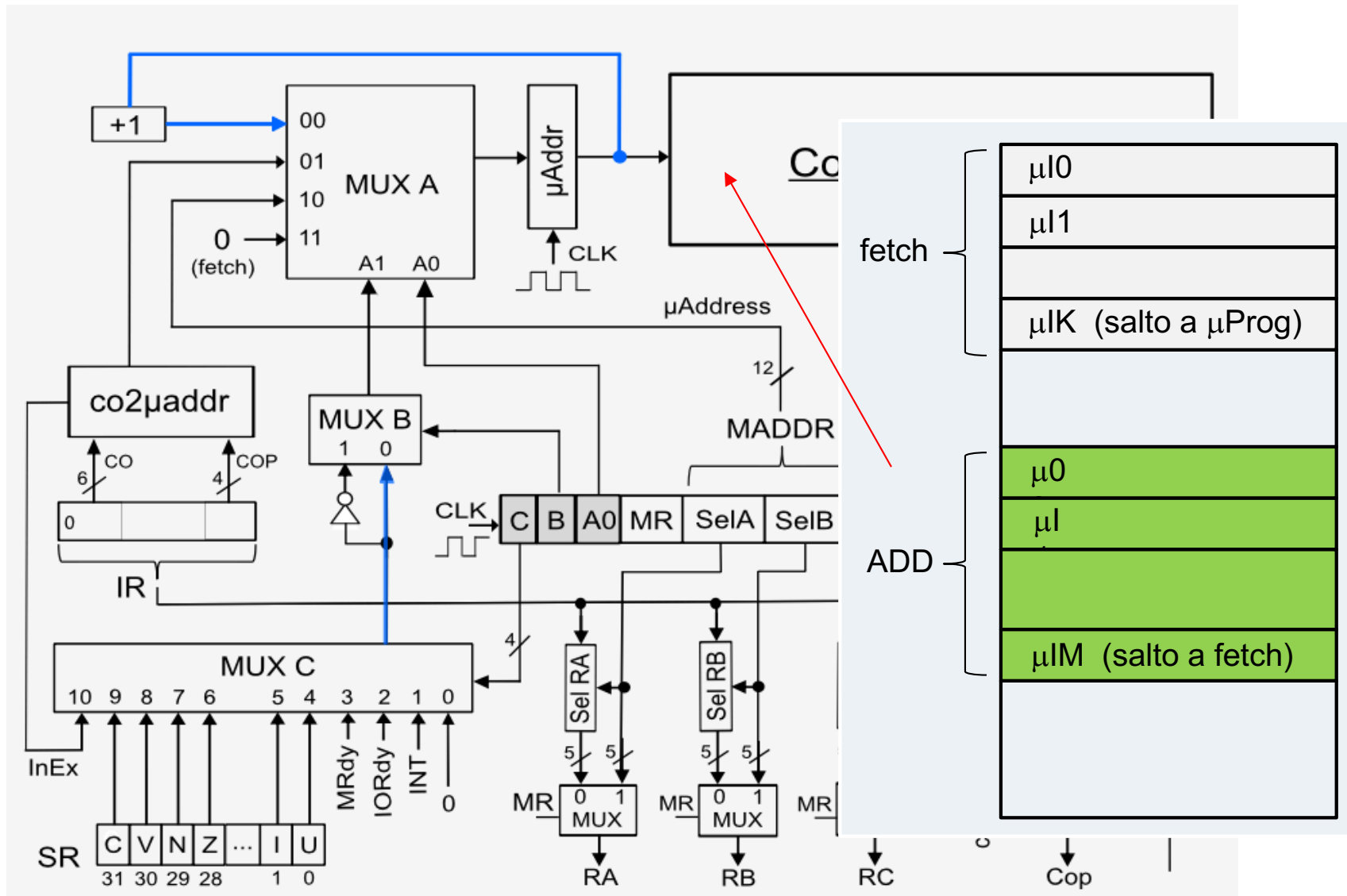


Unidad de control de WepSIM

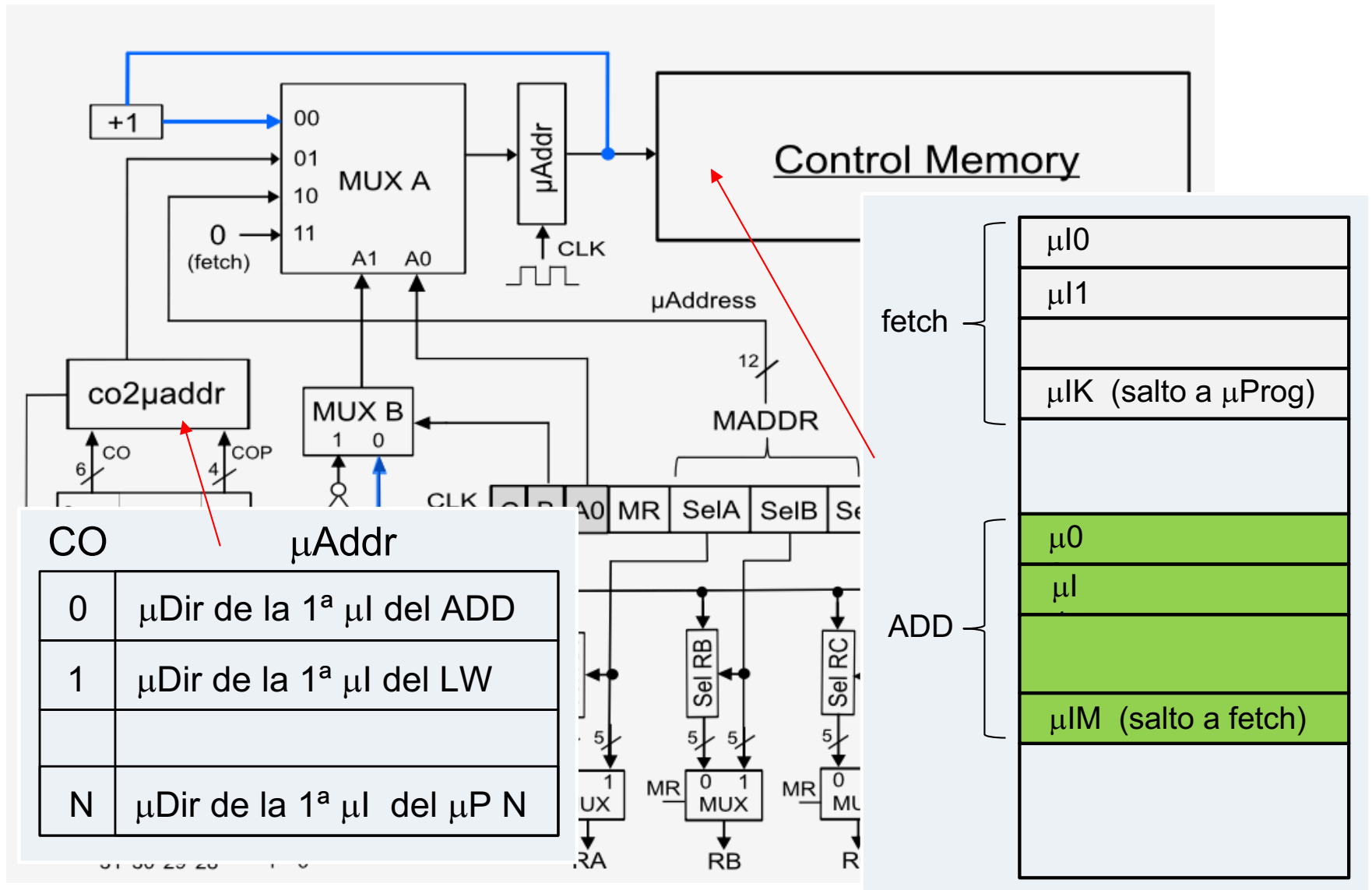

Unidad de control de WepSIM

A1	A0	Salida
0	0	Sig μ Dir
0	1	Salto a μ Prog. (ROM)
1	0	μ Dir de salto
1	1	fetch

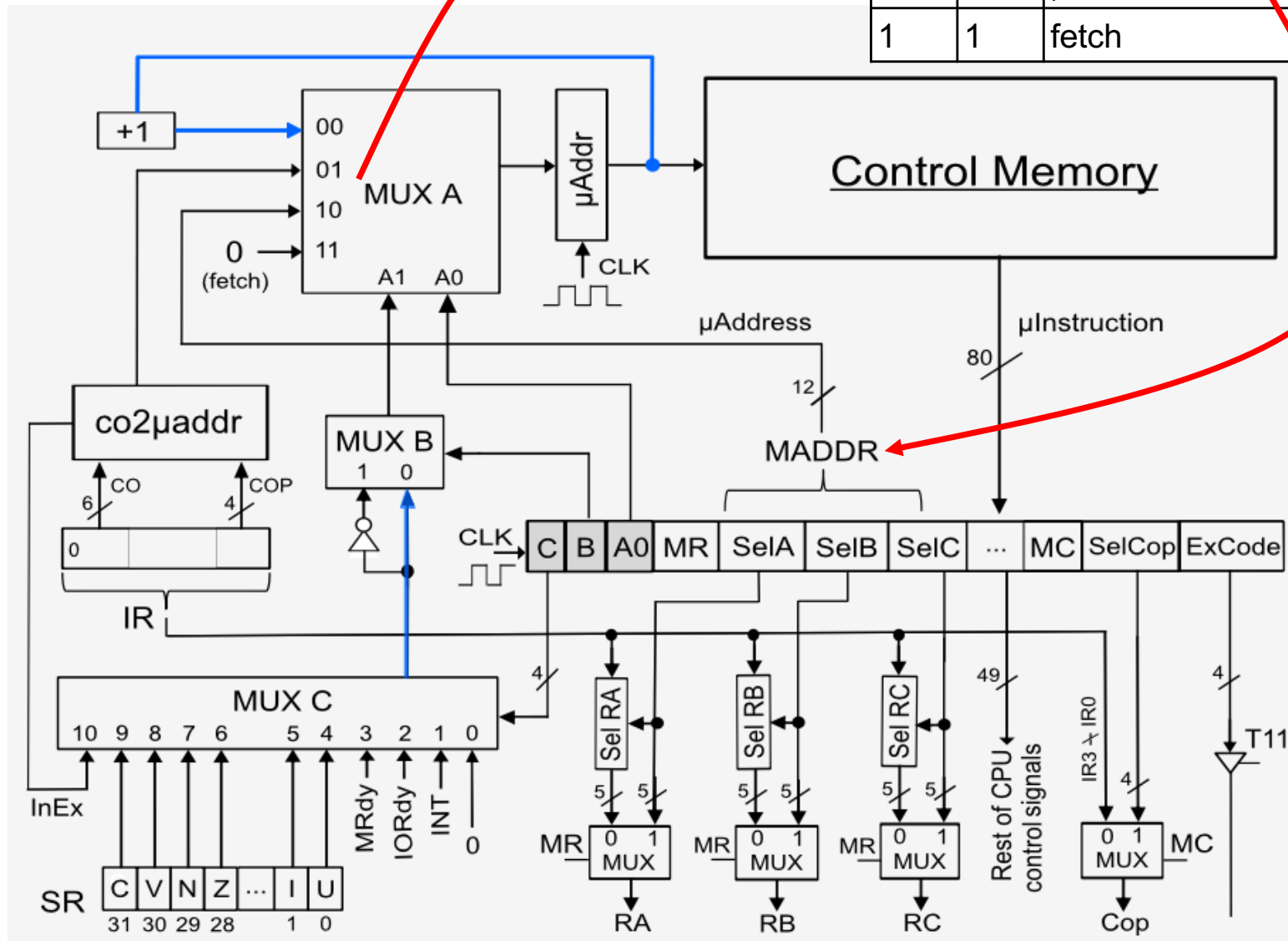

Unidad de control de WepSIM


A0	B	C3	C2	C1	C0	Acción
0	0	0	0	0	0	Siguiente μ Dirección
0	1	0	0	0	0	Salto incondicional a MADDR
0	0	0	0	0	1	Salto condicional a MADDR si INT = 1 (*)
0	1	0	0	1	0	Salto condicional a MADDR si IORdy = 0 (*)
0	1	0	0	1	1	Salto condicional a MADDR si MRdy = 0 (*)
0	0	0	1	0	0	Salto condicional a MADDR si U = 1 (*)
0	0	0	1	0	1	Salto condicional a MADDR si I = 1 (*)
0	0	0	1	1	0	Salto condicional a MADDR si Z = 1 (*)
0	0	0	1	1	1	Salto condicional a MADDR si N = 1 (*)
0	0	1	0	0	0	Salto condicional a MADDR si O = 1 (*)
1	0	0	0	0	0	Salto a μ Prog. (ROM c02 μ addr)
1	1	0	0	0	0	Salto a fetch (μ Dir = 0)

- ▶ (*) Si no se cumple la condición \rightarrow Siguiente μ Dirección
- ▶ Resto de entradas \rightarrow funcionamiento indefinido

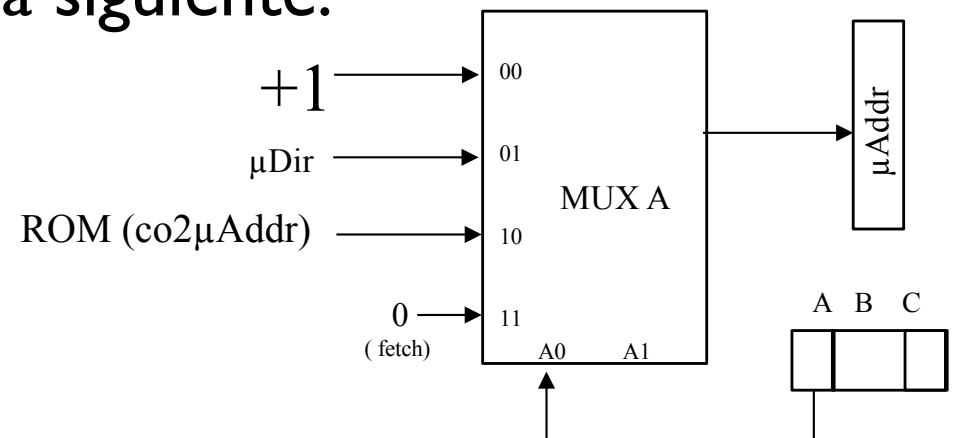Ejemplo

- ▶ Salto a la μ Dirección 000100011100 (12 bits) si $Z = 1$.
En caso contrario se salta a la siguiente:

- ▶ $A0 = 0$
- ▶ $B = 0$
- ▶ $C = 0110$
- ▶ $\mu\text{Addr} = 000100011100$




- ▶ Salto incondicional a la μ Dirección 000100011111
- ▶ $A0 = 0$
- ▶ $B = 1$
- ▶ $C = 0000$
- ▶ $\mu\text{Addr} = 000100011111$


μ Dirección codificada
en los bits 72-61 de la
 μ Instrucción

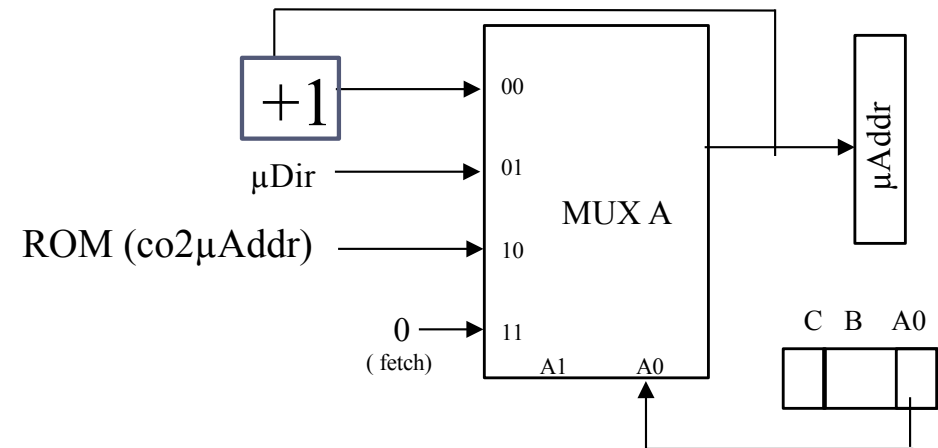Ejemplo

- ▶ En la última μ Instrucción del fetch saltar a la primera μ Dirección del μ Programa asociado al código de operación leído de memoria
 - ▶ $A0 = I$
 - ▶ $B = 0$
 - ▶ $C = 0000$
-
- ```
graph LR
 Plus1[+1] -- 00 --> MUXA[MUX A]
 muDir[μDir] -- 01 --> MUXA
 ROM[ROM (co2μAddr)] -- 10 --> MUXA
 MUXA --> Plus1
```



# Formato de la microinstrucción

 

MicroAddress with 80bits

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| C0 .. C7          | Carga en registros             |
| Ta,Td             | Triestados a buses             |
| T1..T10           | Puertas triestado              |
| M1,M2, M7, MA, MB | Multiplexores                  |
| SelP              | Selector Registro estado       |
| LE                | Carga en Register File         |
| SE                | Extensión de signo             |
| Size, Offset      | Selector del registro IR       |
| BW                | Tamaño de operación en memoria |
| R,W               | Operación de memoria           |
| IOR, IOW          | Operación de E/S               |
| INTA              | Reconocimiento INT             |
| I                 | Habilitar interrupciones       |
| U                 | Usuario/núcleo                 |

# Ejemplo

## operaciones elementales con la UC

- ▶ **Salto a la dirección 000100011100 (12 bits) si Z = 1. En caso contrario se salta a la siguiente.**

| O. Elemental                          | Señales                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Si (Z)<br>$\mu\text{PC}=000100011100$ | $A0=0, B=0, C=0110_2, m\text{ADDR}=000100011100_2$ |


- ▶ **Salto incondicional a la dirección 000100011111**

| O. Elemental                | Señales                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| $\mu\text{PC}=000100011111$ | $A0=0, B=1, C=0000_2, m\text{ADDR}=000100011111_2$ |


- ▶ **Salto a la primera  $\mu$ dirección del  $\mu$ programa asociado al CO**

| O. Elemental | Señales               |
|--------------|-----------------------|
| Salto a CO   | $A0=1, B=0, C=0000_2$ |

# Selector de registros


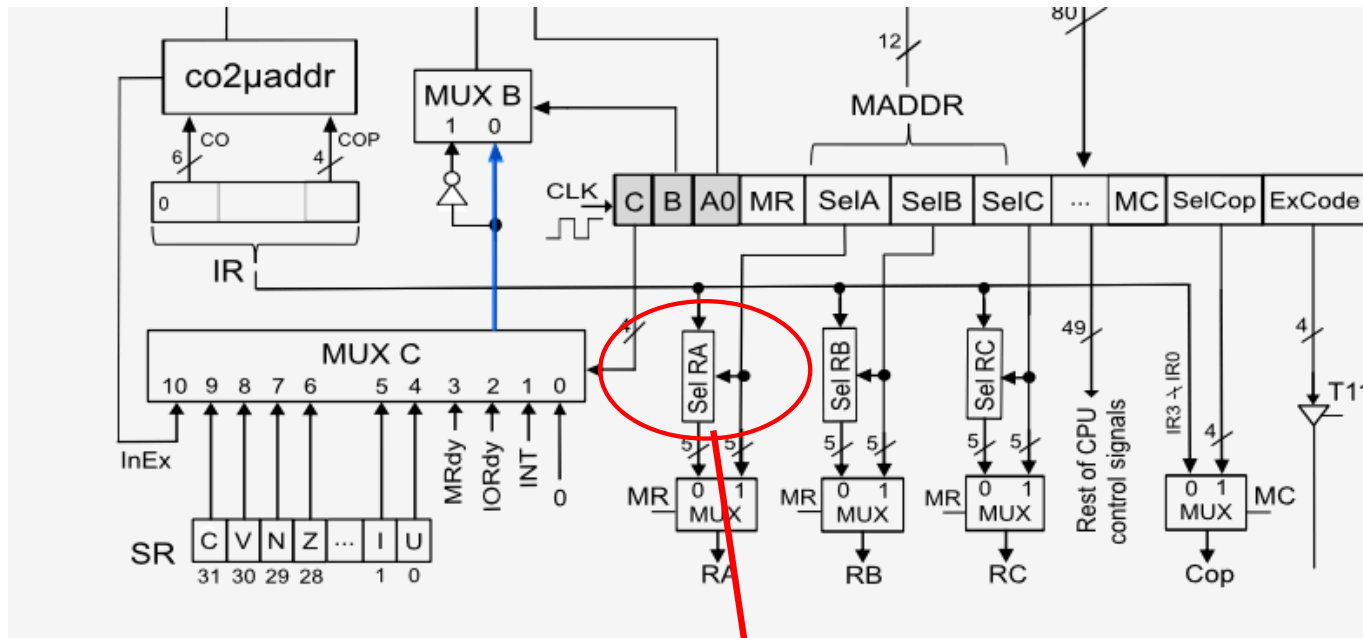


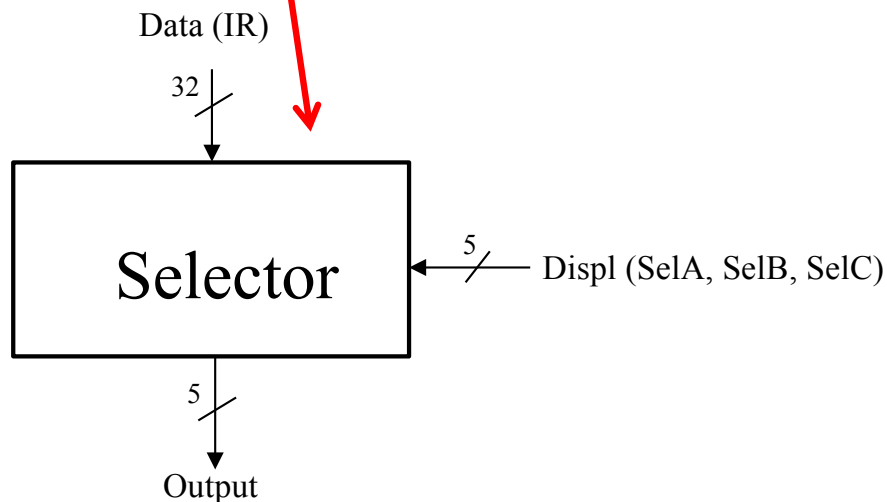Selecciona 5 bits de un conjunto de 32 bits desde la posición indicada en Displ (bit inferior)



# Selector de registros

## Ejemplo

 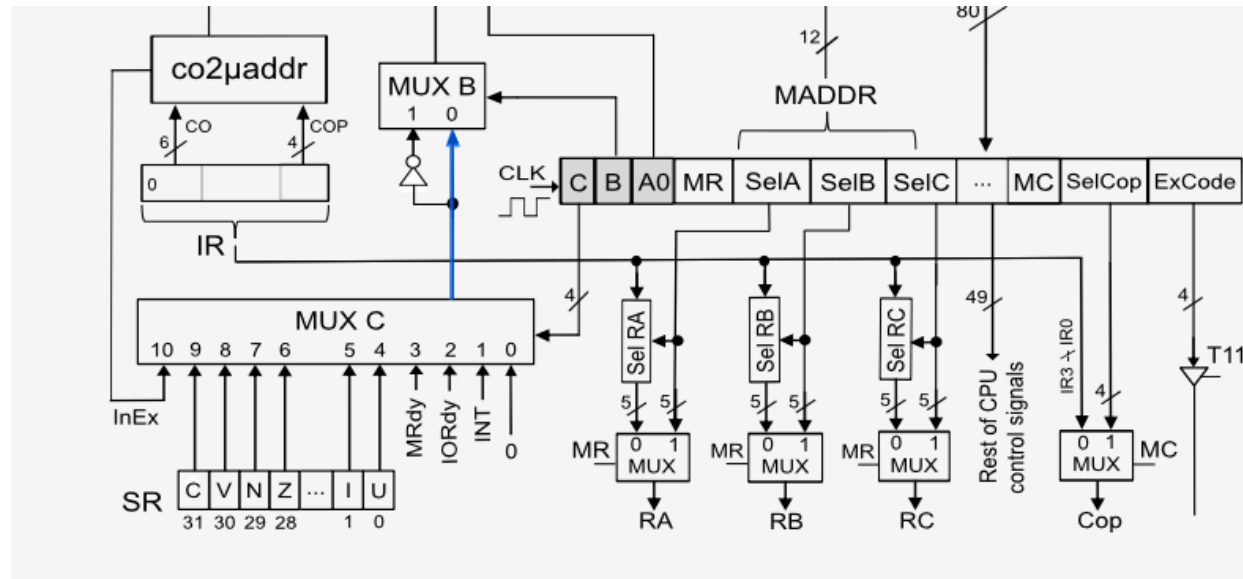

RI:  $D_{31}D_{30}D_{29}D_{28}D_{27}D_{26}D_{25} \dots D_4D_3D_2D_1D_0$


Si  $Displ = 11011 \rightarrow Output = D_{31}D_{30}D_{29}D_{28}D_{27}$

Si  $Displ = 00000 \rightarrow Output = D_4D_3D_2D_1D_0$


Si  $Displ = 10011 \rightarrow Output = D_{23}D_{22}D_{21}D_{20}D_{19}$

Si  $Displ = 01011 \rightarrow Output = D_{15}D_{14}D_{13}D_{12}D_{11}$

# Selector de registros

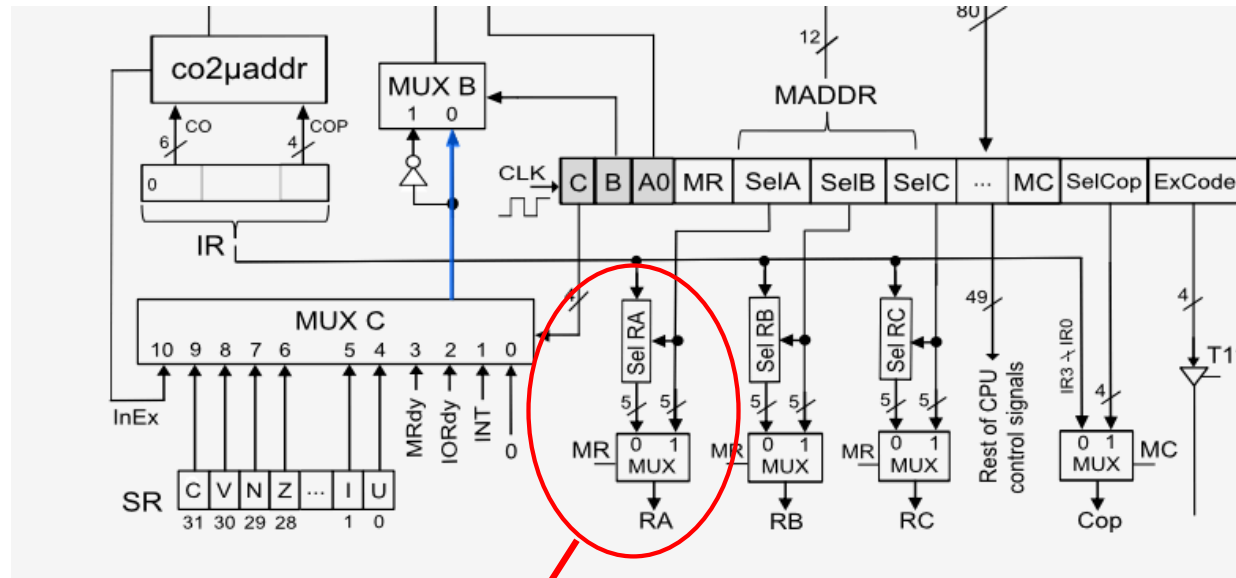

 Selecciona 5 bits de un conjunto de 32 bits desde la posición indicada en Displ





- Si  $MR = 1$ , RA se obtiene directamente de la  $\mu$ Instrucción
- Si  $MR = 0$ , RA se obtiene de un campo de la instrucción (en IR)


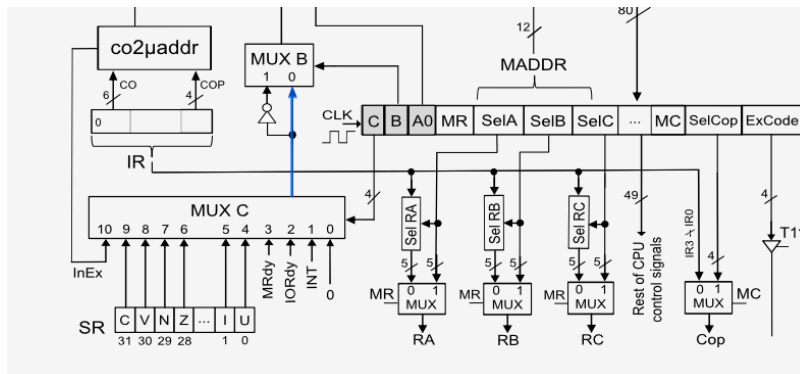 
# Selector de registros


- Si el formato de una instrucción almacenada en IR es:



$$MR = 0$$


- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg 2 en la puerta B del banco de registros → SelB = 10000 (RB se obtiene de los bits 20...16 del IR)
- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg 3 en la puerta A del banco de registros → SelA = 01011 (RA se obtiene de los bits 15...11 del IR)
- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg 1 en la puerta C del banco de registros → SelC = 10101 (RC se obtiene de los bits 25...21 del IR)
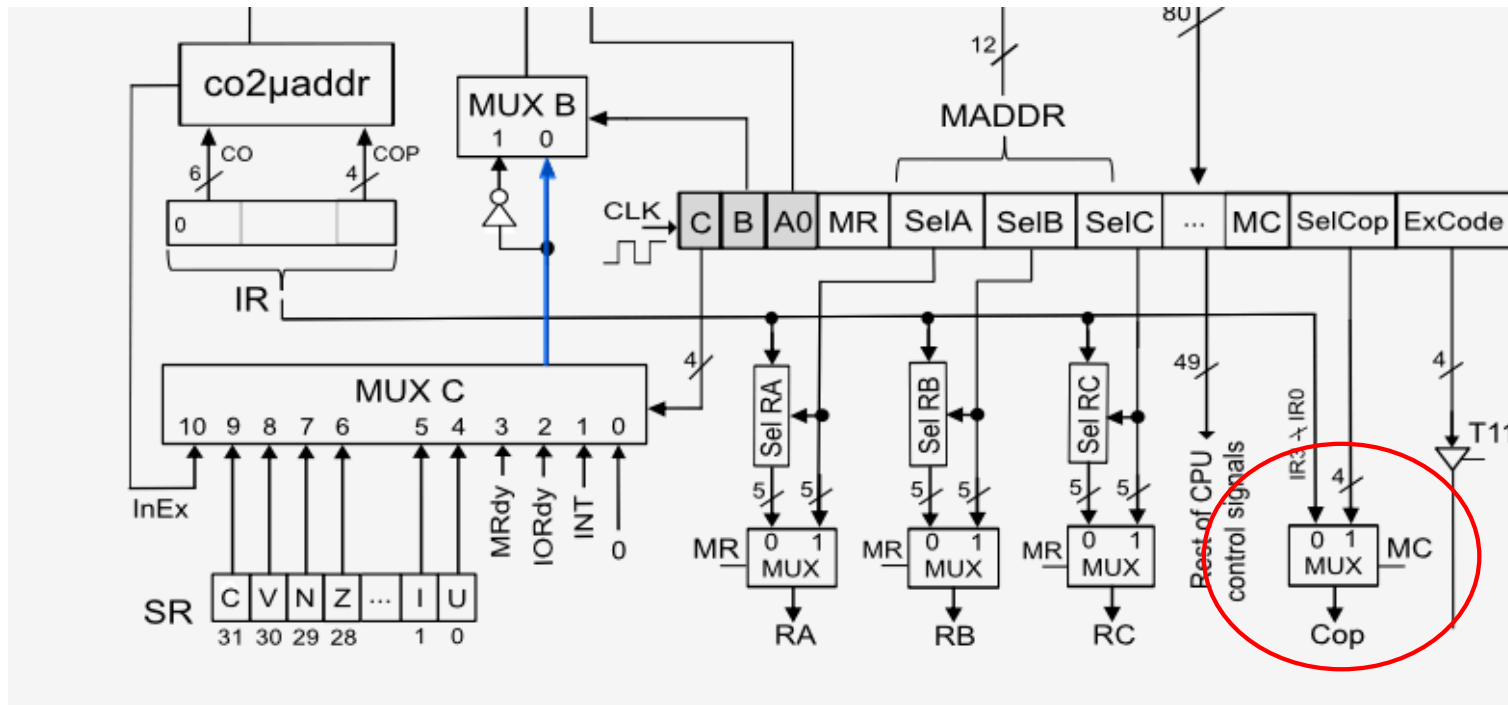
# Selección del código de operación de la ALU



- Si  $MC = 1$ , el código de operación de la ALU se obtiene directamente de la microinstrucción (SelCop)
- Si  $MC = 0$ , el código de operación de la ALU se obtiene de los cuatro últimos bits almacenados en el registro de instrucción

# Código de excepción

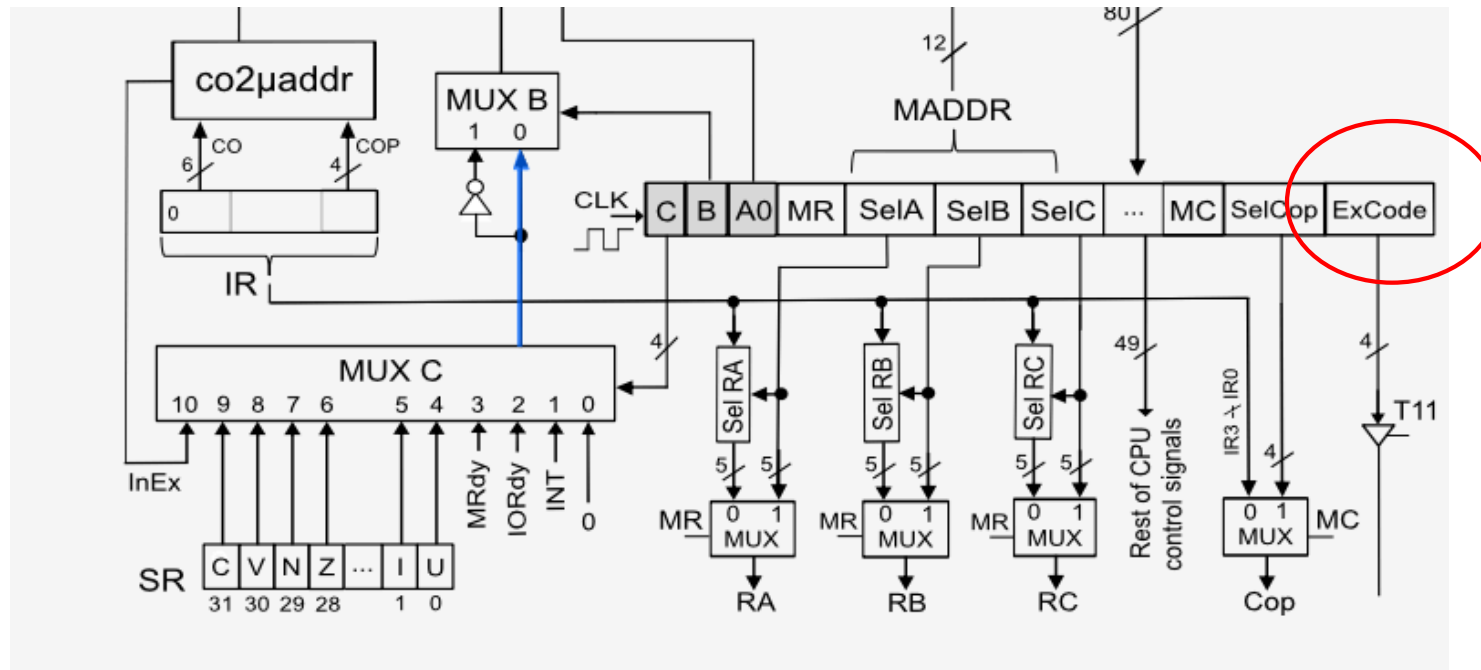

- **ExCode**: vector de interrupción a utilizar cuando se produce una excepción en la ejecución de la instrucción.

# Ejemplo

## ► Instrucciones a microprogramar con WepSIM\*:

| Instrucción         | Cód. Oper. | Significado                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| ADD Rd, Rf1, Rf2    | 000000     | $Rd \leftarrow Rf1 + Rf2$                               |
| LI R, valor         | 000001     | $R \leftarrow \text{valor}$                             |
| LW R, dir           | 000010     | $R \leftarrow MP[dir]$                                  |
| SW R, dir           | 000011     | $MP[dir] \leftarrow R$                                  |
| BEQ Rf1, Rf2, displ | 000100     | if ( $Rf1 == Rf2$ )<br>$PC \leftarrow PC + \text{desp}$ |
| J dir               | 000101     | $PC \leftarrow \text{dir}$                              |
| HALT                | 000110     | Parada, bucle infinito                                  |

\* Memoria de un ciclo

# Microprograma de las instrucciones


## ► FETCH

| Ciclo | Op. Elemental          | Señales activadas<br>(resto a 0) | C    | B | A0 |
|-------|------------------------|----------------------------------|------|---|----|
| 0     | $MAR \leftarrow PC$    | T2, C0                           | 0000 | 0 | 0  |
| 1     | $MBR \leftarrow MP$    | Ta, R, BW = II, CI, MI           | 0000 | 0 | 0  |
|       | $PC \leftarrow PC + 4$ | M2, C2                           | 0000 | 0 | 0  |
| 2     | $IR \leftarrow MBR$    | T1, C3                           | 0000 | 0 | 0  |
| 3     | Decodificación         |                                  | 0000 | 0 | 1  |

# Microprograma de las instrucciones

## ► ADD Rd, Rf1, Rf2


| Ciclo | Op. Elemental             | Señales activadas<br>(resto a 0)                                                                       | C    | B | A0 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $Rd \leftarrow Rf1 + Rf2$ | Cop = 1010<br>SelP=11, C7, M7<br>T6, LC<br>SelA = 10000 (16)<br>SelB = 01011 (11)<br>SelC = 10101 (21) | 0000 | 1 | 1  |

 

# Microprograma de las instrucciones (otra)

## ► ADD Rd, Rf1, Rf2

| Ciclo | Op. Elemental             | Señales activadas<br>(resto a 0)                                                                              | C    | B | A0 |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $Rd \leftarrow Rf1 + Rf2$ | SelCop = 1010, MC<br>SelP=11, C7, M7<br>T6, LC<br>SelA = 10000 (16)<br>SelB = 01011 (11)<br>SelC = 10101 (21) | 0000 | 1 | 1  |

 

# Microprograma de las instrucciones

## ► LI R, valor

| Ciclo | Op. Elemental             | Señales activadas<br>(resto a 0)                                        | C    | B | A0 |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $R \leftarrow IR$ (valor) | LC<br>SelC = 10101 (21)<br>T3,<br>Size = 10000<br>Offset= 00000<br>SE=1 | 0000 | 1 | 1  |

6 bits

5 bits

5 bits

16 bits

|    |   |          |                   |
|----|---|----------|-------------------|
| CO | R | sin usar | número de 16 bits |
|----|---|----------|-------------------|

31

26 25

21 20

16 15


0



# Microprograma de las instrucciones

- LW R dir, con memoria síncrona de un ciclo

| Ciclo | Op. Elemental             | Señales activadas<br>(resto a 0)         | C    | B | A0 |
|-------|---------------------------|------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | MAR $\leftarrow$ IR (dir) | T3, C0<br>Size = 10000,<br>Offset= 00000 | 0000 | 0 | 0  |
| 1     | MBR $\leftarrow$ MP[MAR]  | Ta, R, BW = 11, CI, MI                   | 0000 | 0 | 0  |
| 2     | R $\leftarrow$ MBR        | TI, LC,<br>SelC = 10101                  | 0000 | 1 | 1  |

 

# Microprograma de las instrucciones

- LW R dir, con memoria asíncrona (MRdy=1 indica el fin)


| Ciclo | Op. Elemental                             | Señales activadas<br>(resto a 0)                                         | C    | B | A0 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | MAR $\leftarrow$ IR (dir)                 | T3, C0<br>Size = 10000,<br>Offset= 00000                                 | 0000 | 0 | 0  |
| 1     | while (!MRdy)<br>MBR $\leftarrow$ MP[MAR] | Ta, R, BW = 11, CI, MI,<br>MADDR= $\mu$ Add de esta<br>$\mu$ instrucción | 0011 | 1 | 0  |
| 2     | R $\leftarrow$ MBR                        | T1, LC,<br>SelC = 10101                                                  | 0000 | 1 | 1  |

Se ejecuta esta microinstrucción mientras MRdy==0

# Microprograma de las instrucciones

- SW R dir, con memoria síncrona de un ciclo


| Ciclo | Op. Elemental            | Señales activadas<br>(resto a 0)          | C    | B | A0 |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $MBR \leftarrow R$       | T9, CI, SelA=10101                        | 0000 | 0 | 0  |
| 1     | $MAR \leftarrow IR(dir)$ | T3, C0,<br>Size = 10000,<br>offset= 00000 | 0000 | 0 | 0  |
| 2     | $MP[dir] \leftarrow MBR$ | Td, Ta, BW = 11, W                        | 0000 | 1 | 1  |

 

# Microprograma de las instrucciones

## ► BEQ Rf1, Rf2, desp


| Ciclo | Op. Elemental                       | Señales activadas<br>(resto a 0)                                     | C    | B | A0 |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | Rf1 - Rf2                           | SelCop = 1011, MC, C7, M7<br>SelP = 11, SelA = 10101<br>SelB = 10000 | 0000 | 0 | 0  |
| 11    | If (Z == 0) goto fetch<br>else next | MADDR = 0                                                            | 0110 | 1 | 0  |
| 2     | RT1 $\leftarrow$ PC                 | T2, C4                                                               | 0000 | 0 | 0  |
| 3     | RT2 $\leftarrow$ IR (dir)           | Size = 10000<br>Offset = 00000, T3, C5                               | 0000 | 0 | 0  |
| 4     | PC $\leftarrow$ RT1 + RT2           | SelCop = 1010, MC,<br>MA, MB=01, T6, C2,                             | 0000 | 1 | 1  |

 

# Microprograma de las instrucciones

## ► J dir

| Ciclo | Op. Elemental                    | Señales activadas<br>(resto a 0)         | C    | B | A0 |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $PC \leftarrow IR \text{ (dir)}$ | C2,T3,<br>size = 10000,<br>offset= 00000 | 0000 | I | I  |

 

# Especificación de los microprogramas en WepSIM

Lista de microcódigos  
especificación de registros  
pseudoinstrucciones

# Especificación de los microprogramas en WepSIM

begin

{

    fetch: (T2, C0=1),  
            (Ta, R, BW=11, C1, M1),  
            (M2, C2, T1, C3),  
            (A0, B=0, C=0)

}

# Especificación de los microprogramas en WepSIM


```
ADD R1,R2,R3{
 co=000000,
 nwords=1,
 R1=reg(25,21),
 R2=reg(20,16),
 R3=reg(15,11),
 {
 (SelCop=1010, MC, SelP=11, M7,C7,T6, LC,
 SelA=01011, SelB=10000, SelC=10101,
 A0=1, B=1, C=0)
 }
}
```


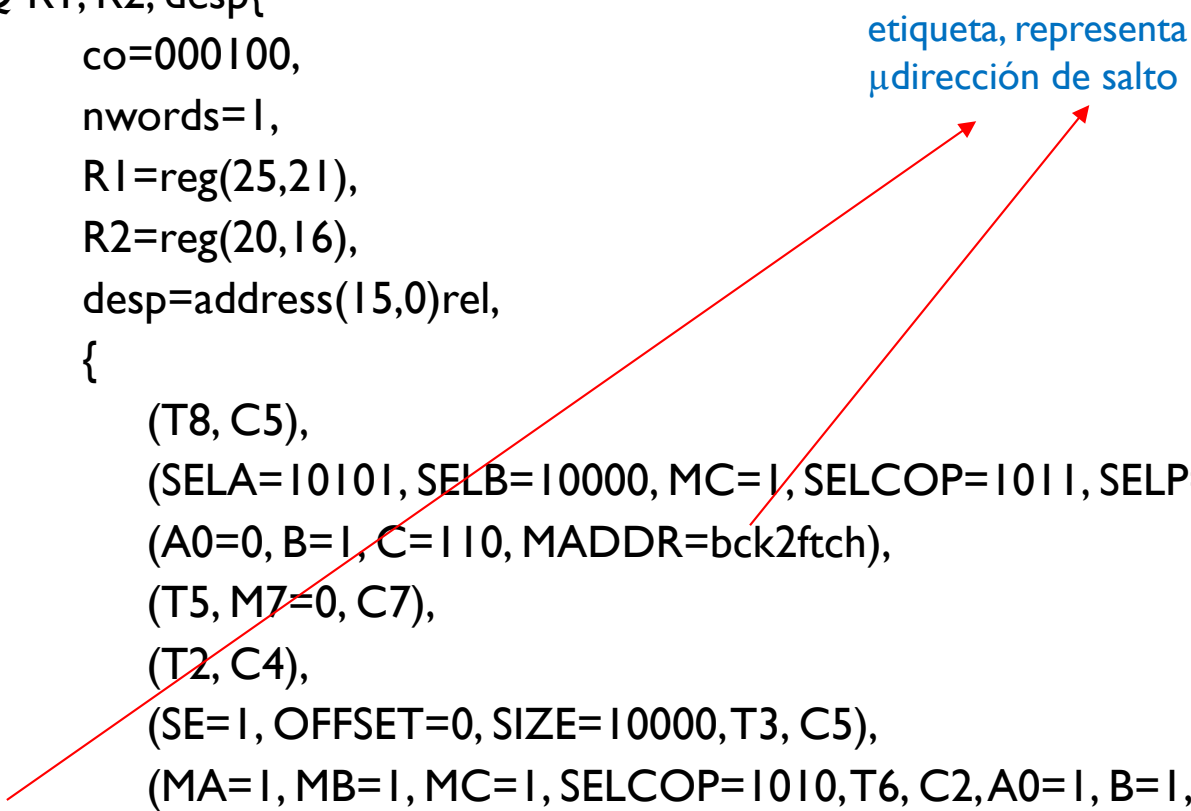
# Especificación de los microprogramas en WepSIM

```
BEQ R1, R2, desp{
 co=000100,
 nwords=1,
 R1=reg(25,21),
 R2=reg(20,16),
 desp=address(15,0)rel,
 {
 (T8, C5),
 (SELA=10101, SELB=10000, MC=1, SELCOP=1011, SELP=11, M7, C7),
 (A0=0, B=1, C=110, MADDR=bck2ftch),
 (T5, M7=0, C7),
 (T2, C4),
 (SE=1, OFFSET=0, SIZE=10000, T3, C5),
 (MA=1, MB=1, MC=1, SELCOP=1010, T6, C2, A0=1, B=1, C=0),
 bck2ftch: (T5, M7=0, C7),
 (A0=1, B=1, C=0)
 }
}
```

etiqueta, representa  
dirección de salto




# Especificación de registros

```
registers{
 0=$zero,
 1=$at,
 2=$v0,
 3=$v1,
 4=$a0,
 5=$a1,
 6=$a2,
 7=$a3,
 8=$t0,
 9=$t1,
 10=$t2,
 11=$t3,
 12=$t4,
 13=$t5,
 14=$t6,
 15=$t7,
 16=$s0,
 17=$s1,
 18=$s2,
 19=$s3,
 20=$s4,
 21=$s5,
 22=$s6,
 23=$s7,
 24=$t8,
 25=$t9,
 26=$k0,
 27=$k1,
 28=$gp,
 29=$sp (stack_pointer),
 30=$fp,
 31=$ra
}
```

 
# Arranque del computador

- ▶ El *Reset* carga en los registros sus valores predefinidos
  - ▶  $PC \leftarrow$  dirección de arranque del programa iniciador (en memoria ROM)


 
# Arranque del computador

- ▶ El *Reset* carga en los registros sus valores predefinidos
  - ▶ PC ← dirección de arranque del **programa iniciador** (en memoria ROM)
- ▶ Se ejecuta el **programa iniciador**
  - ▶ Test del sistema (POST)



```
● Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
★ Copyright (C) 1984-2007, Award Software, Inc.

Intel X38 BIOS for X38-DQ6 F4

Main Processor : Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 4.00GHz (333x12)
<CPUID:0676 Patch ID:0000>
Memory Testing : 2096064K OK


Memory Runs at Dual Channel Interleaved
IDE Channel 0 Slave : WDC WD3200AAJS-00RYA0 12.01B01
IDE Channel 1 Slave : WDC WD3200AAJS-00RYA0 12.01B01

Detecting IDE drives ...
IDE Channel 4 Master : None
IDE Channel 4 Slave : None
IDE Channel 5 Master : None
IDE Channel 5 Slave : None

:BIOS Setup <F9>:XpressRecoveryZ <F12>:Boot Menu <End>:QFlash
09/19/2007-X38-ICH9-6A790G0QC-00
```

 
# Arranque del computador

- ▶ El *Reset* carga en los registros sus valores predefinidos
  - ▶  $PC \leftarrow$  dirección de arranque del **programa iniciador** (en memoria ROM)
- ▶ Se ejecuta el **programa iniciador**
  - ▶ Test del sistema (POST)
  - ▶ Carga en memoria el **cargador del sistema operativo (MBR)**




 
# Arranque del computador

- ▶ El *Reset* carga en los registros sus valores predefinidos
  - ▶  $PC \leftarrow$  dirección de arranque del **programa iniciador** (en memoria ROM)
- ▶ Se ejecuta el **programa iniciador**
  - ▶ Test del sistema (POST)
  - ▶ Carga en memoria el **cargador del sistema operativo (MBR)**



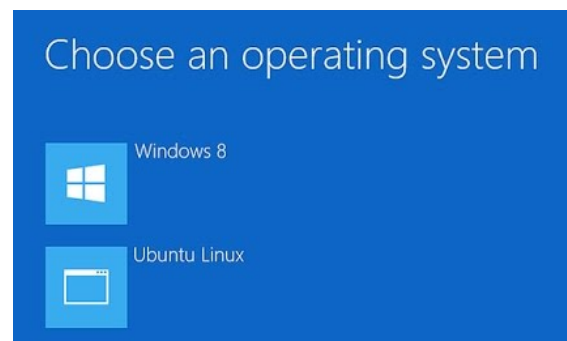 
# Arranque del computador

- ▶ El *Reset* carga en los registros sus valores predefinidos
  - ▶ PC ← dirección de arranque del **programa iniciador** (en memoria ROM)
- ▶ Se ejecuta el **programa iniciador**
  - ▶ Test del sistema (POST)
  - ▶ Carga en memoria el **cargador del sistema operativo (MBR)**
- ▶ Se ejecuta el **cargador del sistema operativo**
  - ▶ Establece opciones de arranque


 
# Arranque del computador



- ▶ El *Reset* carga en los registros sus valores predefinidos
  - ▶ PC ← dirección de arranque del **programa iniciador** (en memoria ROM)
- ▶ Se ejecuta el **programa iniciador**
  - ▶ Test del sistema (POST)
  - ▶ Carga en memoria el **cargador del sistema operativo (MBR)**
- ▶ Se ejecuta el **cargador del sistema operativo**
  - ▶ Establece opciones de arranque
  - ▶ Carga el **programa de carga**




  
# Arranque del computador

- ▶ El *Reset* carga en los registros sus valores predefinidos
  - ▶ PC ← dirección de arranque del **programa iniciador** (en memoria ROM)
- ▶ Se ejecuta el **programa iniciador**
  - ▶ Test del sistema (POST)
  - ▶ Carga en memoria el **cargador del sistema operativo**
- ▶ Se ejecuta el **cargador del sistema operativo**
  - ▶ Establece opciones de arranque
  - ▶ Carga el **programa de carga**
- ▶ Se ejecuta el **programa de carga**
  - ▶ Establece estado inicial para el S.O.
  - ▶ Carga el sistema operativo y lo ejecuta




```
Configuring ISA PNP
Setting system time from the hardware clock (localtime).
Using /etc/random-seed to initialize /dev/urandom.
Initializing basic system settings ...
Updating shared libraries
Setting hostname: engpc23.murdoch.edu.au
INIT: Entering runlevel: 4
rc.M ==> Going multiuser...
Starting system logger ... [OK]
Initialising advanced hardware
Setting up modules ... [OK]
Initialising network
Setting up localhost ... [OK]
Setting up inet1 ... [OK]
Setting up route ... [OK]
Setting up fancy console and GUI
Loading rc-cache ... [OK]
rc.0limit ==> Going to runlevel 4
Starting services of runlevel 4
Starting dnsmasq ... [OK]
==> rc.X Going to multiuser GUI mode ...
XFree86 Display Manager
Framebuffer /dev/fb0 is 307200 bytes.
Grabbing 640x480 ...
```

# Arranque del computador
 
## resumen

- ▶ El *Reset* carga en los registros sus valores predefinidos
  - ▶ PC ← dirección de arranque del **programa iniciador** (en memoria ROM)
- ▶ Se ejecuta el **programa iniciador**
  - ▶ Test del sistema (POST)
  - ▶ Carga en memoria el **cargador del sistema operativo (MBR)**
- ▶ Se ejecuta el **cargador del sistema operativo**
  - ▶ Establece opciones de arranque
  - ▶ Carga el **programa de carga**
- ▶ Se ejecuta el **programa de carga**
  - ▶ Establece estado inicial para el S.O.
  - ▶ Carga el sistema operativo y lo ejecuta



# Tiempo de ejecución de un programa


$$\text{Tiempo}_{\text{ejecución}} = \text{NI} \times \text{CPI} \times t_{\text{ciclo\_CPU}} + \text{NI} \times \text{AMI} \times t_{\text{ciclo\_mem}}$$

- ▶ **NI** es el número de instrucciones máquina del programa
- ▶ **CPI** es el número medio de ciclos de reloj necesario para ejecutar una instrucción
- ▶  **$t_{\text{ciclo\_CPI}}$**  es el tiempo que dura el ciclo de reloj del procesador
- ▶ **AMI** es el número medio de accesos a memoria por instrucción
- ▶  **$t_{\text{ciclo\_mem}}$**  es el tiempo de un acceso a memoria

# Factores que afecta al tiempo de ejecución

|                              | NI | CPI | $t_{\text{ciclo\_CPI}}$ | AMI | $t_{\text{ciclo\_mem}}$ |
|------------------------------|----|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| Programa                     | ✓  |     |                         | ✓   |                         |
| Compilador                   | ✓  | ✓   |                         | ✓   |                         |
| Juego de instrucciones (ISA) | ✓  | ✓   | ✓                       | ✓   |                         |
| Organización                 |    | ✓   | ✓                       |     | ✓                       |
| Tecnología                   |    |     | ✓                       |     | ✓                       |
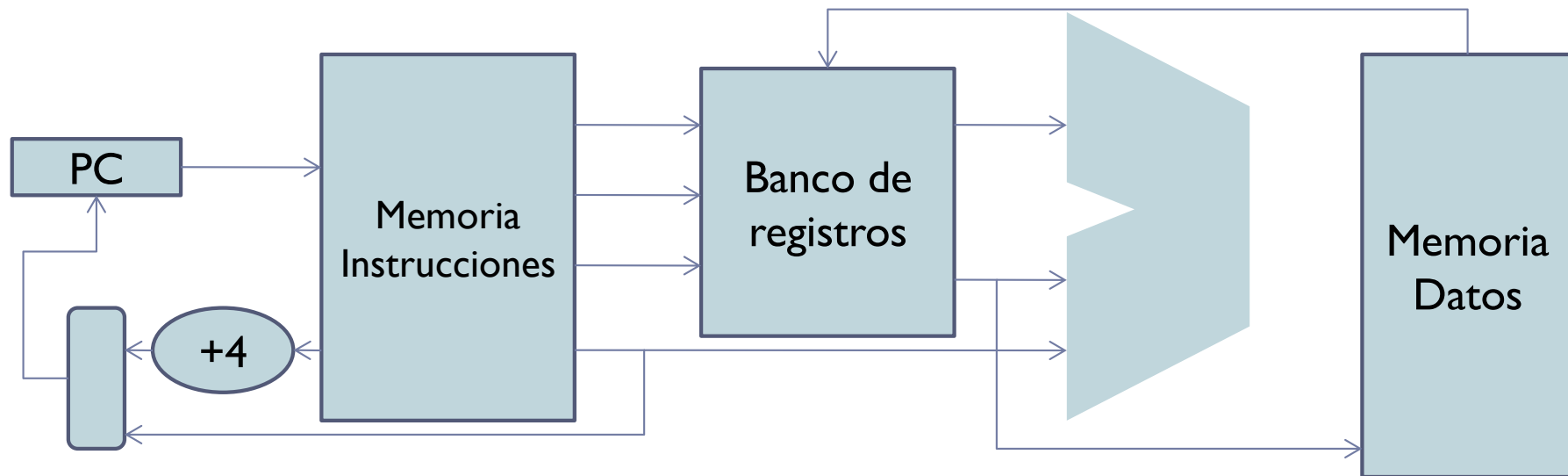
# Modelo de procesador basado en camino de datos (sin bus interno)



# Paralelismo a nivel de instrucción

- ▶ Procesamiento concurrente de varias instrucciones
- ▶ Combinación de elementos que trabajan en paralelo:
  - ▶ **Procesadores segmentados**: utilizan técnicas de pipeline para procesar varias instrucciones simultáneamente
  - ▶ **Procesadores superescalares**: procesador segmentado que puede ejecutar varias instrucciones en paralelo cada una de ellas en una unidad segmentada diferente
  - ▶ **Procesadores multicore**: procesador que combina dos o más procesadores independientes en un solo empaquetado


# Segmentación de instrucciones



- ▶ Etapas de ejecución de una instrucción:
  - ▶ **LI**: Lectura de la instrucción e incremento del PC
  - ▶ **D**: Decodificación
  - ▶ **LO**: Lectura de Operandos
  - ▶ **EJ**: Ejecución de la instrucción
  - ▶ **EO**: Escritura de Operandos

# Segmentación de instrucciones

sin pipeline

 


- ▶ Etapas de ejecución de una instrucción:
  - ▶ **LI**: Lectura de la instrucción e incremento del PC
  - ▶ **D**: Decodificación
  - ▶ **LO**: Lectura de Operandos
  - ▶ **EJ**: Ejecución de la instrucción
  - ▶ **EO**: Escritura de Operandos




# Segmentación de instrucciones

sin pipeline

 


- ▶ Si cada fase dura  $N$  ciclos de reloj, entonces
  - ▶ Una instrucción se ejecuta en  $5 \cdot N$  ciclos de reloj
  - ▶ Cada  $N$  ciclos de reloj se ejecuta  $1/5$  de instrucción
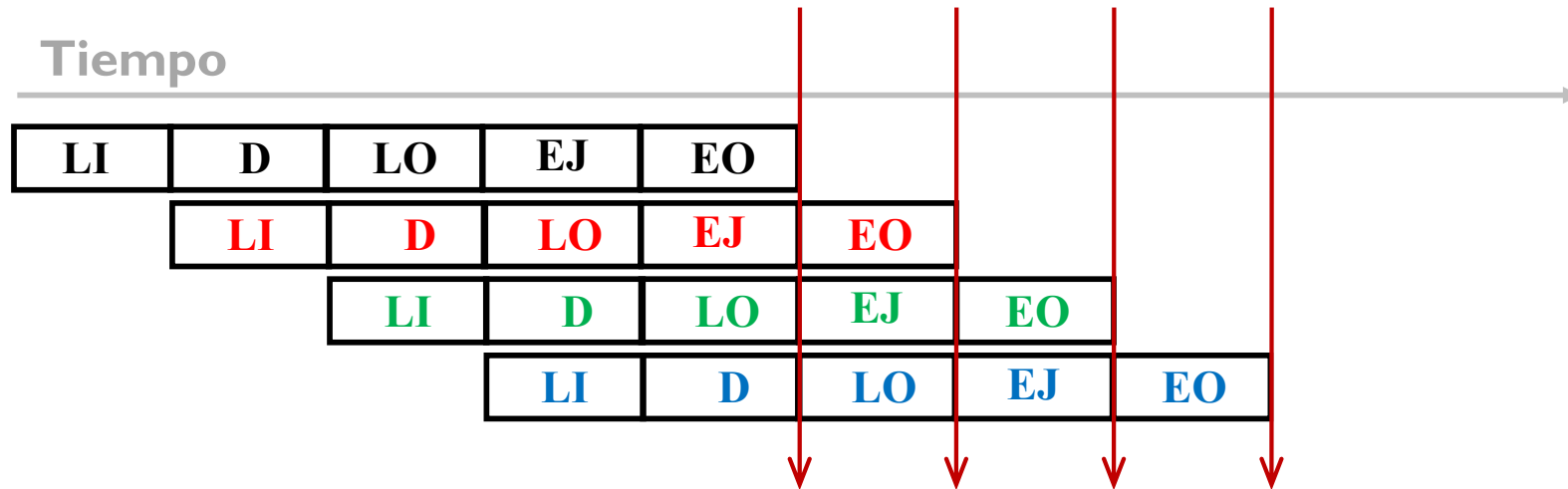
# Segmentación de instrucciones con pipeline



- ▶ Si cada fase dura  $N$  ciclos de reloj, entonces
  - ▶ Una instrucción se ejecuta en  $5 \cdot N$  ciclos de reloj
  - ▶ Cada  $N$  ciclos de reloj se ejecuta 1 de instrucción



# Superescalar

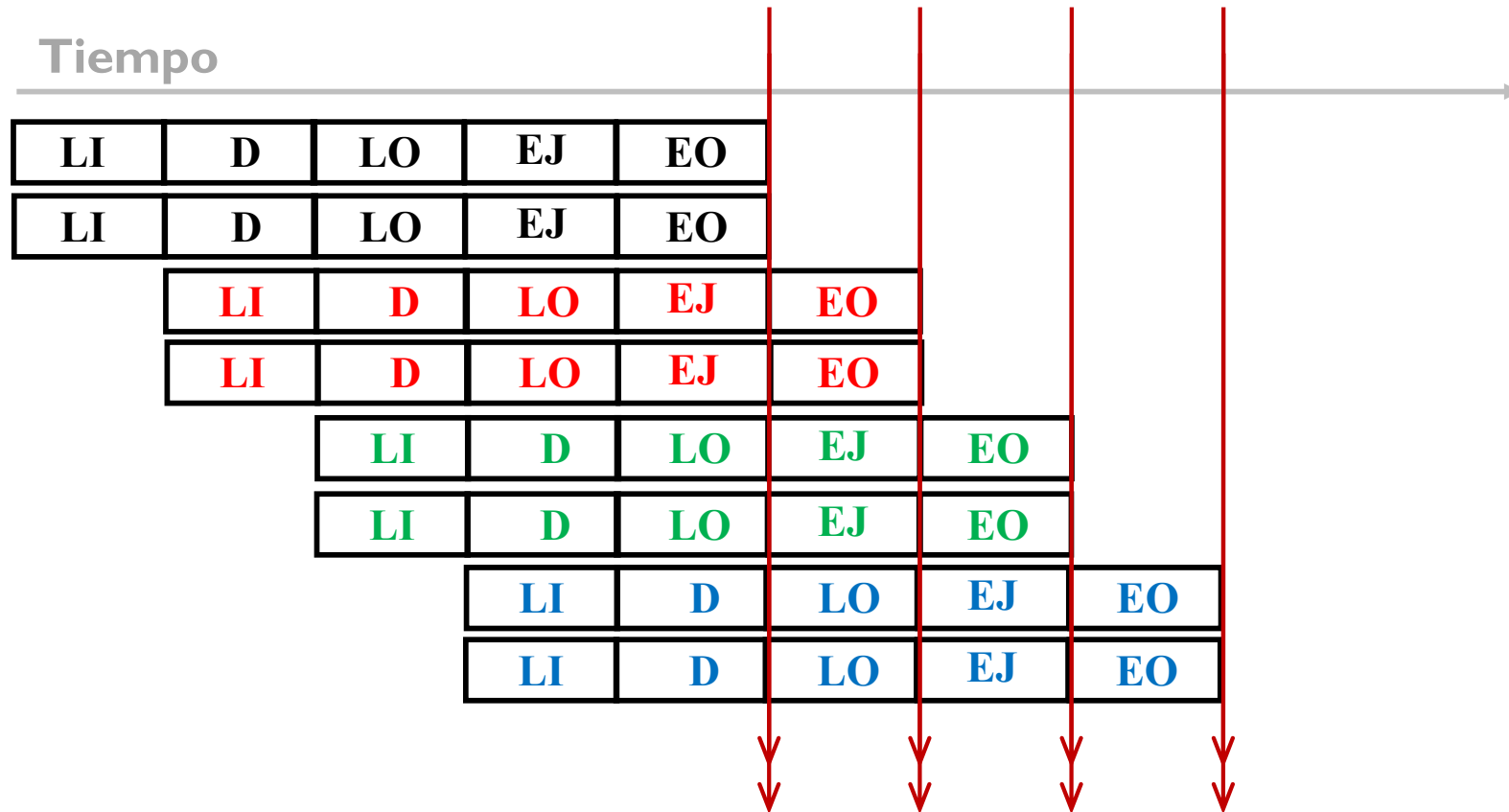

- Pipeline con varias unidades funcionales en paralelo

  
# Multicore

- Múltiples procesadores en el mismo encapsulado


 
# Multicore

- Múltiples procesadores en el mismo encapsulado



### 3 Knights Landing Products

*A Paradigm Shift for Highly-Parallel*

|                   | Intel® 64 / AVX-512              | Intel® 64 / AVX-512              | Intel® 64 / AVX-512              |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Programming Model | PCIe                             | Fabric                           | Integrated Fabric                |
| I/O               | Baseline                         | >25% Better <sup>1</sup>         | >25% Better <sup>1</sup>         |
| Power Efficiency  | Baseline                         | Intel server-class               | Intel server-class               |
| Resiliency        | >3 TF <sup>2</sup>               | >3 TF <sup>2</sup>               | >3 TF <sup>2</sup>               |
| Performance       | up to 16GB                       | up to 400GB <sup>1</sup>         | up to 400GB <sup>1</sup>         |
| Memory Capacity   | >5x STREAM vs. DDR4 <sup>1</sup> | >5x STREAM vs. DDR4 <sup>1</sup> | >5x STREAM vs. DDR4 <sup>1</sup> |
| Memory Bandwidth  |                                  |                                  |                                  |

<http://wccftech.com/intel-knights-landing-detailed-16-gb-highbandwidth-on-die-memory-384-gb-ddr4-system-memory-support-8-billion-transistors/>