



Introducción a los sistemas digitales y los microprocesadores

© Luis Entrena, Celia López, Mario García,
Enrique San Millán

Universidad Carlos III de Madrid


Índice

- Estructura de un sistema digital
 - La ruta de datos
 - La unidad de control
- Estructura de un computador elemental
- Funcionamiento del computador elemental.
Instrucciones

Sistemas digitales

- Los sistemas digitales procesan información digital, de acuerdo con un algoritmo determinado
- Algoritmo: conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema
- Objetivo de la lección: introducción a los sistemas digitales

Estructura de un sistema digital

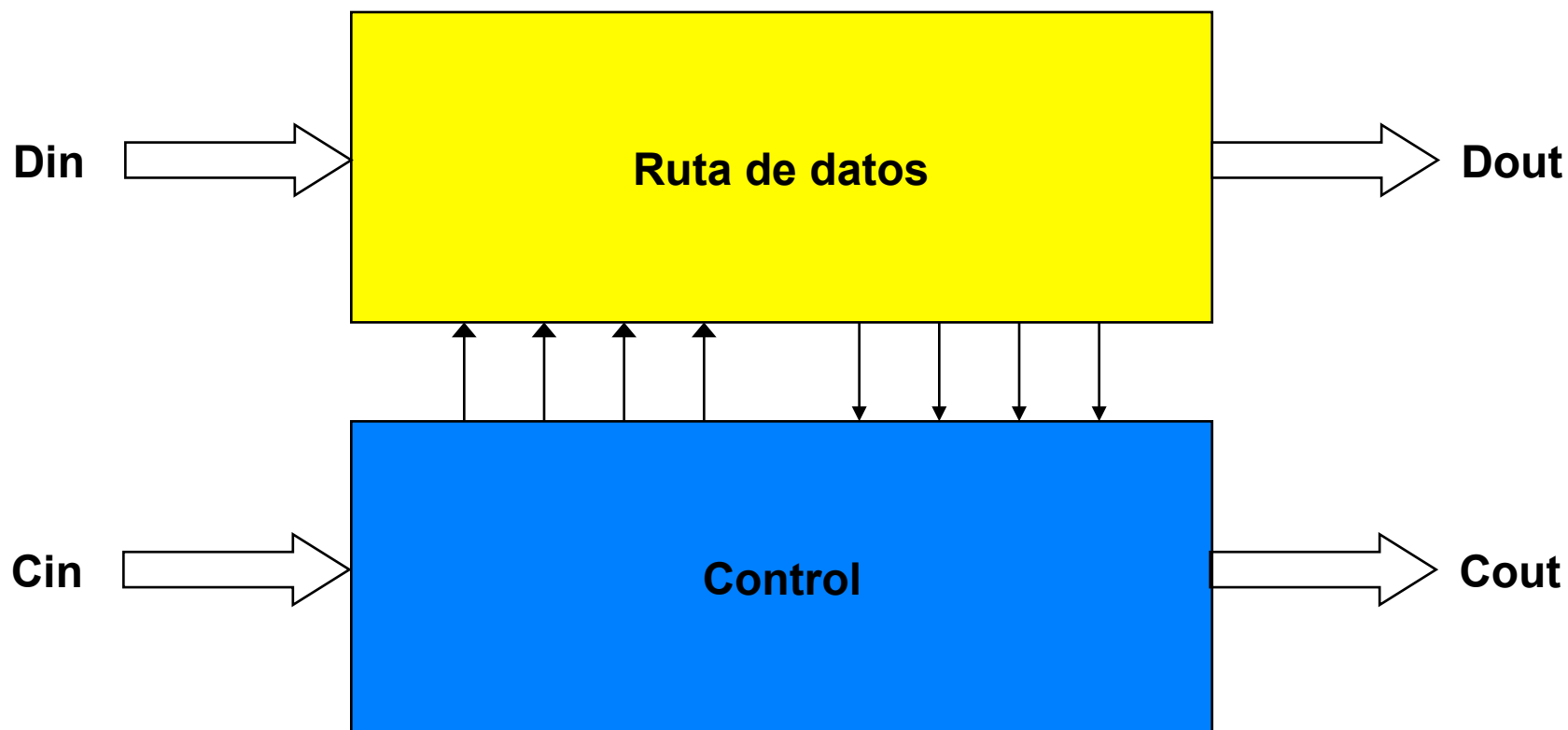

La ruta de datos


- Todo algoritmo se descompone en una serie de operaciones básicas:
 - Aritméticas
 - Lógicas
 - Desplazamientos y rotaciones
- La ruta de datos (“datapath”) es el conjunto de unidades funcionales que procesan los datos

La ruta de datos

- Componentes típicos de la ruta de datos
 - ALUs: realizan las operaciones necesarias
 - Registros y memorias: almacenan datos temporales
 - Buses: conectan los elementos de la ruta de datos
 - Multiplexores: seleccionan los datos que se deben procesar en cada momento

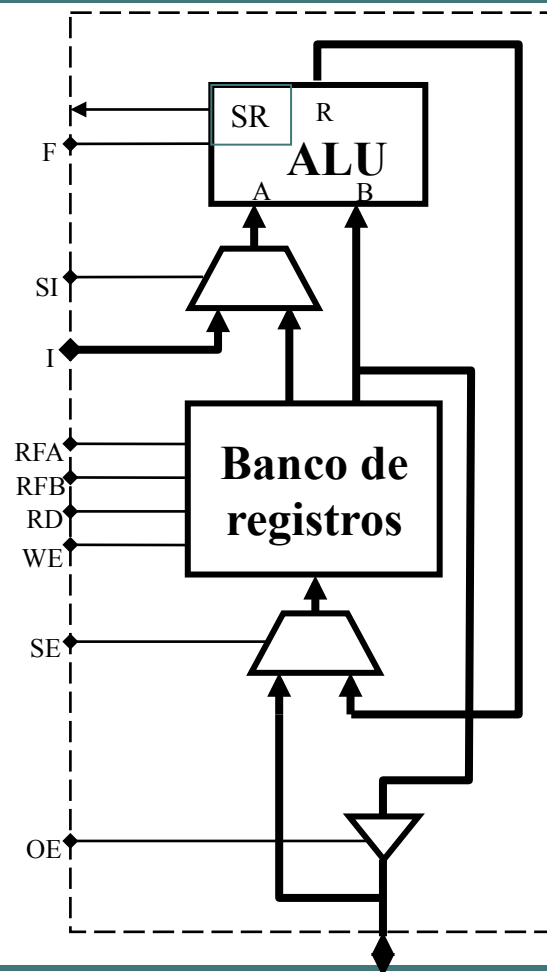
Ejemplo de ruta de datos

- ALU realiza operaciones
 - F: Función de la ALU
- SR: Registro de estado. Indicadores (flags) de la operación realizada. Ejemplos:
 - C: Acarreo
 - O: Overflow
 - Z: Cero
 - S: Signo
- Operandos inmediatos a través de I, seleccionados con SI



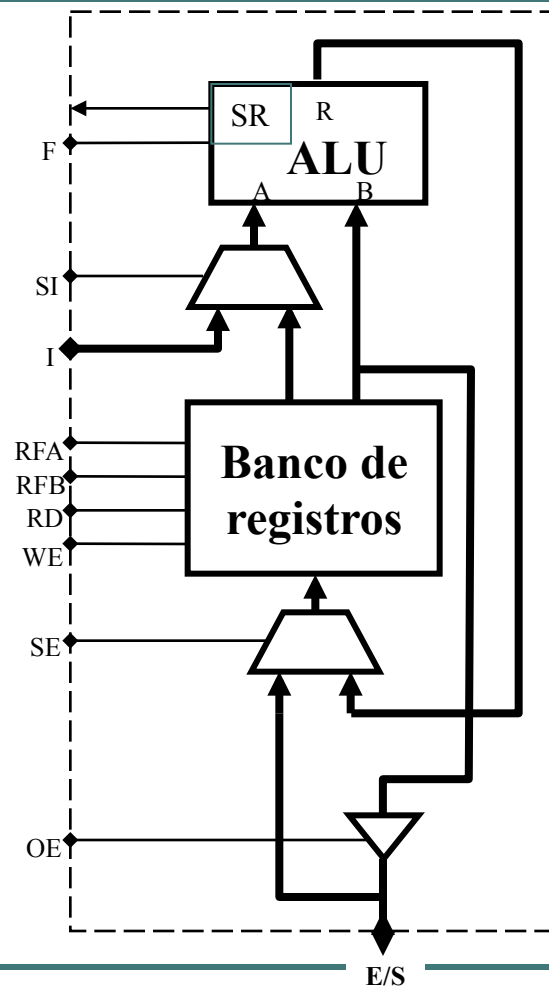Ejemplo de ruta de datos

- Banco de registros (memoria de triple puerto) almacena valores intermedios
- Selección de registros
 - RFA: Registro Fuente A
 - RFB: Registro Fuente B
 - RD: Registro Destino
- E/S para conexión externa
 - SE selecciona la fuente para RD (externa o interna)
 - OE habilita la salida



Unidad de control


- Determina la correcta secuenciación y utilización de las operaciones sobre los datos
- Elementos típicos:
 - Máquinas de estados
 - Contadores
 - Registros y memorias con datos de control, etc.

Unidad de control

 - Ejemplo: realizar la operación siguiente
 $y = \text{abs}(x1 - x2)/2$
- Pasos:
 - 1. Cargar $x1$ en el registro R1
 - 2. Cargar $x2$ en el registro R2
 - 3. Restar $x2$ de $x1$ y colocar el resultado en el registro R3 ($R3 = R1 - R2$).
 - Si el resultado es positivo, saltar al paso 6. En caso contrario, seguir con el paso 4.
 - 4. Complementar R3 ($R3 = \text{NOT } R3$)
 - 5. Incrementar R3 ($R3 = R3 + 1$)
 - 6. Desplazar R3 a la derecha ($R3 = R3/2$)
 - 7. Enviar R3 a la salida

Unidad de control

- Máquina de Estados de la unidad de control



Unidad de control

- Salidas de la Máquina de Estados

Paso	Función ALU (F)	RFA	SI	I	RFB	RD	WE	SE	OE
1	X	X	X	X	X	R1	0	1	0
2	X	X	X	X	X	R2	0	1	0
3	RESTA	R1	0	X	R2	R3	0	0	0
4	NOT	R3	0	X	X	R3	0	0	0
5	SUMA	X	1	1	R3	R3	0	0	0
6	SHR	R3	0	X	X	R3	0	0	0
7	X	X	X	X	R3	X	1	X	1

Diseño de sistemas digitales

- El diseño con componentes tan básicos como las puertas lógicas no es práctico para diseñar sistemas digitales
- Diseño en el Nivel de Transferencia entre Registros (Register Transfer Level, RTL):
 - Componentes más abstractos: ALUs, registros o multiplexores
 - El sistema se describe como operaciones que se realizan entre datos almacenados en registros


Lenguajes de Descripción de Hardware

- Los Lenguajes de Descripción de Hardware o HDLs (Hardware Description Languages) permiten diseñar un circuito digital desde un mayor nivel de abstracción
- Ejemplo (VHDL)

✓ Asignatura 4º Curso
Diseño de Circuitos Integrados

```
if s = '0' then  
    z <= a;  
else  
    z <= b;  
end if;
```


Sintetizador
(Compilador)

 


Ejemplo completo: Controlador de un ascensor

- Especificaciones
 - 8 Plantas
 - Sin memoria: no se atienden nuevas peticiones hasta que el ascensor ha completado la petición en curso
 - Apertura de puertas temporizada: cuando el ascensor ha llegado a su destino debe abrir la puertas y esperar un tiempo dado (por simplicidad, supondremos que el tiempo de espera es 10 ciclos de reloj)
 - Visualización de planta mediante Display de 7 segmentos
- Entradas:
 - 8 Pulsadores de petición de destino (1 pulsador por planta)
 - 8 Sensores de paso por planta
- Salidas:
 - Motor: activar el motor
 - Sentido: ascendente (1) o descendente (0)
 - Abrir: Puertas abiertas (1) o cerradas (0)
 - Planta actual en código de 7 segmentos

Ejemplo: Entradas y Salidas

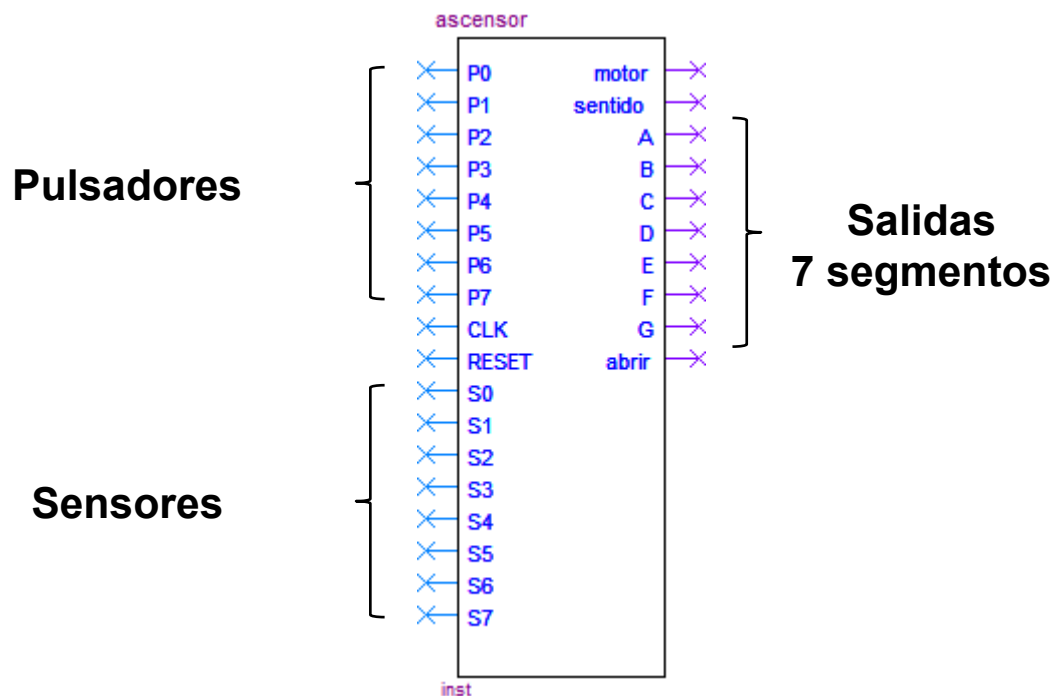



Ejemplo: Descomposición

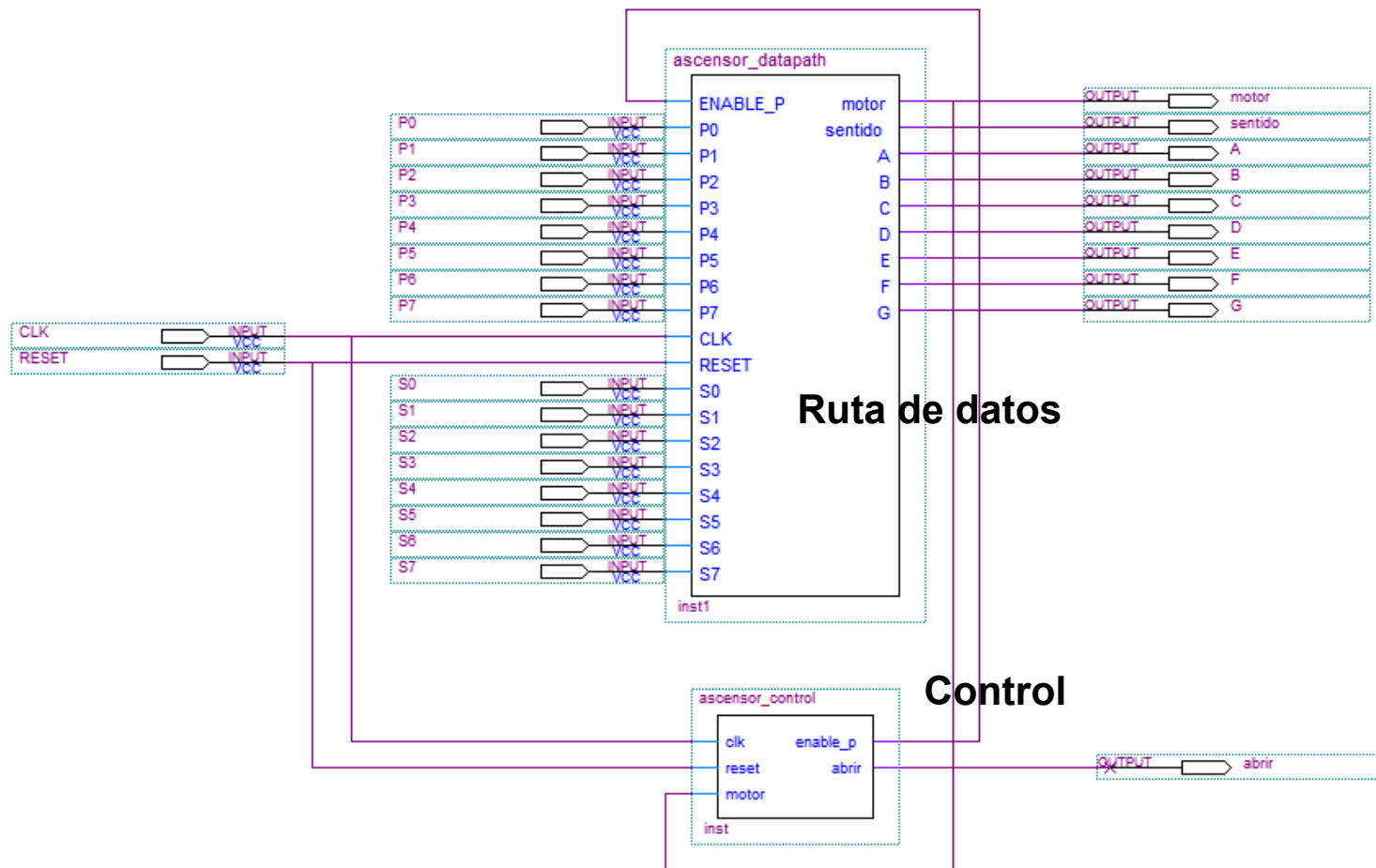

Ejemplo: Descomposición


- Ruta de datos
 - Produce las señales de salida MOTOR , SENTIDO y visualizador de 7 segmentos, a partir de las entradas PULSADORES y SENSORES
- Control
 - Entradas:
 - MOTOR: indica cuando el ascensor está en movimiento
 - Salidas
 - ENABLE_P: Permite atender nuevas peticiones sólo cuando el ascensor está parado y las puertas están cerradas
 - ABRIR: Abre las puertas bajo control temporizado

Ejemplo: Ruta de datos

  


- Codificación de las entradas:
 - Utilizamos un codificador con prioridad, para el caso de que haya múltiples entradas activas
 - Las señales de grupo (GSN) nos sirven para saber si hay alguna entrada activa

Ejemplo: Ruta de datos

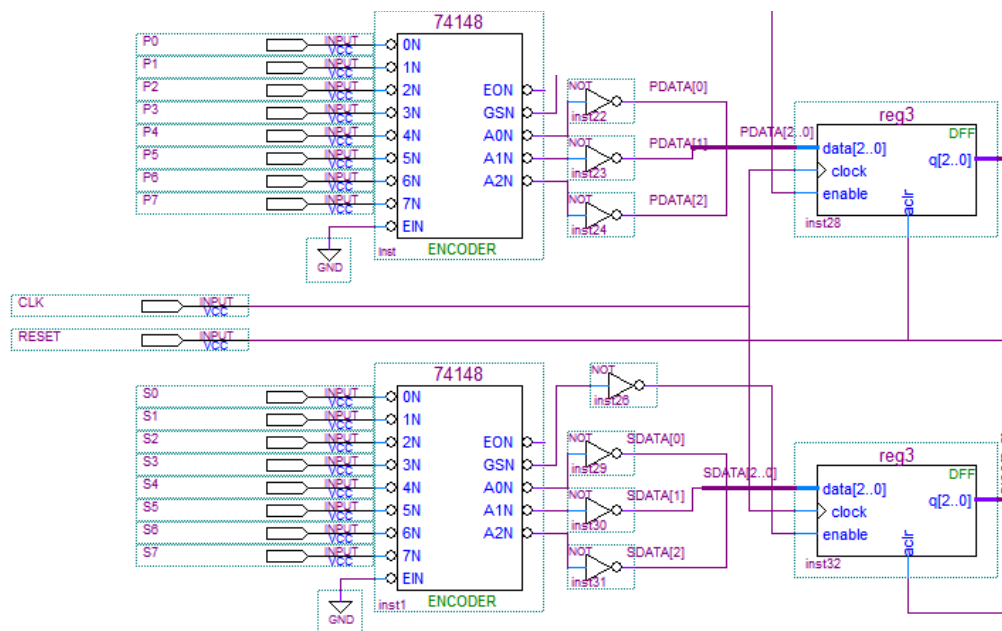


- Registros en las entradas codificadas:
 - Mantienen el valor cuando los pulsadores o los sensores se desactivan

Ejemplo: Ruta de datos

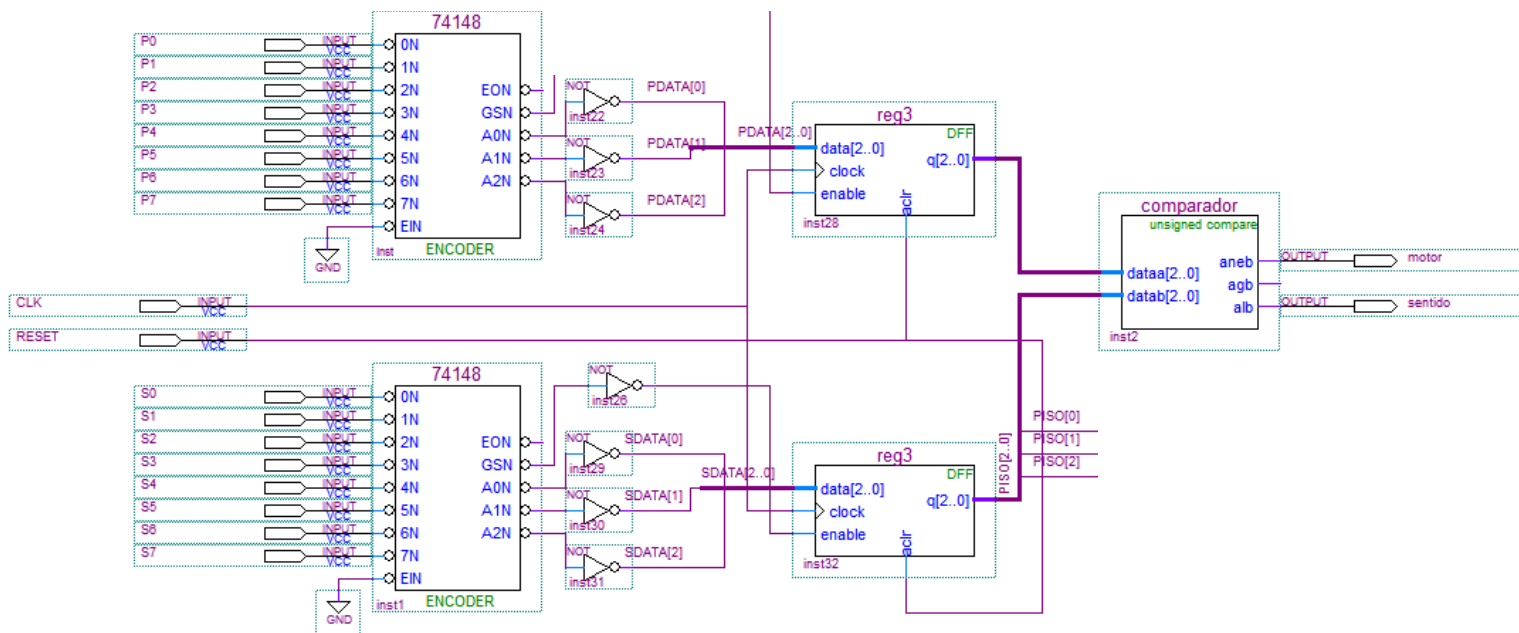


- Comparación:
 - Si el destino (PDATA) es distinto de la planta (SDATA), activamos el motor
 - Si $PDATA < SDATA$, el sentido es ascendente (1) y descendente (0) en caso contrario

Ejemplo: Ruta de datos

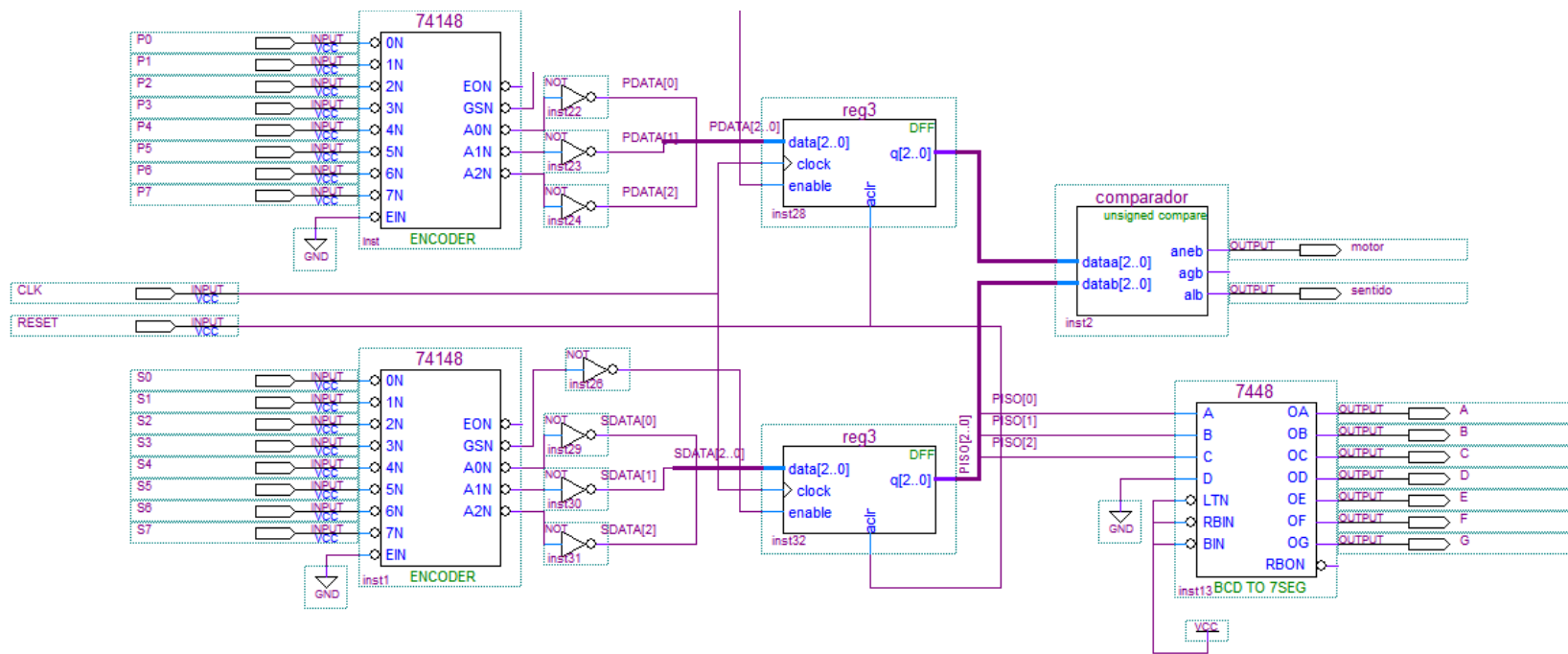


- Display de planta
 - La planta (PISO), se muestra al exterior en código de 7 segmentos

Ejemplo: Ruta de datos

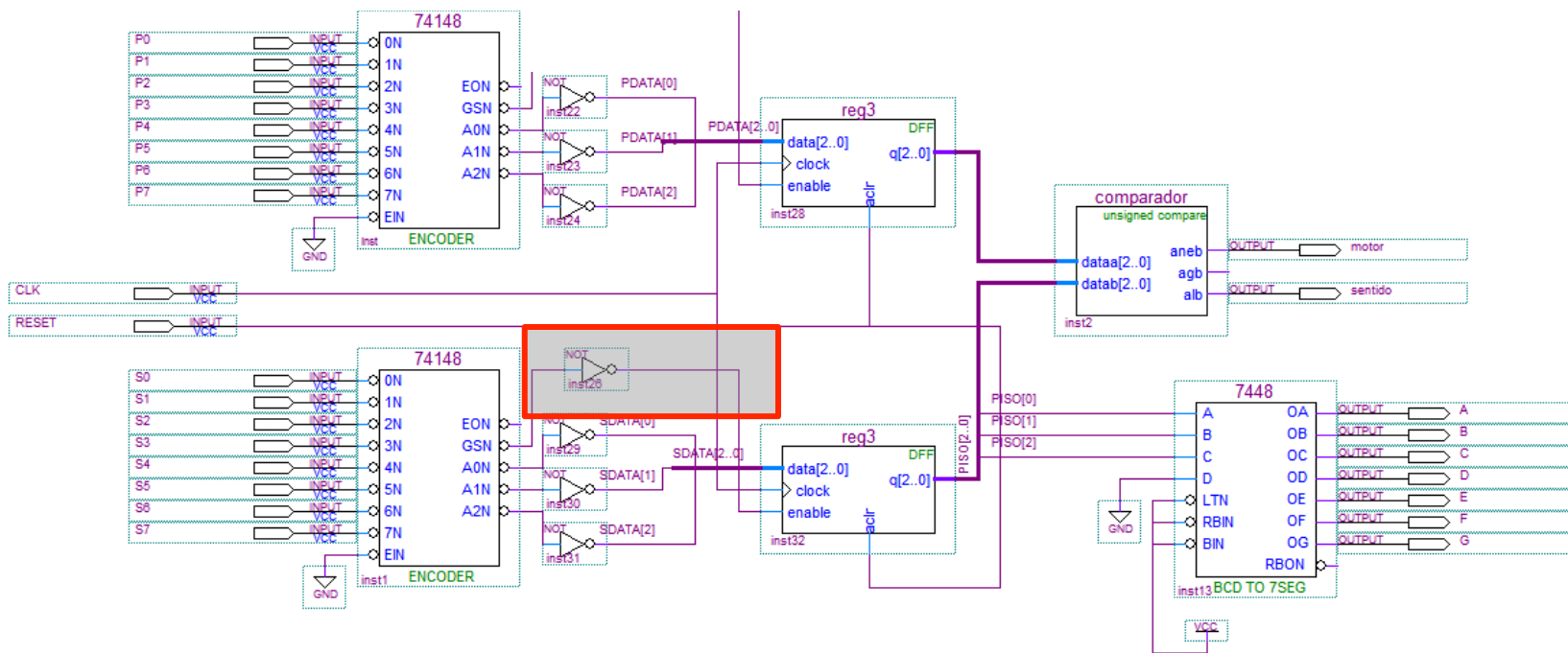


- Mantenimiento de la información de los sensores de planta
 - El registro de planta se habilita solo cuando algún sensor está activo; en caso contrario se mantiene la información
 - La señal de grupo del codificador se utiliza para este propósito

Ejemplo: Ruta de datos

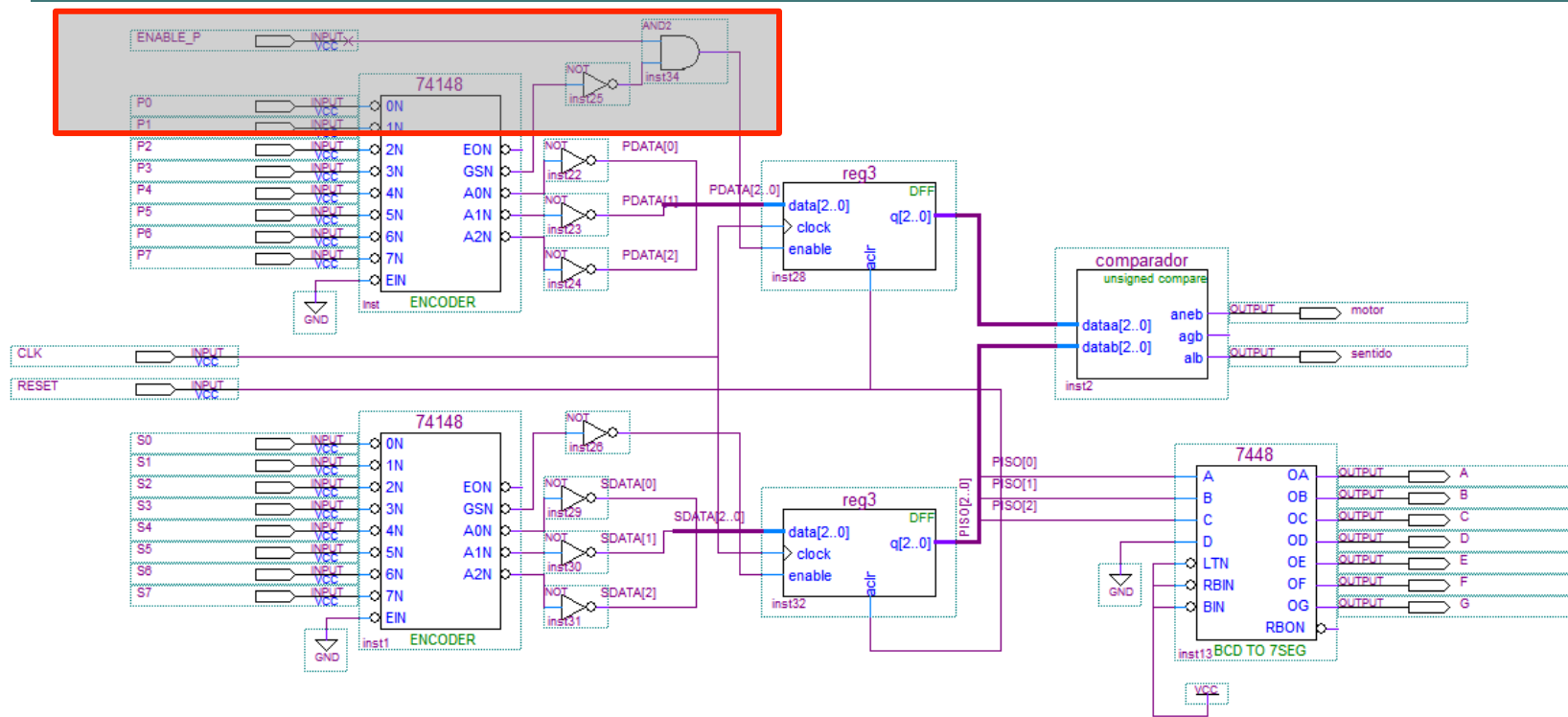


- Mantenimiento de la información del destino
 - Cuando el ascensor se está moviendo, el registro de destino debe bloquearse hasta completar el movimiento (señal de control ENABLE_P)
 - El registro de destino se habilita solo cuando algún sensor está activo (GSN) y el ascensor está parado (ENABLE_P)

Ejemplo: Control

 


- **Objetivos:**
 - Bloquear la aceptación de nuevas peticiones ($ENABLE_P = '0'$) cuando el ascensor ha iniciado ya un movimiento ($MOTOR = '1'$)
 - Al llegar a destino, abrir las puertas durante el tiempo indicado
 - Finalmente, permitir la aceptación de nuevas peticiones ($ENABLE_P = '1'$)

Ejemplo: Control

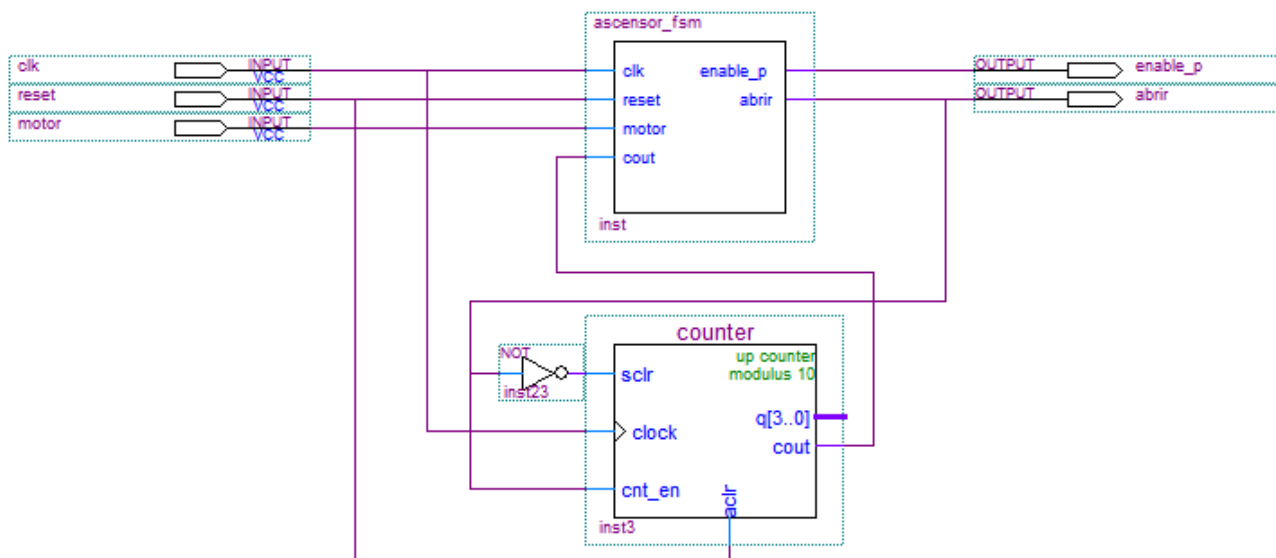

- El control se descompone en:
 - Una máquina de estados
 - Un contador-temporizador:
 - Se habilita la cuenta (CNT_EN) cuando se abren las puertas y se borra la cuenta (SCLR) en caso contrario
 - La salida COUT determina cuándo se llega al fin de cuenta

Ejemplo: máquina de estados

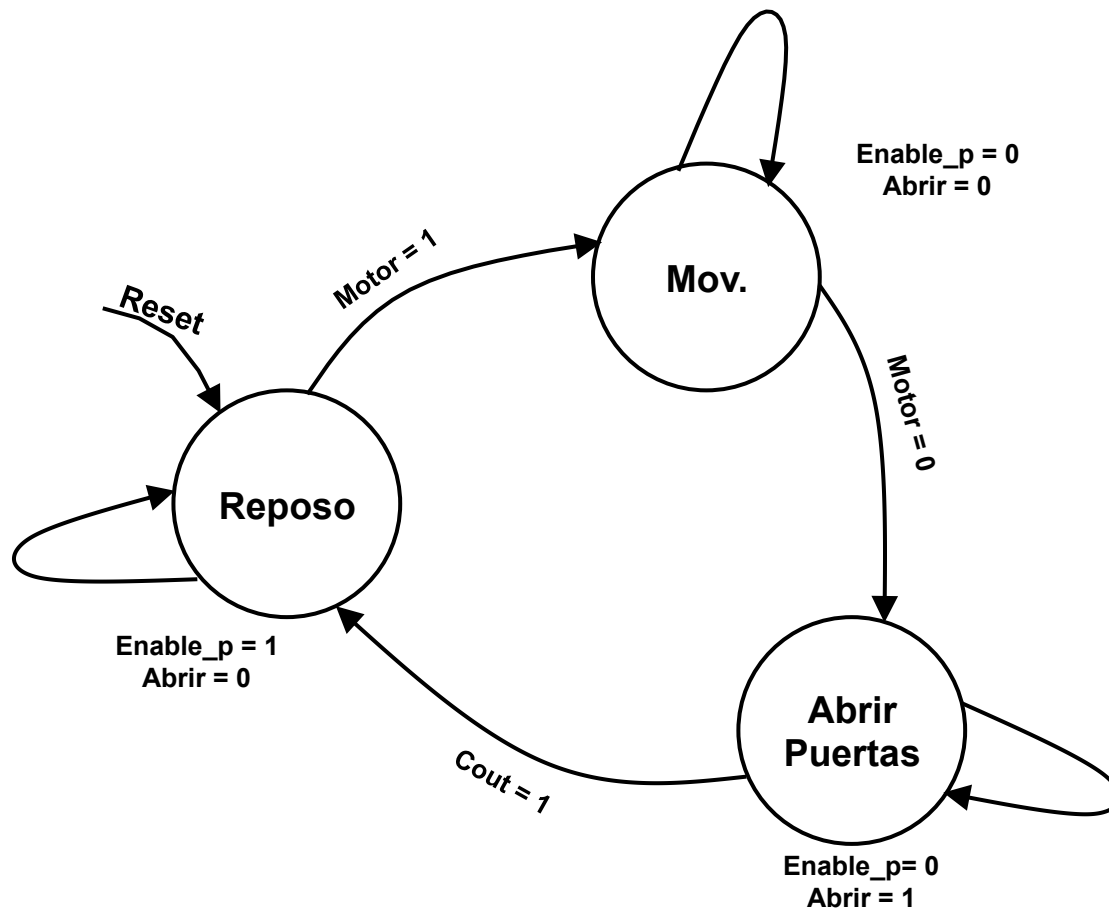


Módulos utilizados

- Los módulos necesarios se pueden obtener de:
 - Bibliotecas de componentes primitivos (puertas y biestables)
 - NOT, AND2
 - Bibliotecas de fabricantes (Ejemplo: maxplus2)
 - Codificador 74148, Codificador BCD a 7 segmentos 7448
 - Bibliotecas de componentes parametrizables (Ejemplo: MegaWizard)
 - Reg3, comparador, contador
- O se pueden diseñar:
 - Diseño mediante captura de esquemas
 - Diseño con Lenguaje de Descripción de Hardware (VHDL)
 - Máquina de estados

Módulos: componentes parametrizables

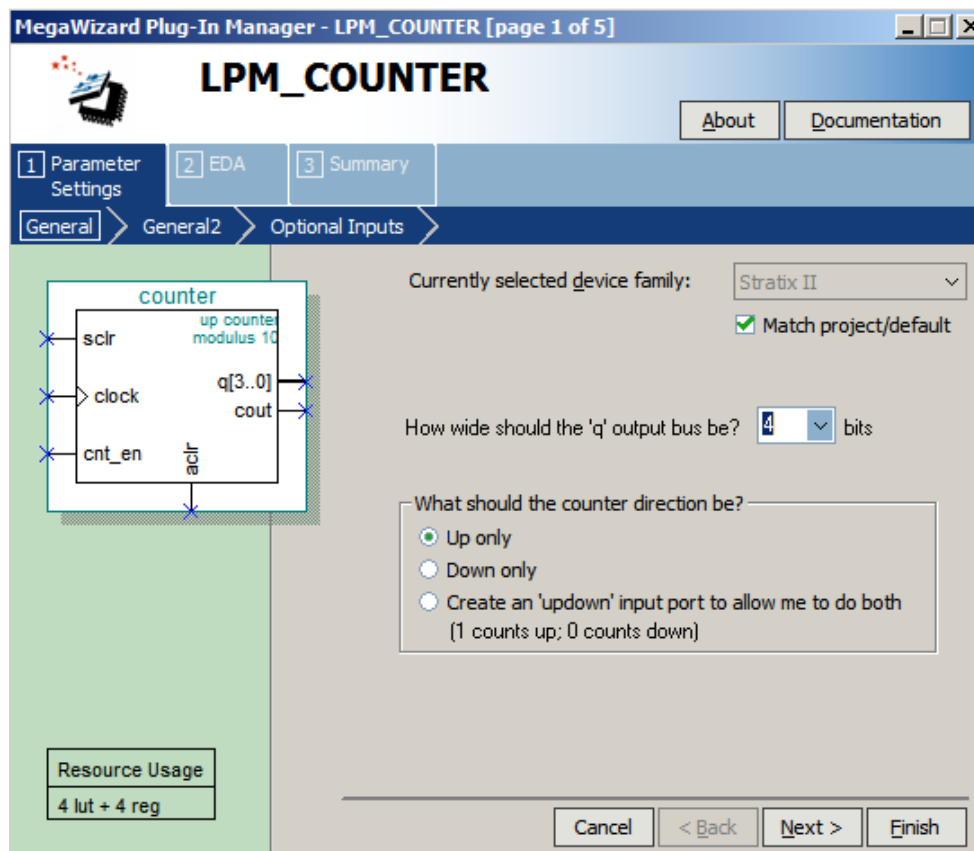- ✓ Permiten realizar módulos comunes (registros, contadores, sumadores, memorias, etc.) con las opciones deseadas
- ✗ No son portables
- ✗ Sólo sirven para módulos muy generales



Módulos: Diseño en VHDL

- ✓ Permite realizar cualquier diseño completo
- ✓ Portable
- ✓ Mejora productividad
- ✓ Orientado a describir la funcionalidad ...
 - ¿qué quiero hacer?...en lugar de los componentes
 - ¿cómo lo hago?

```
architecture a of ascensor_fsm is
    type estados is (reposo, mov, puerta);
    signal actual: estados;
begin
    process (clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            actual <= reposo;
        elsif clk'event and clk = '1' then
            case actual is
                when reposo =>
                    if motor = '1' then
                        actual <= mov;
                    end if;
                when mov =>
                    if motor = '0' then
                        actual <= puerta;
                    end if;
                when puerta =>
                    if cout = '1' then
                        actual <= reposo;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;

    abrir <= '1' when actual = puerta else '0';
    enable_p <= '1' when actual = reposo and motor = '0'
        else '0';
end a;
```

Implementación


- Con componentes discretos
 - Placas voluminosas
 - Baja eficiencia
- En un circuito integrado (ASIC)
 - Caro, sólo aconsejable para elevados volúmenes de producción
- En un circuito programable (FPGA)
 - Fácil de implementar
 - Económico hasta para producciones altas
 - Actualizable

Estructura de un computador elemental

- Computador: máquina de propósito general para el procesamiento de información
 - Orientado a realizar una amplia variedad de algoritmos
- Componentes:
 - Unidad de Proceso o Unidad Central de Proceso (CPU), que se encarga de realizar las operaciones necesarias
 - Ruta de datos general
 - Unidad de control programable (para poder realizar múltiples algoritmos)
 - Memoria, para el almacenamiento de información
 - Unidades de Entrada/Salida, para comunicarse con el exterior


Ruta de datos de propósito general

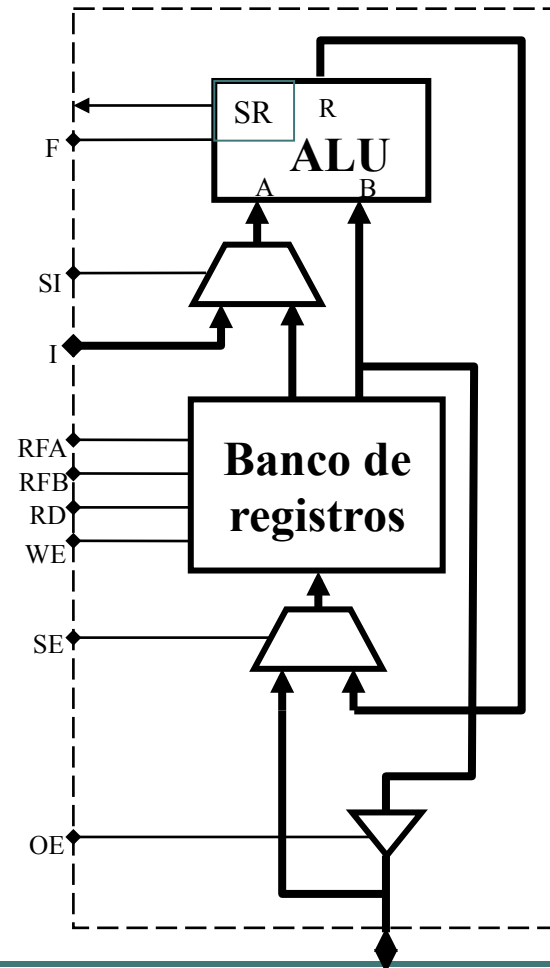- Se puede diseñar una ruta de datos que pueda servir para diferentes algoritmos
- ¿Se puede diseñar también una unidad de control que pueda servir para diferentes algoritmos?




Unidad de control programable


- Las palabras de control se almacenan en una memoria
 - Para ahorrar espacio, se codifican las palabras de control
 - Las palabras de control codificadas las llamamos *instrucciones*
- En cada ciclo de reloj se lee una instrucción (RI) y se decodifica
- La instrucción correspondiente a cada paso se determina con un contador (PC).
 - Los saltos en la secuencia se realizan con instrucciones, que pueden ser condicionados dinámicamente por SR

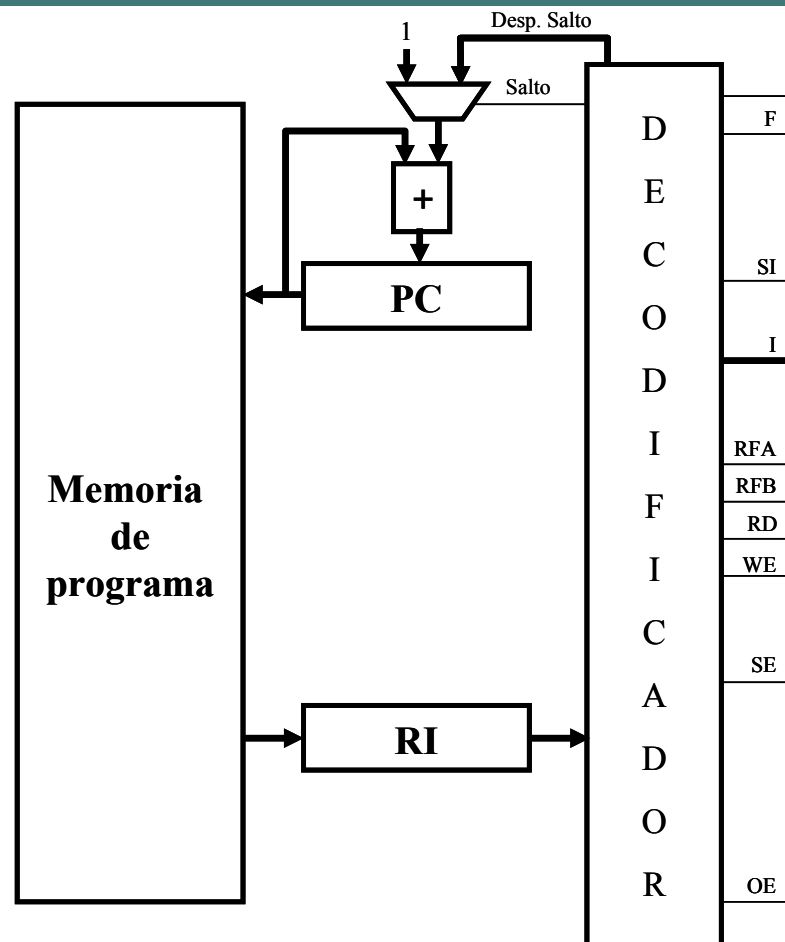


Microprocesador

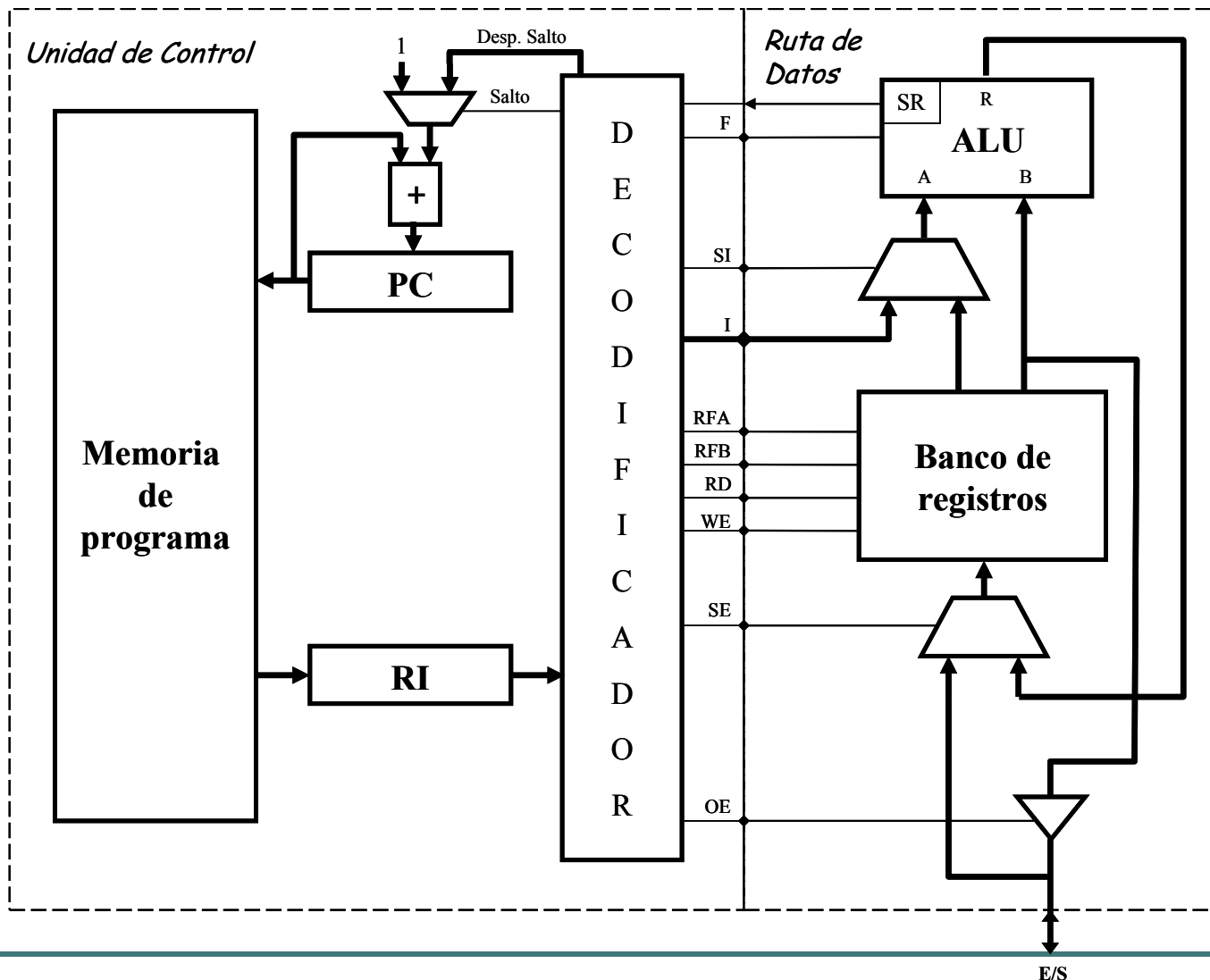

Computador básico (Arquitectura Harvard)

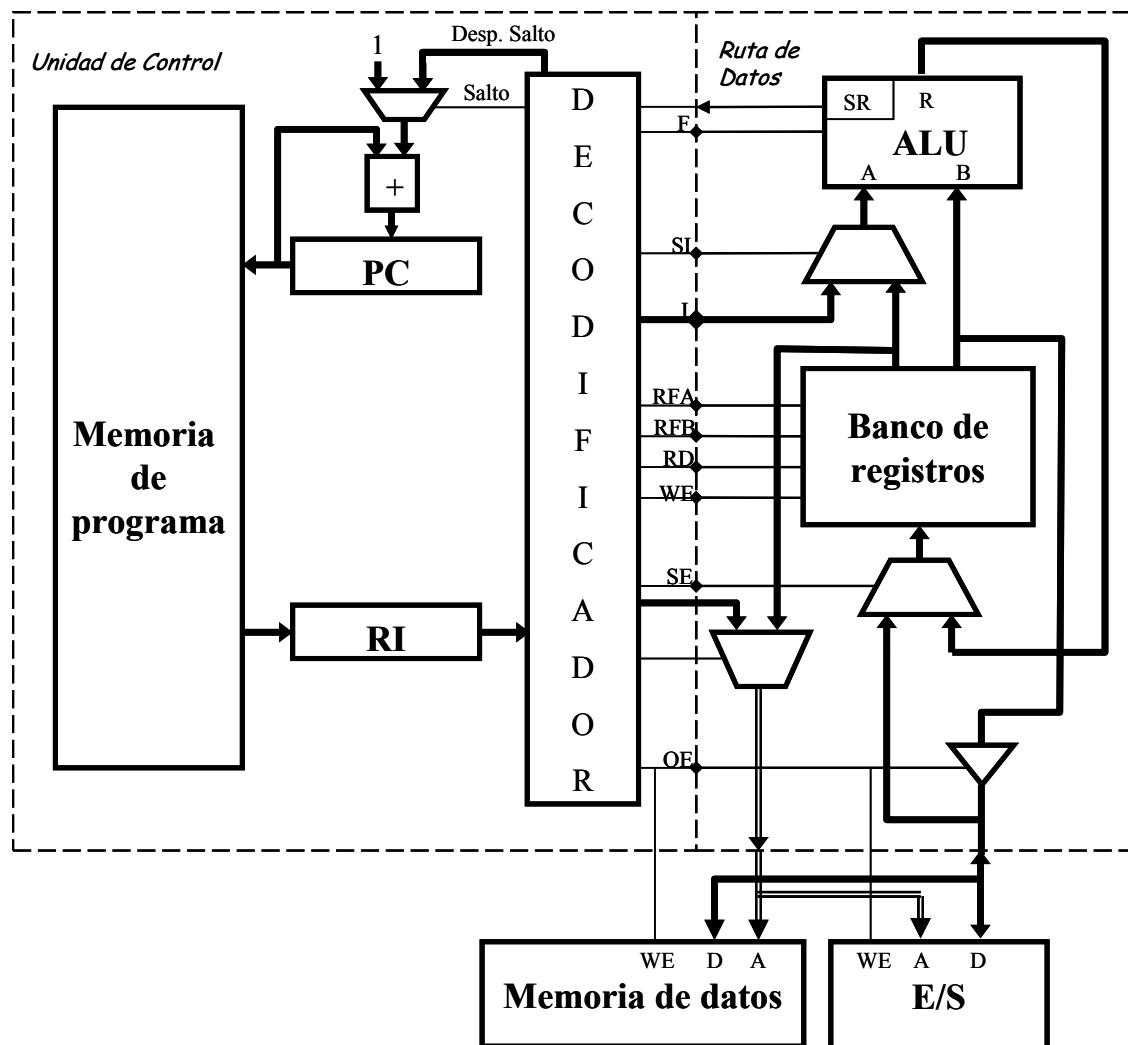

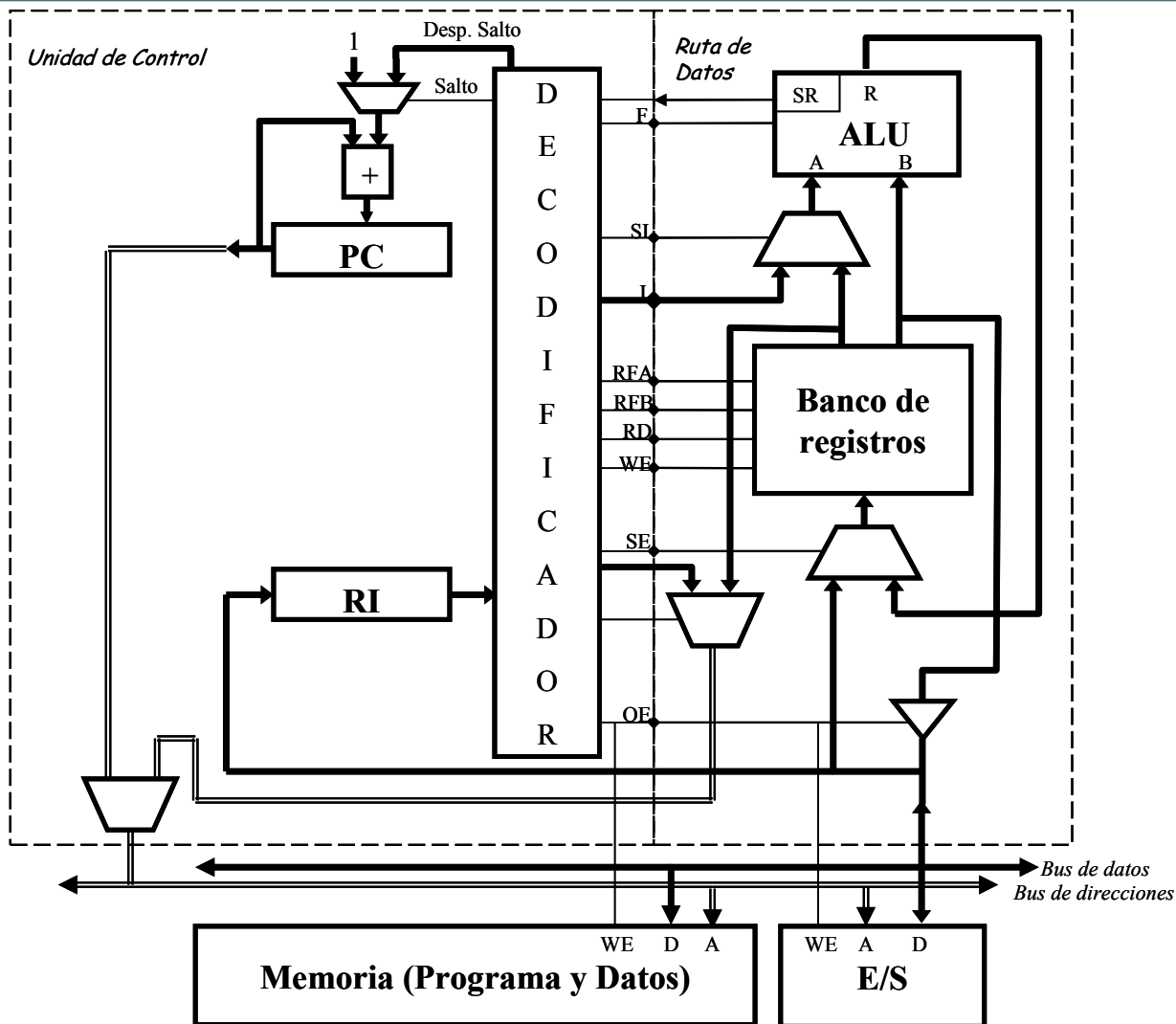Computador básico (Arquitectura von Neuman)



Funcionamiento del computador elemental. Instrucciones

- ¿Cómo se ejecutan las instrucciones?
 - Ciclo de instrucción
- ¿Qué tipos de instrucciones hay?
- ¿Cómo se codifica una instrucción?
 - Formato de instrucción
 - Modos de direccionamiento

Ciclo de instrucción

- Cada instrucción se procesa típicamente en 2 fases:
 - Búsqueda de la instrucción: carga la instrucción en el IR
 - Ejecución de la instrucción: decodifica la instrucción y configura la ruta de datos para realizar la operación
- Cada una de estas fases puede realizarse en 1 ciclo de reloj o en varios, dependiendo de la complejidad del microprocesador

Tipos de instrucciones

- Instrucciones de transferencia de datos
 - Transferencia de datos entre registros, entre un registro y la memoria, o entre un registro y un interfaz de E/S
- Instrucciones aritmético-lógicas
 - Realizan operaciones con la ALU: sumas, restas, desplazamientos, etc.
- Instrucciones de salto y bifurcación
 - Permiten realizar cambios en la secuencia de ejecución de las instrucciones
 - Modifican el PC
 - Ejemplos: saltos, llamadas a subrutina, etc.

Formato de instrucción


- Organización de la información de las instrucciones. Las instrucciones se codifican habitualmente por campos:
 - Código de operación (Opcode): indica la operación que se debe realizar
 - Operandos: indican los datos sobre los que se debe operar
- El número de operandos y el tamaño de los campos puede ser variable
- El tamaño de las instrucciones debe ser un múltiplo del ancho de palabra de la memoria

Modos de direccionamiento

- Los operandos pueden indicarse de diversas formas, conocidas como modos de direccionamiento
- Algunos modos usuales:
 - *Inmediato*: el valor del operando se indica en la instrucción
 - *Directo por registro*: la instrucción indica un registro que contiene el operando
 - *Directo a memoria*: la instrucción indica una posición de memoria para el operando
 - *Indirecto*: la instrucción indica un registro que contiene la posición de memoria para el operando

 Ejemplo de formato de instrucción

- Para la arquitectura del ejemplo anterior, con los siguientes parámetros:
 - Código de operación: 5 bits
 - Banco de 8 registros (direccionamiento directo con 3 bits)
- Formato de instrucción



Ejemplos de instrucciones

O p e r a c i ó n	Nemónico	Código de operación
Carga dato de memoria	L D	0 0 0 0 0
Almacena dato en memoria	S T	0 0 0 0 1
S u m a	A D D	0 1 0 0 0
R e s t a	S U B	0 1 0 0 1
N O T	N O T	0 1 1 0 0
A N D	A N D	0 1 1 0 1
O R	O R	0 1 1 1 0
Desplazamiento	SHL, SHR	0 1 1 1 1
Salto incondicional	J M P	1 0 0 0 0
Llamada a subrutina	C A L L	1 0 1 0 0
Retorno de subrutina	R E T	1 0 1 0 1
.	.	.

Ejemplos de instrucciones

- Instrucción de una palabra

Opcode	RFA	RFB	RD	Otros
01000	001	010	011	00

R3 = R1 + R2

- Instrucción de dos palabras


Opcode	RFA	RFB	RD	Otros
00000	000	000	011	00
Direccion				
1010 1011 1100 1101				

**Carga en R3 el dato
contenido en la posición de
memoria ABCDh**

Lenguaje ensamblador

- Los códigos de instrucción resultan muy poco manejables
- *Lenguaje ensamblador*: las instrucciones se especifican mediante nemónicos y los operandos mediante nombres simbólicos
- Programa ensamblador: traducen las instrucciones de un programa a su código correspondiente
- Ejemplo:

ADD R1, R2, R3

 

0100000101001100

Conclusiones

- El diseño de sistemas digitales se realiza en el Nivel de Transferencia de Registros (RTL)
 - Se utilizan componentes más abstractos (sumadores, registros, multiplexores, etc.)
 - Los Lenguajes de Descripción de Hardware, como VHDL, para hacer el diseño más productivo
- El microprocesador es un sistema digital de propósito general
 - Ruta de datos de propósito general
 - Unidad de control programable: instrucciones

Referencias

- “Principios de Diseño Digital”. D. Gajski. Ed. Prentice Hall