

# ***Dispositivos Lógicos Programables***

© Luis Entrena, Celia López,  
Mario García, Enrique San Millán

Universidad Carlos III de Madrid

# Indice

---

- Tecnologías de implementación de circuitos programables
- Circuitos programables simples
- Circuitos programables complejos (CPLD, FPGA)

# Implementación de circuitos digitales

---

- Lógica discreta
- Circuitos integrados a medida (ASIC, Application Specific Integrated Circuits)
- Circuitos programables (PLD, Programmable Logic Devices)
  - Simples
    - PROM: Programmable Read Only Memory
    - PLA: Programmable Logic Array
    - PAL: Programmable Array Logic
    - GAL: Generic Array Logic
  - Complejos
    - CPLD: Complex Programmable Logic Device
    - FPGA: Field Programmable Gate Array

# Tecnologías

---

- Transistor MOS de puerta flotante (EPROM-FLASH)
  - Transistores que, al aplicarles sobretensión, pueden mantener su tensión de puerta (conexiones programables)
- Memoria RAM estática (SRAM)
  - La memoria permite implementar funciones lógicas
  - Se usan LUTs (Look-Up Tables) de 4 o 5 entradas
- Antifusibles
  - Al fundirse un antifusible se produce un cortocircuito
  - Los cortocircuitos tienen menor resistencia que los diodos-fusibles, proporcionando mayores prestaciones

# Circuitos programables simples

## PLDs (Programmable Logic Devices)

**Entradas + Inversores**

**Matriz  
AND**


**Matriz  
OR**

**Biestables (opcional)**

**Inversores + Salidas**


# Matrices programables

**Matriz AND  
con OR fija**

 

 **Función**


$$X = A * B + A * \text{NOT}(B) + \text{NOT}(A) * \text{NOT}(B)$$



# Matrices programables

Matriz AND

Matriz OR


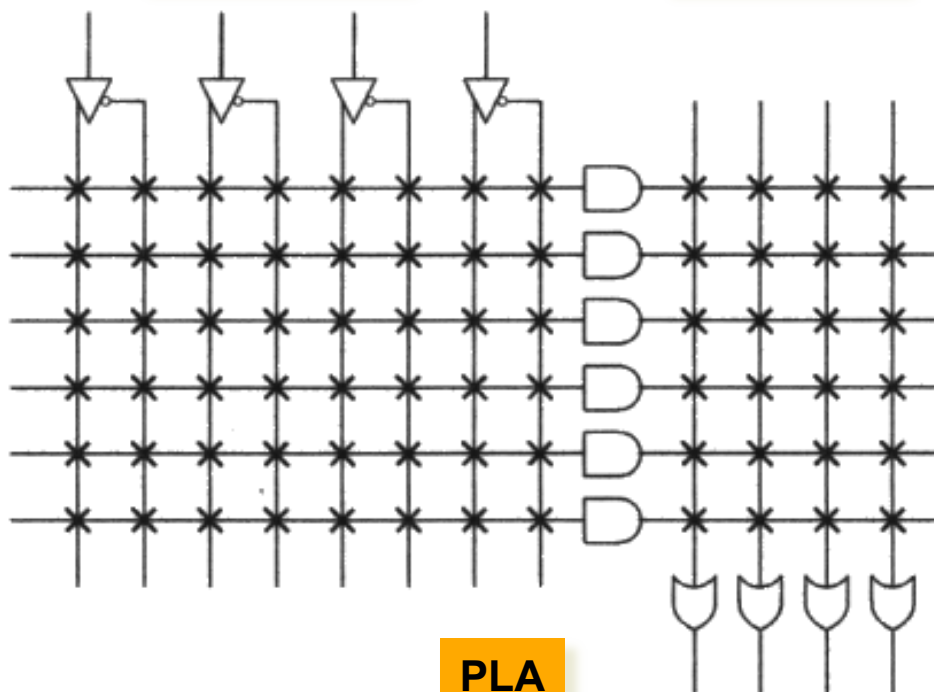


Tipos de PLDs

	Matriz AND	Matriz OR
<b>PROM</b>	Fija	Programable
<b>PLA</b>	Programable	Programable
<b>PAL</b>	Programable	Fija
<b>GAL</b>	Programable	Fija

- Notación simplificada para las conexiones

# Tipos de PLDs

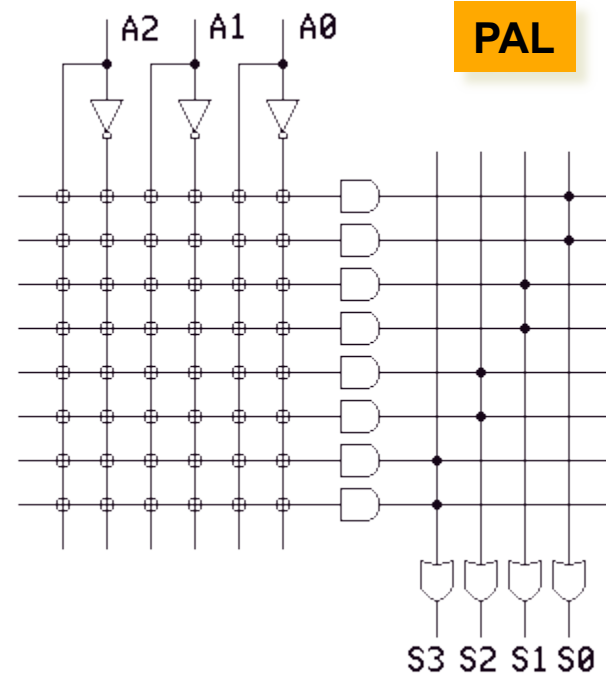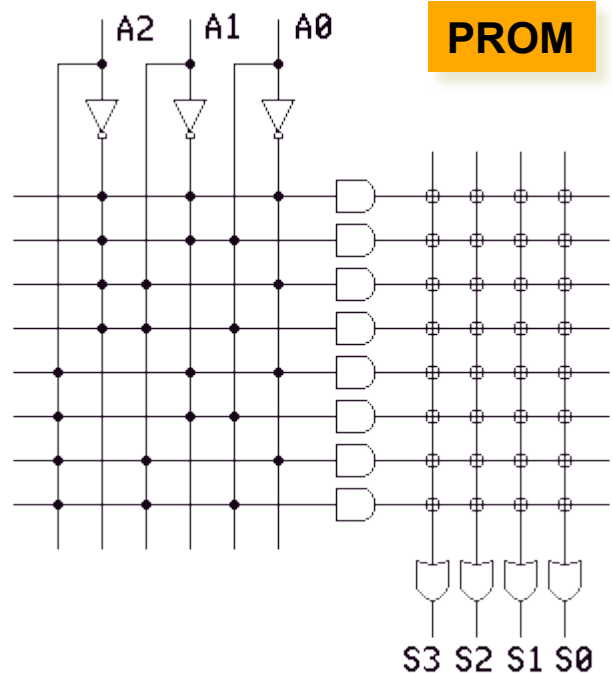


- Matriz AND fija (decodificador direcciones)
- Matriz OR programable (datos)

- Matriz AND programable
- Matriz OR fija




# Bloques de salida

## Entrada-Salida combinacional

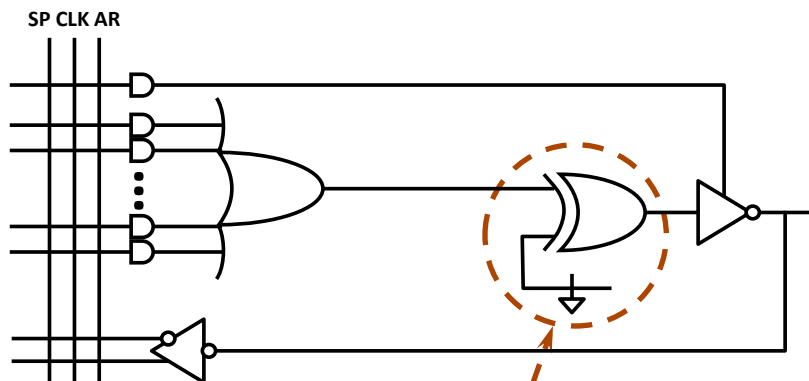

Salida de polaridad programable

## Salida registrada

 

entradas

salidas


**PAL 16 R 8**

tipo salida

Nomenclatura


- L: active Low
- H: active High
- P: polaridad programable
- R: registrada

# GAL (Generic Array Logic)

 

Arquitectura como la de las PAL, pero con funciones de salida programables.

## OLMC: Output Logic Macrocell

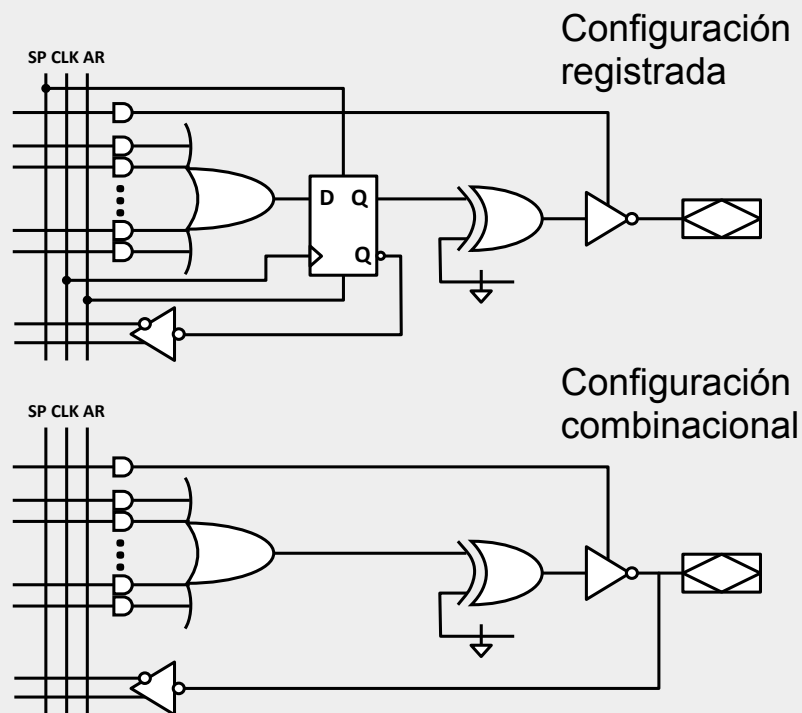


# Circuitos programables complejos

---

- CPLD:  
Complex Programmable Logic Devices
- FPGA:  
Field Programmable Gate Array
- Diferencias con los PLDs simples
  - Arquitectura
  - Cantidad de recursos lógicos
- Fabricantes de CPLDs/FPGAs
  - Xilinx
  - Altera
  - Actel
  - Atmel
  - Lattice
  - Cypress

# CPLD: arquitectura

## Altera MAX 7000

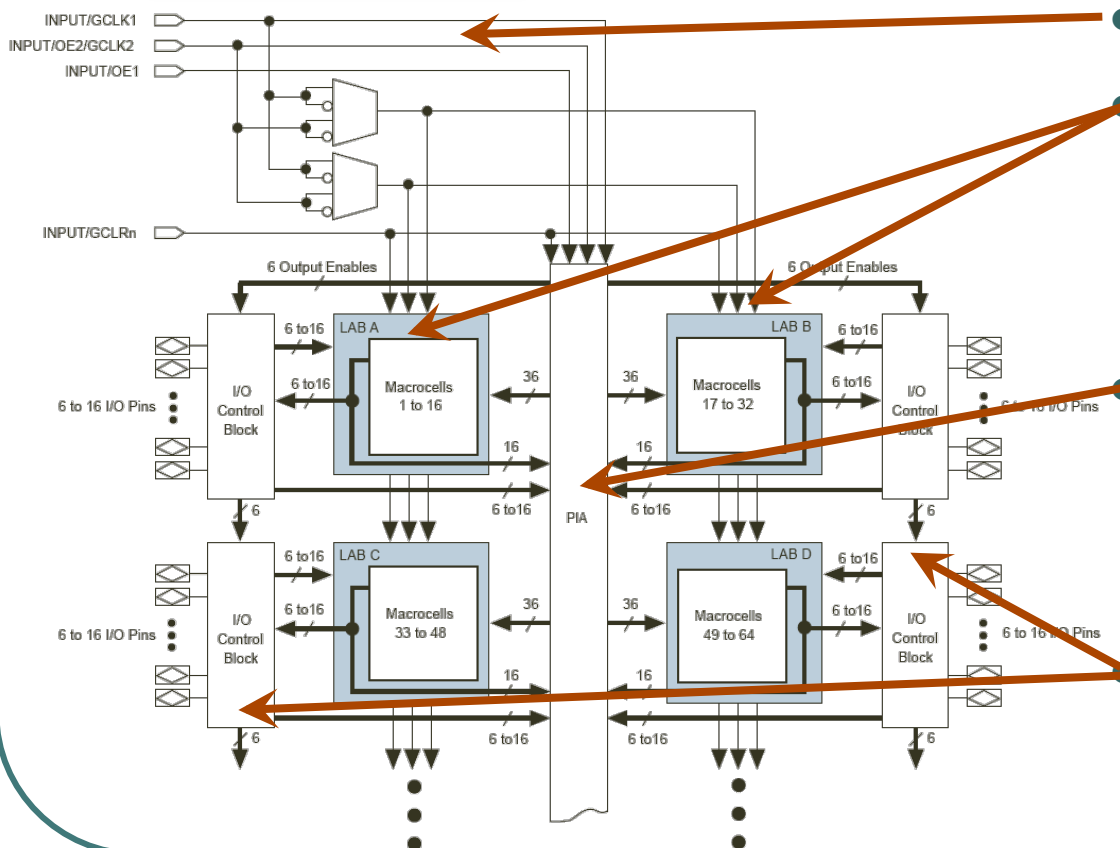

- Señales globales

- Bloques de matrices lógicas (LAB, Logic Array Blocks).

- 1 LAB = 16 macroceldas


- Matriz de interconexión programable (PIA, Programmable Interconnect Array)

- Bloques E/S

Figura extraída de "MAX 7000 Programmable Logic Device Family Data Sheet", versión 6.6, Altera Corporation, junio 2003.


# CPLD: macrocelda

Altera MAX 7000

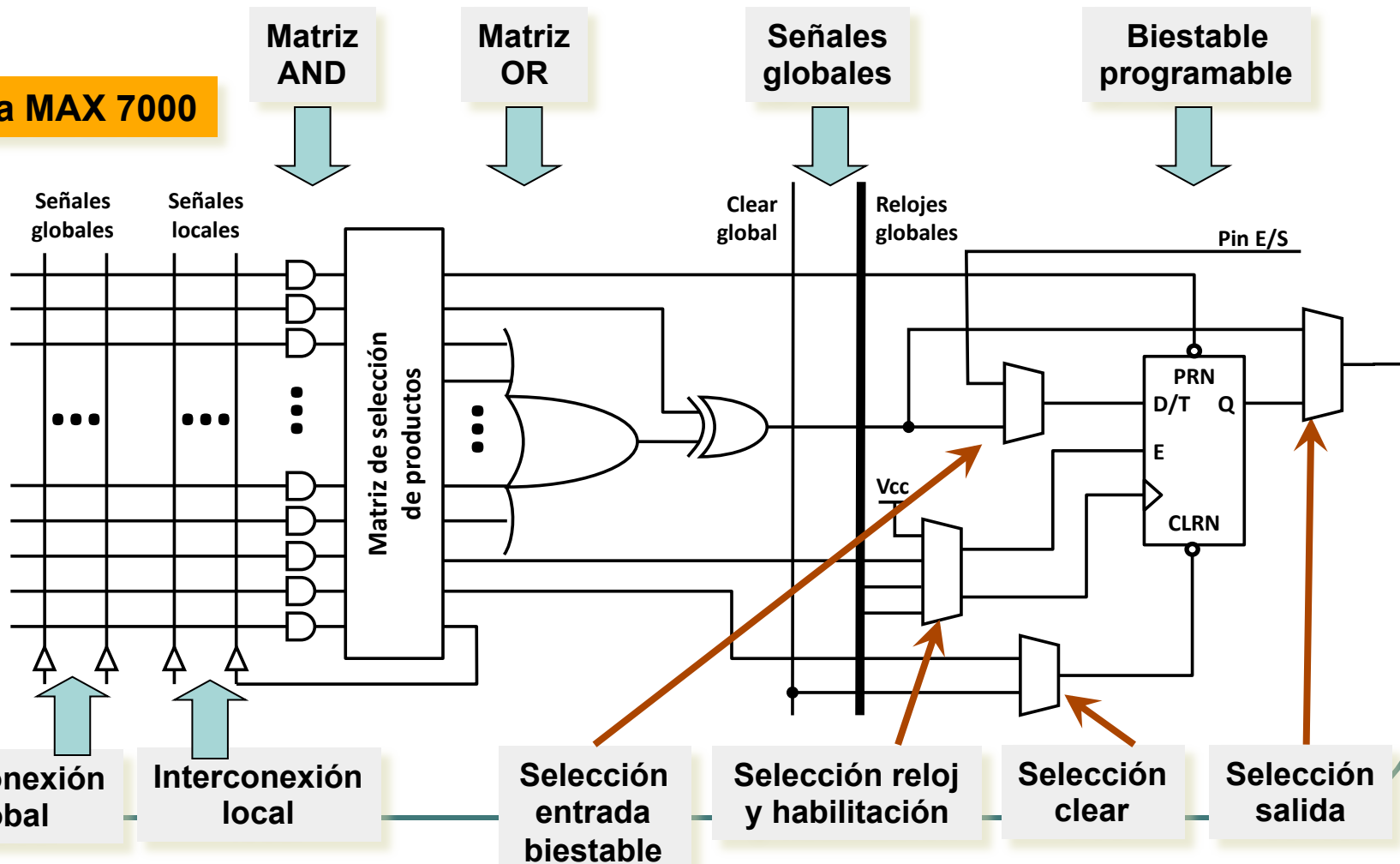

# CPLD: matriz de interconexión

## Matriz de interconexión global (PIA)

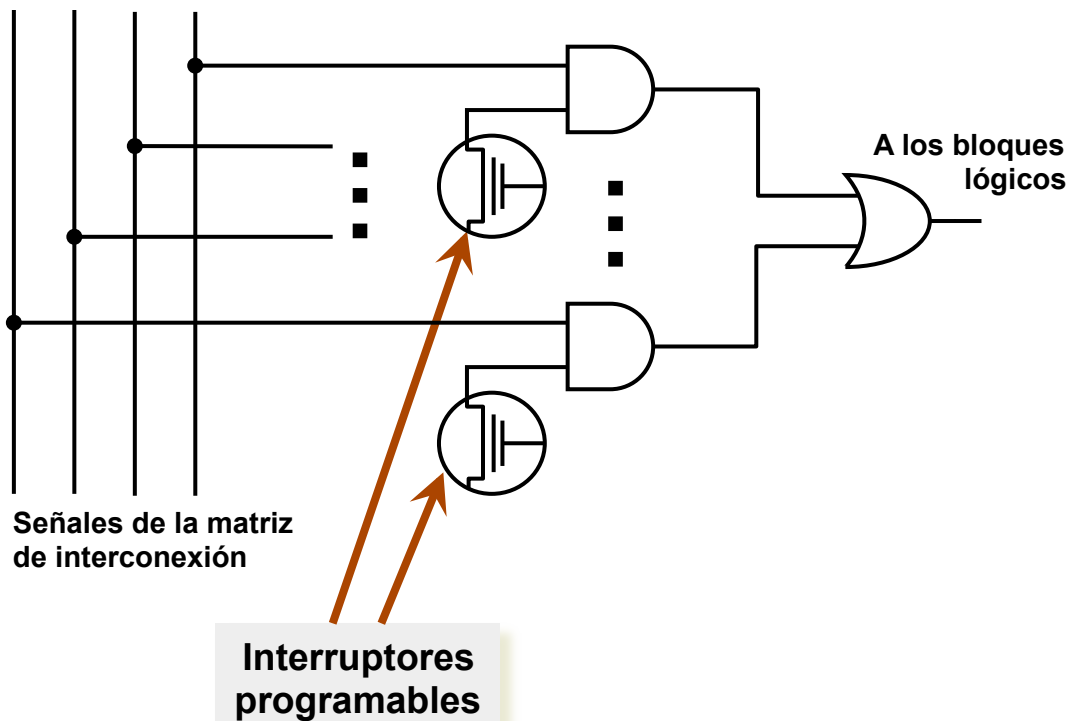

- Entradas PIA
  - Pines E/S
  - Salidas LABs
- Salidas PIA
  - Entradas LABs

# CPLD: resumen de características

---

- Estructura de PAL con registros y lógica de interconexión
- Capacidad media (hasta 25000 puertas)
- Velocidad media/alta
- Consumo alto
- Tecnología EPROM (reprogramable, no volátil)
- Precio bajo
- La matriz de interconexión global limita el tamaño
- ISP (In-System Programming). JTAG.


# FPGAs

---

- Field Programmable Gate Arrays (Matrices de puertas programables en campo)
- Superan las limitaciones en tamaño de las CPLDs, mediante arquitecturas avanzadas
- Ofrecen mayor variedad de recursos lógicos
  - Lógica combinacional
  - Lógica secuencial
  - Memoria RAM
  - Conformadores de reloj
  - Señales globales
  - Multiplicadores
- Fabricantes
  - Xilinx
  - Altera
  - Actel
  - Atmel




# FPGA: celda lógica básica

 

- Función combinatorial + Biestable
- Otras variaciones:
  - 2 FC + 1 biestable
  - 2 FC + 2 biestables
- Funcionalidad adicional:
  - Lógica de acarreo
  - FC de 6 u 8 entradas
  - Varias señales de reloj y reset
  - Diferentes configuraciones del biestable: nivel, flanco de subida, flanco de bajada
- Función combinatorial:
  - LUT (Look-Up Table): SRAM, volátil


# FPGA: interconexiones

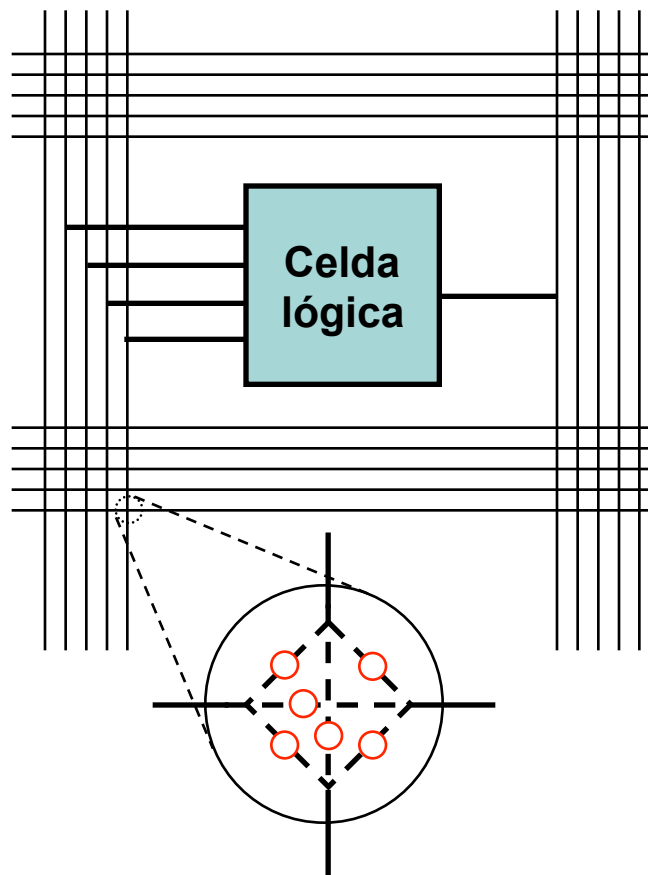

- Interconexiones programables
  - Locales:
    - Abundantes y rápidas
    - Para conectar celdas cercanas
  - Globales
    - Para conectar zonas lejanas

# Arquitectura general

## FPGA (Xilinx)

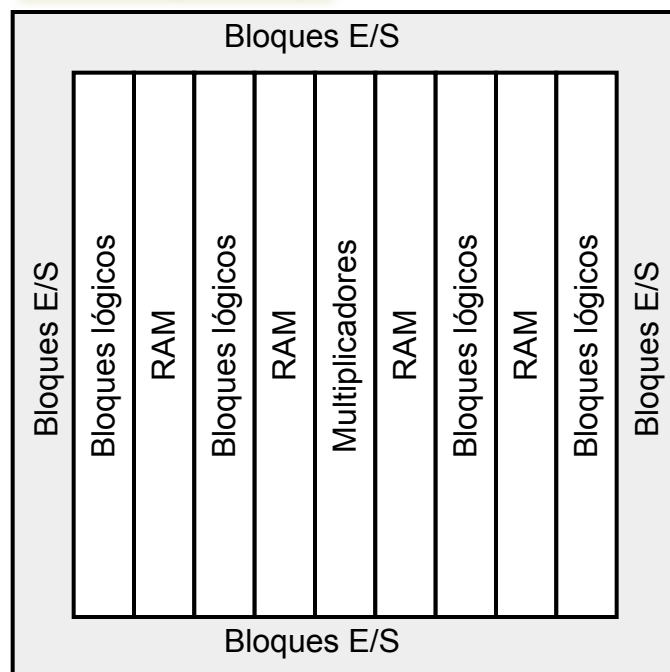

- Elementos básicos
  - Bloques lógicos
  - Bloques de E/S
  - Matrices de interconexión programables
- Elementos avanzados
  - Memoria RAM
  - Gestores de reloj
  - Multiplicadores

# Bibliografía

---

- Webs de fabricantes:
  - Xilinx: [www.xilinx.com](http://www.xilinx.com)
  - Altera: [www.altera.com](http://www.altera.com)
  - Actel: [www.actel.com](http://www.actel.com)
  - Lattice: [www.latticesemi.com](http://www.latticesemi.com)
- “Fundamentos de Sistemas Digitales”. Thomas L. Floyd. Pearson Prentice Hall
- “Sistemas digitales: principios y aplicaciones”, Tocci, Ronald J. Pearson Prentice Hall
- “Dispositivos lógicos programables (PLD): diseño práctico de aplicaciones”. García Iglesias, José Manuel. RaMa