
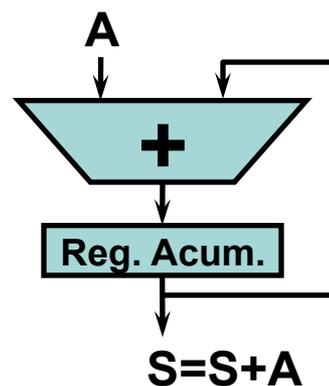


# ***Circuitos combinacionales***

© Luis Entrena, Celia López,  
Mario García, Enrique San Millán  
Universidad Carlos III de Madrid
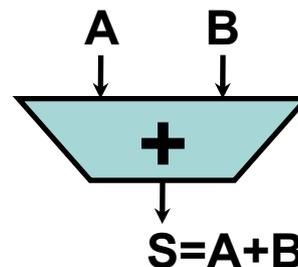
# Circuitos combinacionales y secuenciales

- Combinacionales:
  - Salida depende sólo de la entrada
  - Ejemplo: sumador de dos operandos
- Secuenciales:
  - Salida depende de las entradas y del estado
  - Ejemplo: sumador acumulador




# Índice

---

- Codificadores
  - Decodificadores
  - Multiplexores
  - Demultiplexores
  - Comparadores
- Funcionalidad
  - Implementación
  - Asociación
  - Uso para implementación de funciones
  - Utilidad
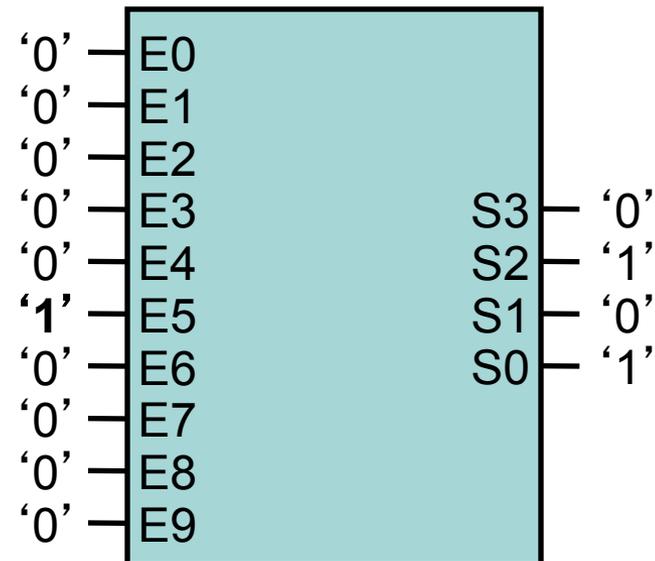
# 1. Codificadores

- **Definición:**
  - Circuito combinacional que permite transformar un nivel activo en una de sus entradas en un valor codificado
- **Ejemplo: teclado numérico**
  - Entradas: dígitos 0-9
  - Salidas: codificación binaria (4 bits)



Activar E5 => S="0101" (=5)

# Codificadores sin prioridad

- Características

- Suponen que sólo una entrada puede estar activa
- Si se activan varias entradas a la vez, la salida puede ser errónea.

- Funciones lógicas

- $S_3 = E_8 + E_9$
- $S_2 = E_4 + E_5 + E_6 + E_7$
- $S_1 = E_2 + E_3 + E_6 + E_7$
- $S_0 = E_1 + E_3 + E_5 + E_7 + E_9$


- Problemas:

- E1 y E4 activas dan resultado 5
- Ninguna entrada activa da resultado 0

Entrada activa	$S_3 S_2 S_1 S_0$
E <sub>0</sub>	0000
E <sub>1</sub>	0001
E <sub>2</sub>	0010
E <sub>3</sub>	0011
E <sub>4</sub>	0100
E <sub>5</sub>	0101
E <sub>6</sub>	0110
E <sub>7</sub>	0111
E <sub>8</sub>	1000
E <sub>9</sub>	1001
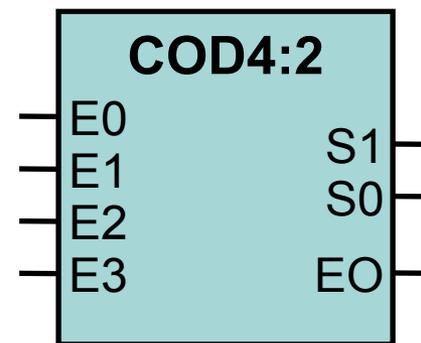
# Ejemplo: codificador 4:2 sin prioridad

- M:N  $\Rightarrow$  ‘M’ entradas, ‘N’ salidas
- EO: “Enable Output”
  - Sirve para diferenciar el caso de activarse E<sub>0</sub> y el de que no haya nada activo
  - También sirve para asociar varios codificadores
- Casos no contemplados
  - Cualquier combinación de activación múltiple
  - Las salidas son indiferentes



E <sub>3</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	EO
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1
Resto de casos				X	X	X

# Ejemplo: codificador 4:2 sin prioridad

$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$	$S_1$	$S_0$	$EO$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1
Resto de casos				X	X	X

$E_1E_0$ $E_3E_2$	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	1	X	X	X
11	X	X	X	X
10	1	X	X	X

$$S_1 = E_2 + E_3$$

$E_1E_0$ $E_3E_2$	00	01	11	10
00	1	0	X	0
01	0	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	X	X	X

$$EO = \overline{E_3} \overline{E_2} \overline{E_1} \overline{E_0}$$

$E_1E_0$ $E_3E_2$	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	0	X	X	X
11	X	X	X	X
10	1	X	X	X

$$S_0 = E_1 + E_3$$


# Codificadores con prioridad

---

- Características
  - Si se activan varias entradas a la vez, dan prioridad a una de ellas
  - Prioridad:
    - Al bit más significativo: se da prioridad a la entrada mayor  
Si se activan E1 y E5, el resultado es 5
    - Al bit menos significativo: se da prioridad a la entrada menor  
Si se activan E1 y E5, el resultado es 1
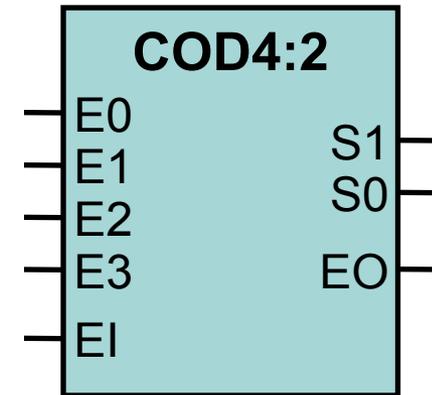
# Ejemplo: codificador 4:2 con prioridad al más significativo

- M:N  $\Rightarrow$  'M' entradas, 'N' salidas
- EO: "Enable Output"
- EI ó E: "Enable Input" o "Enable". Habilitación
  - Sirve para habilitar:
    - '0' (deshabilitado) implica que las salidas valen '0'
    - '1' (habilitado) indica funcionamiento normal
  - Junto con EO también sirve para asociar varios codificadores



EI	E3	E2	E1	E0	S1	S0	EO
0	X	X	X	X	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	X	0	1	0
1	0	1	X	X	1	0	0
1	1	X	X	X	1	1	0

# Ejemplo: codificador 4:2 con prioridad al más significativo

EI	E3	E2	E1	E0	S1	S0	EO
0	X	X	X	X	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	X	0	1	0
1	0	1	X	X	1	0	0
1	1	X	X	X	1	1	0

- Recordatorio
  - 'X' en las salidas  $\Rightarrow$  'X' en el diagrama
  - 'X' en las entradas  $\Rightarrow$  múltiples casos

E1E0	00	01	11	10	
E3E2	00	0	0	0	0
01	1	1	1	1	
11	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	

$$S_1 = EI(E_2 + E_3)$$

E1E0	00	01	11	10	
E3E2	00	0	0	1	1
01	0	0	0	0	
11	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	


$$S_0 = EI(\overline{E_1 E_2} + E_3)$$

E1E0	00	01	11	10	
E3E2	00	1	0	0	0
01	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	

$$EO = EI(\overline{E_3 E_2 E_1 E_0})$$
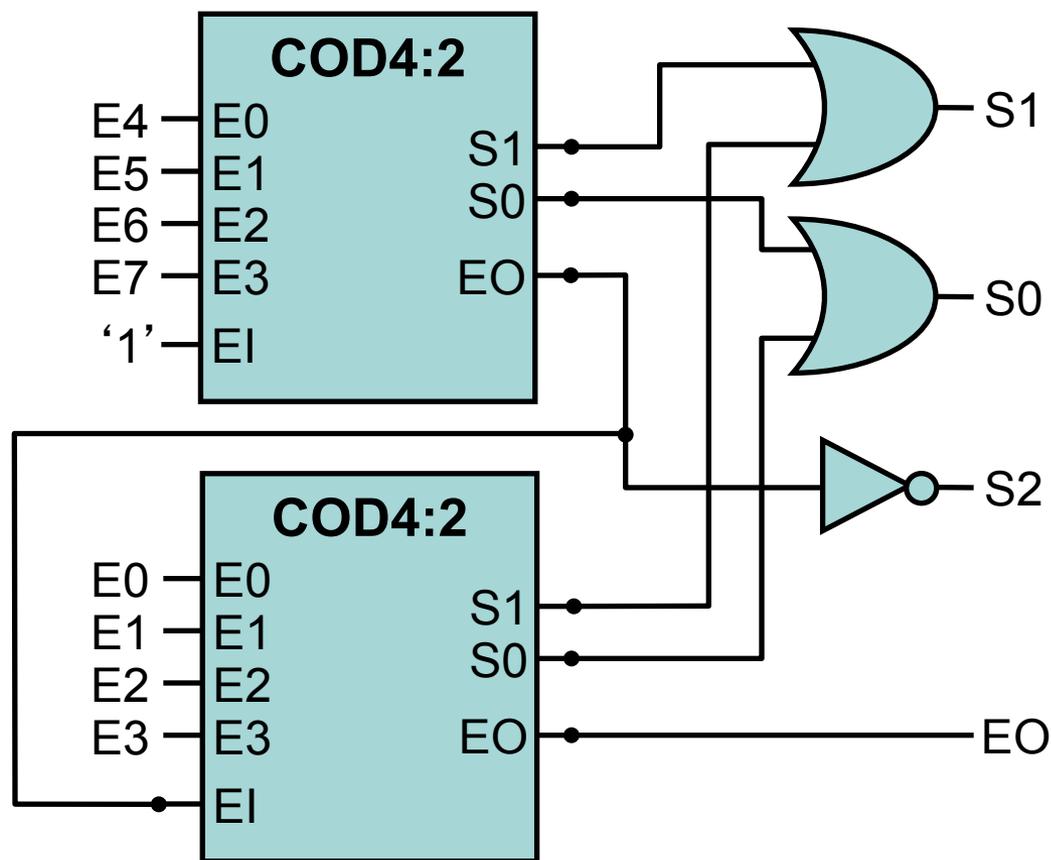
# Asociación de codificadores: COD8:3 con dos COD 4:2

- Se encadenan los EI y EO
- Cuando un COD está activo (EI= '1') y no tiene ninguna entrada activa, activa al siguiente COD (EO= '1').




# Utilidad de los codificadores

---

- Sensores de piso de un ascensor
  - Codifican cada sensor al número de piso
  - No necesita prioridad, ya que el ascensor sólo puede estar en un piso
- Botonera
  - Codifica el valor de la tecla pulsada
  - Necesita prioridad, ya que se pueden pulsar varios botones a la vez
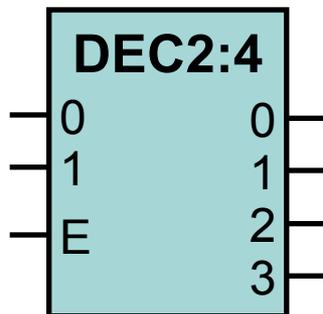
## 2. Decodificadores


- Definición:
  - Circuito combinatorial que transforma un valor codificado en la activación de la salida correspondiente al dicho valor.
  - Realizan la función inversa a los codificadores



E	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
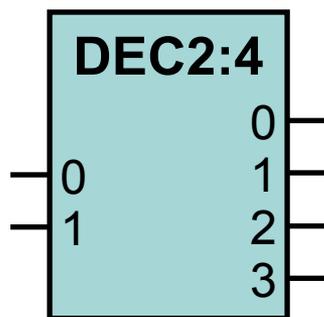
# Decodificadores

- Funciones lógicas:
  - Cada salida del decodificador es un mintermino



E1	E0	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

$$S_0 = \overline{E_1} \overline{E_0}$$


$$S_1 = \overline{E_1} E_0$$

$$S_2 = E_1 \overline{E_0}$$

$$S_3 = E_1 E_0$$
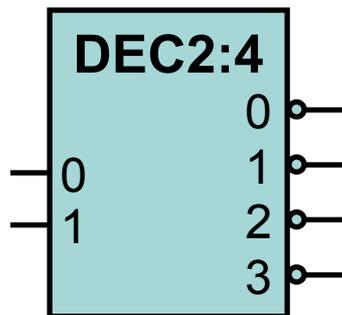
# Decodificadores

- Decodificador con salidas activas por nivel bajo:
  - Cada salida del decodificador es un maxtérmino



E1	E0	S3	S2	S1	S0
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

$$S_0 = E_1 + E_0$$


$$S_1 = E_1 + \overline{E_0}$$

$$S_2 = \overline{E_1} + E_0$$

$$S_3 = \overline{E_1} + \overline{E_0}$$

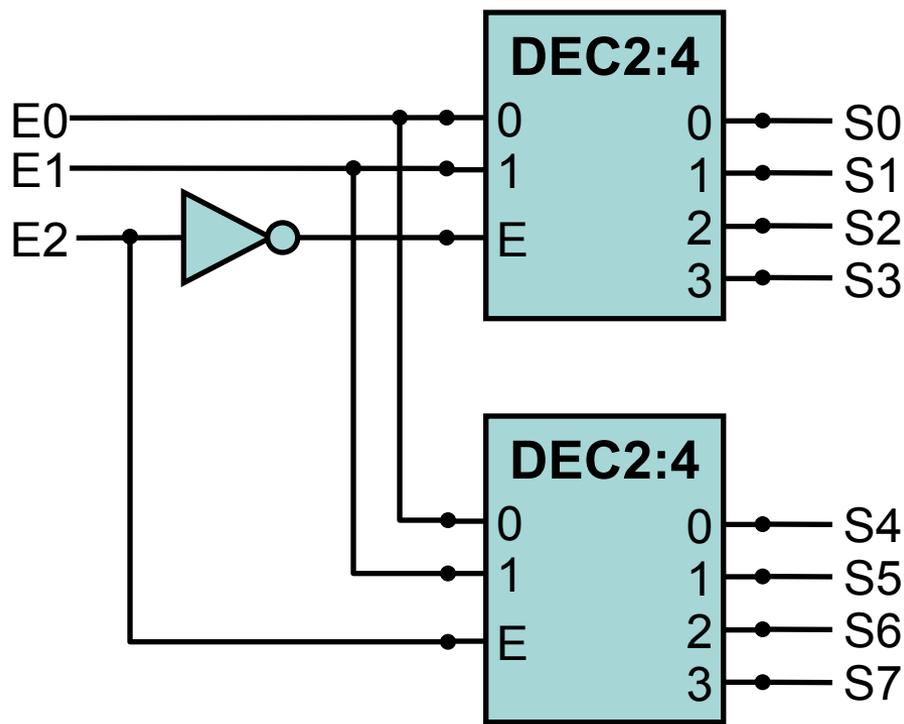
# Asociación de decodificadores

- DEC3:8 con DEC2:4
  - Sólo uno de los decodificadores está activo, dependiendo del valor de E2
  - El inversor hace la función de un DEC1:2
  - No tiene Enable global



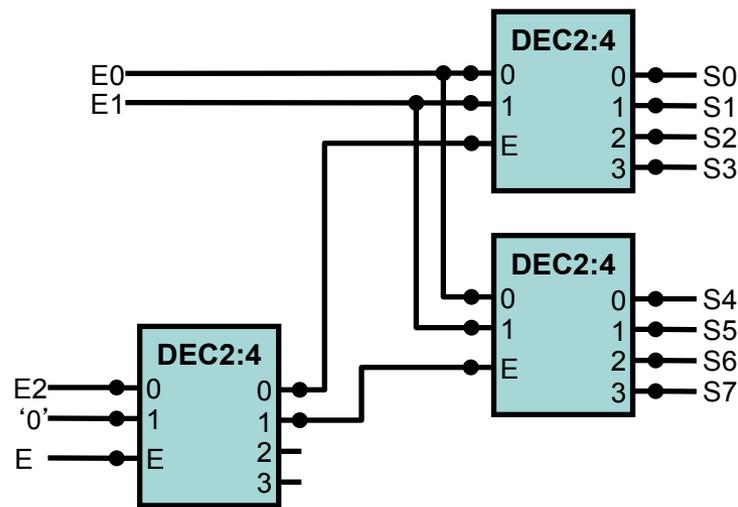
# Asociación de decodificadores

- DEC4:16 con DEC2:4
  - Sólo uno de los decodificadores está activo, dependiendo del valor de E2
  - El decodificador de la izquierda se comporta como un DEC1:2
  - Tiene Enable Global. Si E= '0', ningún decodificador se activa y las salidas valen '0'



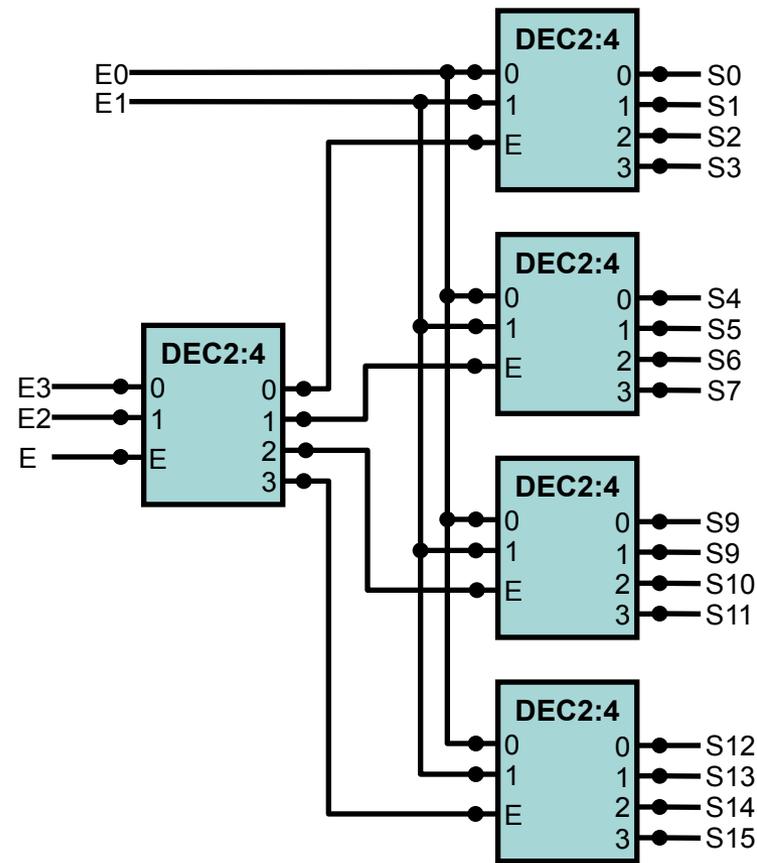
# Asociación de decodificadores

- DEC4:16 con DEC2:4
  - Sólo uno de los decodificadores está activo, dependiendo del valor de E3 y E2



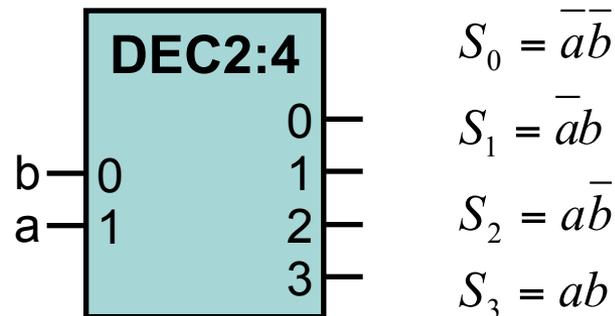
# Implementación de funciones lógicas con decodificadores

- Se pueden implementar funciones lógicas con un DEC y una puerta OR
- Las salidas del DEC son los minterminos. Se suman las que valgan '1' en la tabla de verdad
- El dual se hace con DEC de salidas a nivel bajo y una puerta AND.




m	a	b	f
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

$$f = \bar{a}b + ab = S_1 + S_3$$

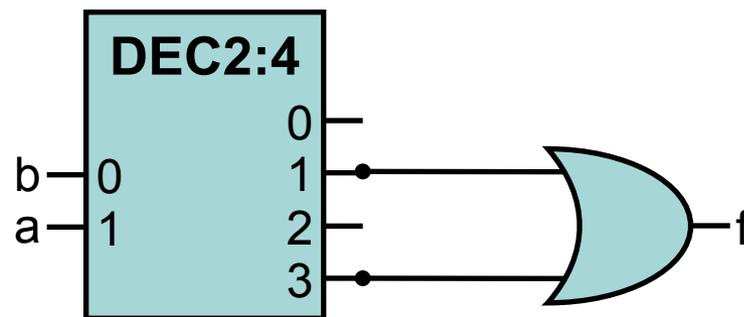
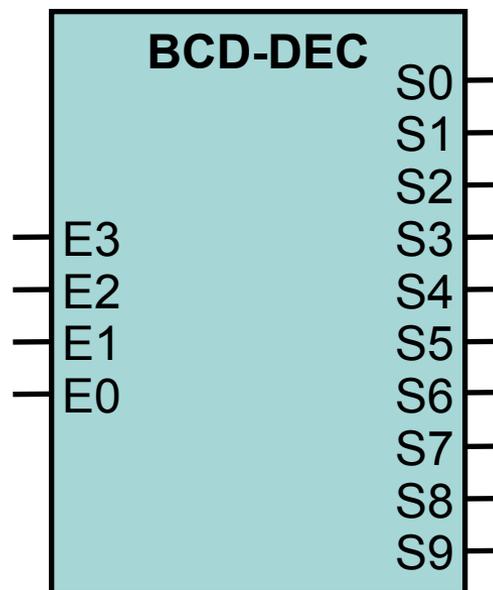
# Decodificador BCD-decimal


- Decodifica un dígito decimal codificado en BCD (natural) a 10 salidas que representan 0-9
- El comportamiento no está definido si la entrada no es un dígito decimal




# Decodificador BCD-7 segmentos

- Decodifica un dígito decimal codificado en BCD (natural) a los LEDs de un “display 7-segmentos”

Display 7-seg

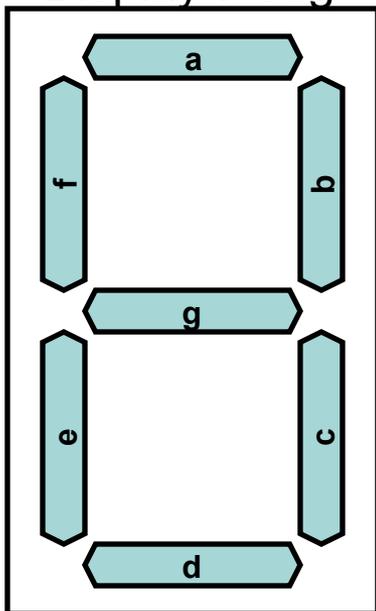

E3	E2	E1	E0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
Resto				X	X	X	X	X	X	X

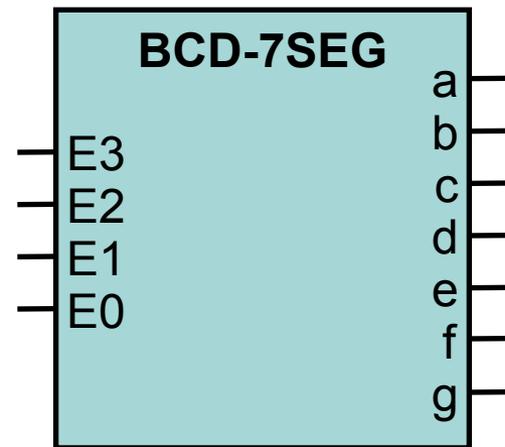

# Utilidad de los decodificadores

---

- Microprocesadores:
  - Decodificación de instrucciones
  - Puertos de E/S, direcciones de memoria, etc.

# 3. Multiplexores

- Definición:



- Circuito que permite seleccionar una de las entradas y copiar su valor a la salida. La entrada seleccionada depende del valor que se dé a las entradas de control.

- Se denominan por el número de entradas de dato: MUX2, MUX4,

...


$$2^n = N$$

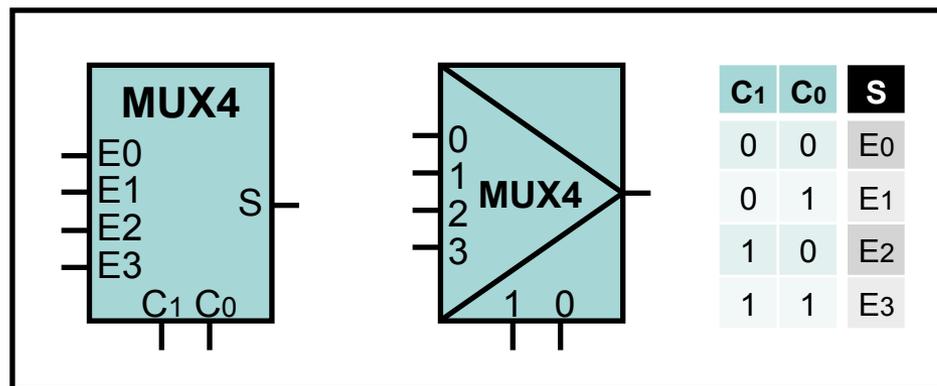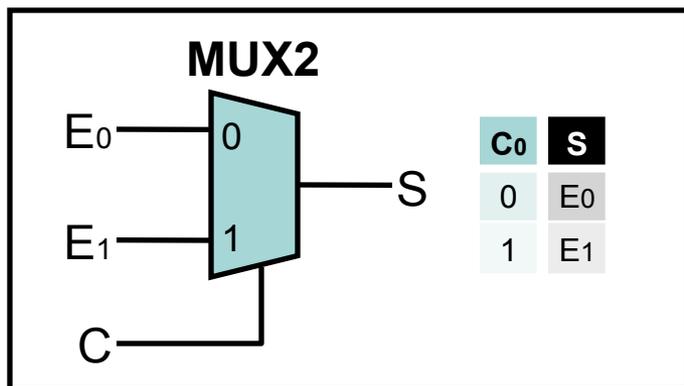- N=entradas de datos, n=entradas de control  $\Rightarrow$



# Multiplexores


- Función lógica

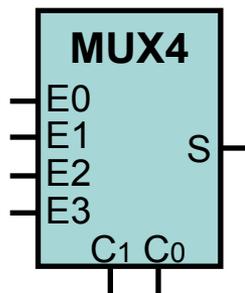

C1	C0	S
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3


$$S = \overline{C_1} \overline{C_0} E_0 + \overline{C_1} C_0 E_1 + C_1 \overline{C_0} E_2 + C_1 C_0 E_3$$

- Implementación con puertas

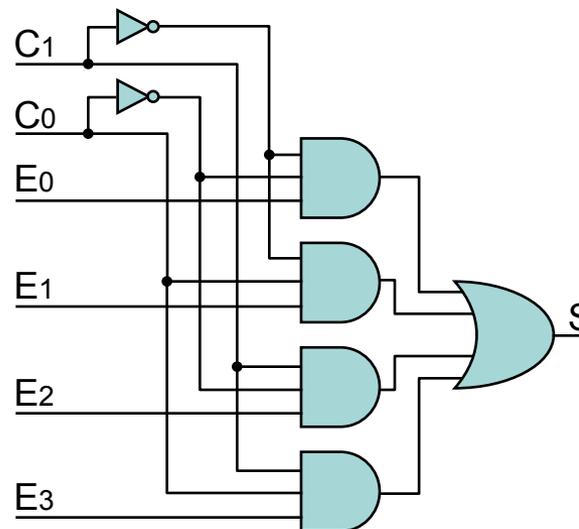

# Multiplexores


- Función lógica

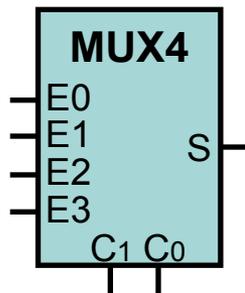

C1	C0	S
0	0	E0
0	1	E1
1	0	E2
1	1	E3


$$S = \overline{C_1} \overline{C_0} E_0 + \overline{C_1} C_0 E_1 + C_1 \overline{C_0} E_2 + C_1 C_0 E_3$$

- Implementación con decodificador

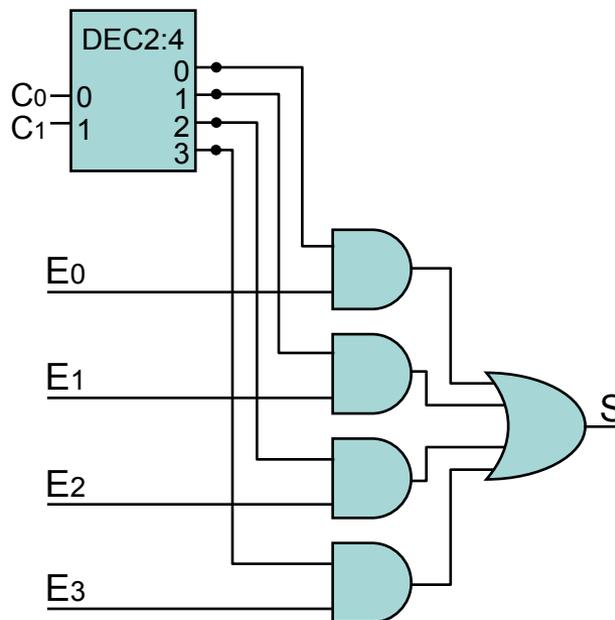

# Asociación de multiplexores


- MUX8 a partir de MUX4 y MUX2

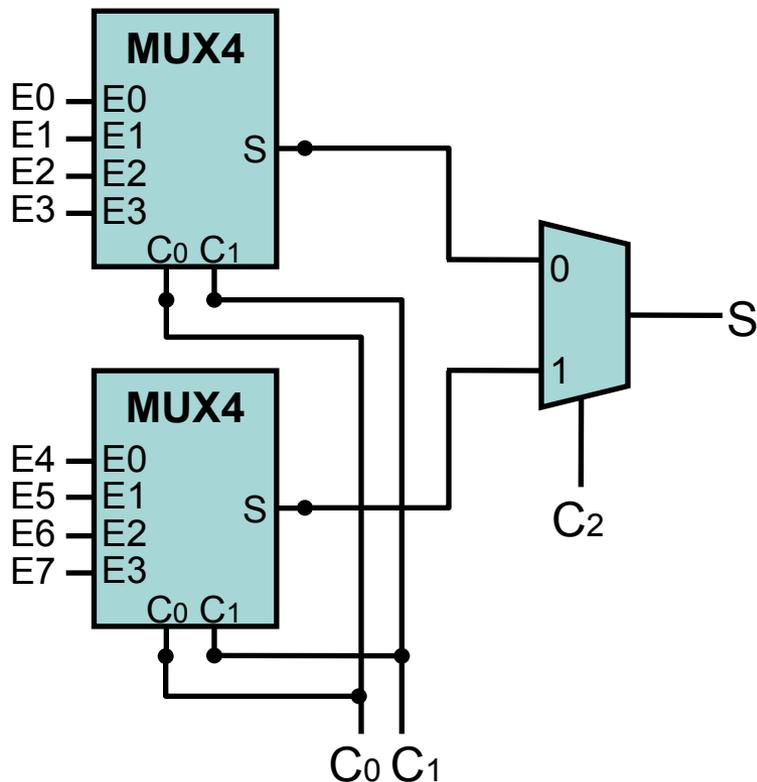

- MUX2 selecciona entre los MUX4, dependiendo del valor del bit de control más significativo ( $C_2$ )
- Los bits de C y E deben asignarse según su peso

# Asociación de multiplexores

- MUX8 a partir de MUX4

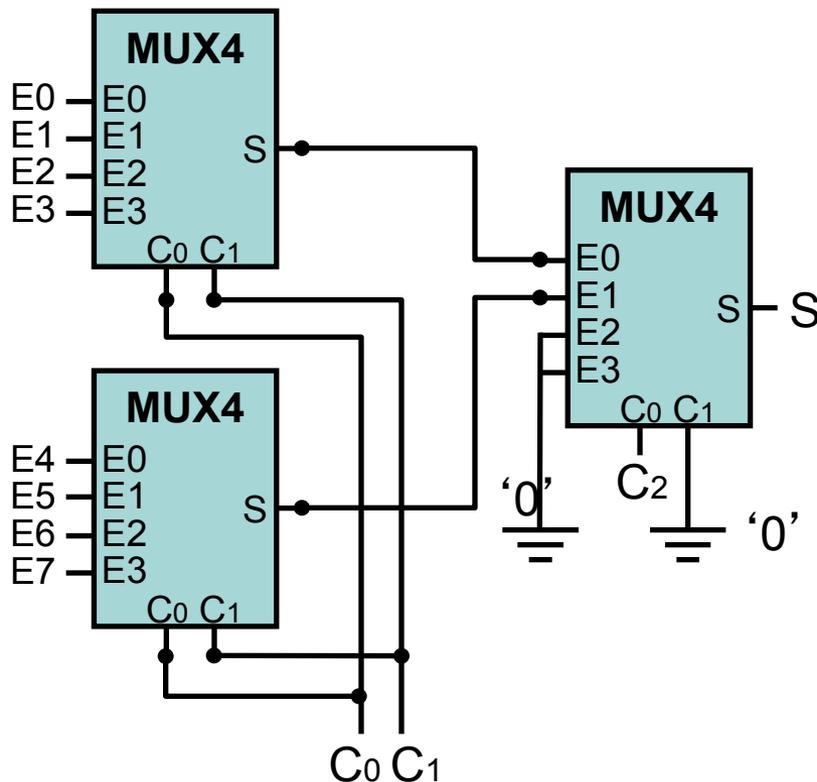


- El MUX4 de la derecha se comporta como un MUX2
- Recordatorio: las entradas de un circuito DEBEN estar conectadas; las salidas pueden quedar desconectadas

# Implementación de funciones lógicas con multiplexores

- Con un MUX de tantas entradas de control como variables tiene la función
  - Las variables de la función van al control del MUX, ordenadas por peso
  - Los valores de la función en la tabla de verdad son las entradas de datos del MUX


a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

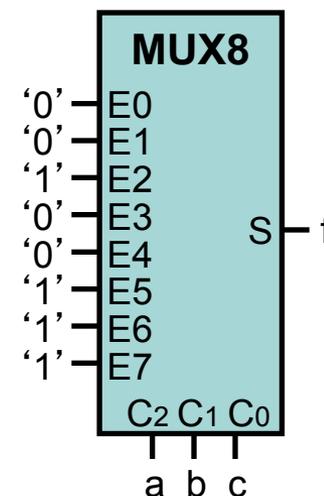

# Implementación de funciones lógicas con multiplexores


- Con un MUX de menos entradas de control que variables tiene la función
  - Agrupar la tabla de verdad según las variables menos significativas
  - Las variables de la función de mayor peso van al control del MUX, ordenadas por peso
  - Los valores de la función en la tabla de verdad son las entradas de datos del MUX

a	b	c	f	f(c)
0	0	0	0	0
0	0	1	0	
0	1	0	1	/C
0	1	1	0	
1	0	0	0	C
1	0	1	1	
1	1	0	1	1
1	1	1	1	

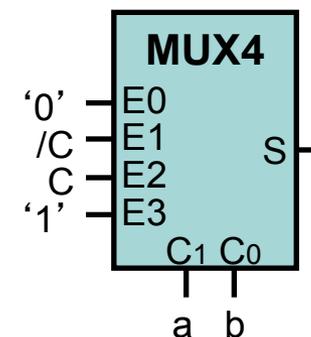
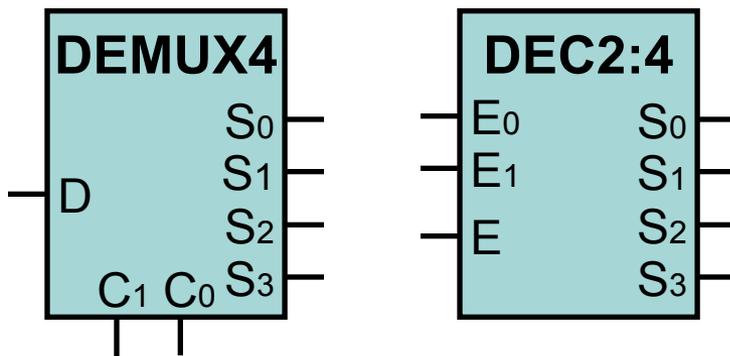
# 4. Demultiplexores


- Definición: circuito que copia el valor de la entrada de datos en la salida indicada por el valor de las señales de control.
- Son el circuito opuesto a los multiplexores
- Son equivalentes a decodificadores, si equiparamos las entradas de control ( $C_i$ ) del DEMUX a las de datos ( $E_i$ ) del DEC, y la señal de dato del DEMUX ( $D$ ) al Enable del DEC ( $E$ )



D	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>				
E	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0


# Utilidad de multiplexores y demultiplexores

- Transmisión serie multiplexada

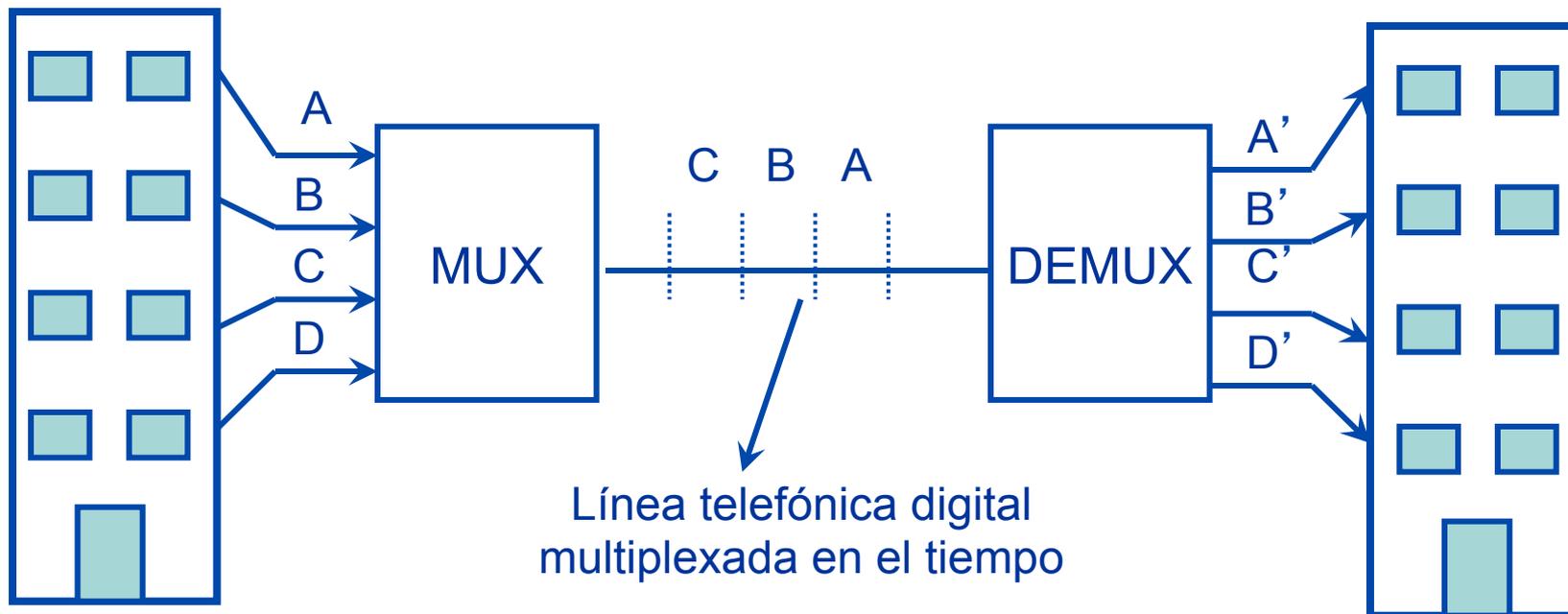

# 5. Comparadores

- Definición: circuito que permite determinar si dos datos son iguales, o si uno es mayor que otro.
- N es el número de bits de los datos

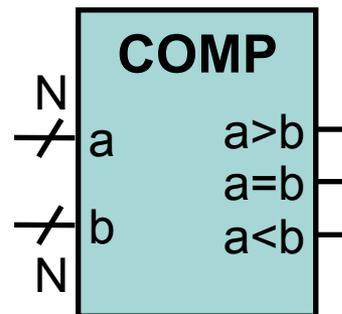

Comparador 1-bit

a	b	a=b	a>b	a<b
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$f_{a=b} = \overline{a \oplus b}$$

$$f_{a>b} = a\bar{b}$$

$$f_{a<b} = \bar{a}b$$

# Comparadores

- Comparador 3-bit

$$f_{a=b} = \overline{(a_2 \oplus b_2)} \cdot \overline{(a_1 \oplus b_1)} \cdot \overline{(a_0 \oplus b_0)}$$


a2=b2      a1=b1      a0=b0

$$f_{a>b} = a_2 \overline{b_2} + \overline{(a_2 \oplus b_2)} \cdot a_1 \overline{b_1} + \overline{(a_2 \oplus b_2)} \cdot \overline{(a_1 \oplus b_1)} \cdot a_0 \overline{b_0}$$

a2>b2      a2=b2 y a1>b1      a2=b2, a1=b1 y a0>b0

$$f_{a<b} = \overline{a_2} b_2 + \overline{(a_2 \oplus b_2)} \cdot a_1 b_1 + \overline{(a_2 \oplus b_2)} \cdot \overline{(a_1 \oplus b_1)} \cdot a_0 b_0$$

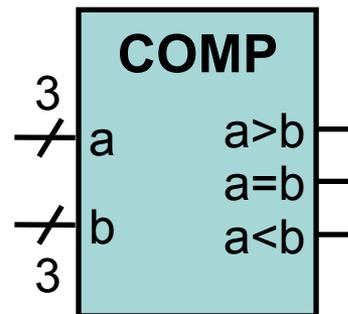a2<b2      a2=b2 y a1<b1      a2=b2, a1=b1 y a0<b0



- Se puede generalizar
- De este modo se reutilizan muchas puertas (XOR)

# Bibliografía

---

- “Circuitos y Sistemas Digitales”. J. E. García Sánchez, D. G. Tomás, M. Martínez Iniesta. Ed. Tebar-Flores
- “Electrónica Digital”, L. Cuesta, E. Gil, F. Remiro, McGraw-Hill
- “Fundamentos de Sistemas Digitales”, T.L Floyd, Prentice-Hall