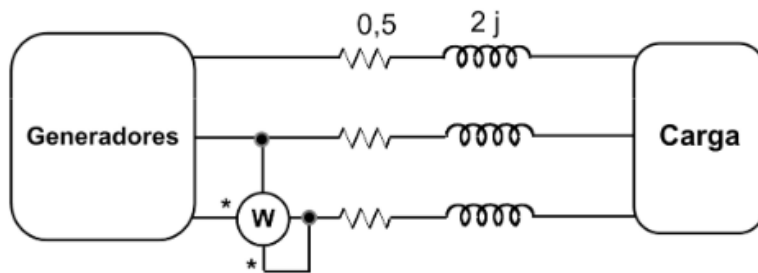


Examen 11 enero 2018 - Trifásica.



$$f = 50\text{Hz}$$

$$I = 39,67 \text{ A}$$

$$Z_{\Delta} = 6,33 + 25,41j\Omega$$

$$\varphi = \text{atg} \frac{25,41}{6,33} = 76^{\circ}$$

$$\cos\varphi = 0,242 \text{ inductivo}$$

$$Z_Y = 2,11 + 8,47j\Omega$$

$$P = 3 \cdot I^2 \cdot 2,11 = 9961,6 \text{ W}$$

$$Q = 3 \cdot I^2 \cdot 8,47 = 39989 \text{ var}$$

$$S = P + jQ = 41211,1 < 76^{\circ} \text{ VA}$$

$$S_{\lambda} = 3V_F I_F^* ; 41211,1 < 76^{\circ} = 3V_F 39,67 < 76^{\circ} \rightarrow V_F = \frac{41211,1}{3 \cdot 39,67} = 346,3 \text{ V}$$

$$\text{Entonces } V_{F\Delta} = V_L = 600 < 30^{\circ} \text{ V}$$

$$S_G = S + S_L = 41211,1 < 76 + 39,67^2 \cdot 3 \cdot (0,5 + 2j) = 41211,1 < 76 + 9732,9 < 76$$

$$S_G = 50944 < 76^{\circ} \text{ VA}$$

$$S_G = 3V_F I_F^* \rightarrow 50944 < 76 = 3 \cdot V_F \cdot 39,67 < 76 ; V_{FG} = 428,1 < 0^{\circ} \text{ V ;}$$

$$V_{LG} = 741,4 < 30^{\circ} \text{ V}$$

$$\varphi' = \text{acos } 0,8 = 36,9^{\circ}$$

$$C_{\Delta} = \frac{9961,6}{3} \cdot \frac{\text{tg}76 - \text{tg}36,9}{(346,3 \cdot \sqrt{3})^2 \cdot 100\pi} = 95,7 \mu\text{F}$$

$$P = P' = \sqrt{3} \cdot V_L I_L' \cdot \cos\varphi' \text{ W}$$


$$9961,6 = \sqrt{3} \cdot 600 I_L' \cdot 0,8$$

$$I_L' = 12 \text{ A} \rightarrow I_L' = 12 < -36,9^{\circ} \text{ A}$$

Necesito la nueva tensión de línea del generador y su nuevo ángulo después de compensar.

$$W = V_{cb} I_c \cdot \cos(\hat{V}_{cb} I_c) = V'_L I'_L \cdot \cos(\varphi'_G - 30)$$
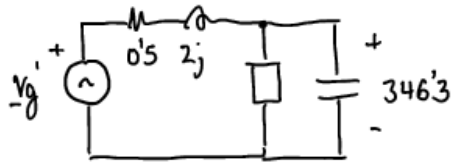
$$\varphi'_G = 2,44 - (-36,9) = 39,4^\circ$$



$$V'_g = 346,3 + 12 \angle -36,9(0,5 + 2j) = 365,8 \angle 2,44^\circ$$

$$V_{gl} = 633,7 \angle 32,44^\circ$$

$$\text{Entonces } W = 633,7 \cdot 12 \cdot \cos(39,4 - 30) = 7503,6 \text{ W}$$

Diagrama fasorial de tensiones y corrientes en el generador.

