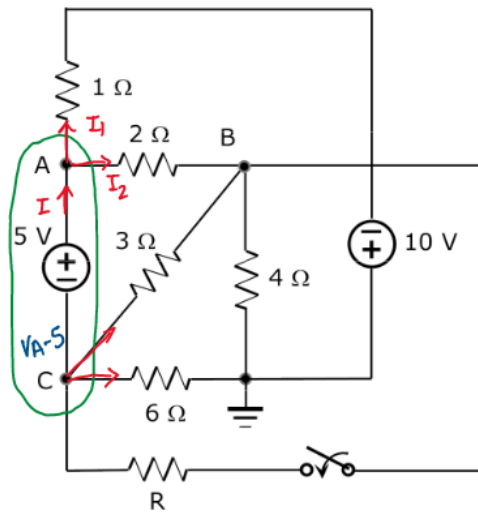


Examen 14 junio 2018.



$$\frac{V_A+10}{1} + \frac{V_A-V_B}{2} + \frac{V_A-5}{6} + \frac{V_A-5-V_B}{3} = 0$$

$$\frac{V_B-V_A}{2} + \frac{V_B-V_A+5}{3} + \frac{V_B}{4} = 0$$

$$V_A \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right) - V_B \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = -10 + \frac{5}{6} + \frac{5}{3}$$

$$-V_A \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + V_B \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = -\frac{5}{3}$$

$$2V_A - 0,833V_B = -7,5 \quad V_A = -6,46 \text{ V}$$

$$-0,833V_A + 1,083V_B = -1,67 \quad V_B = -6,51 \text{ V}$$

$$V_C = -11,46 \text{ V}$$

$$V_{BC} = 4,95 \text{ V}$$

Potencias de las resistencias:

$$P_1 = \frac{(V_A+10)^2}{1} = 12,53 \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{(V_A-V_B)^2}{2} = 0,00125 \text{ W}$$

$$P_3 = \frac{(V_B-V_C)^2}{3} = 8,17 \text{ W}$$

$$P_4 = \frac{(V_B)^2}{4} = 10,6 \text{ W}$$

$$P_6 = \frac{(V_C)^2}{6} = 21,9 \text{ W}$$

Total 53,2 W

Potencias de las fuentes:

$$I_2 = \frac{V_A-V_B}{2} = \frac{-6,41+6,51}{2} = 0,025 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{V_A+10}{1} = 3,54 \text{ A}$$


$$I = I_1 + I_2 = 3,54 + 0,025 = 3,57 \text{ A}$$

$$P_5 = V \cdot I = 5 \cdot 3,57 = 17,8 \text{ W}$$

$$P_{10} = 10 \cdot I = 10 \cdot 3,54 = 35,4 \text{ W}$$

Total 53,2 W


Resistencia entre B y C:

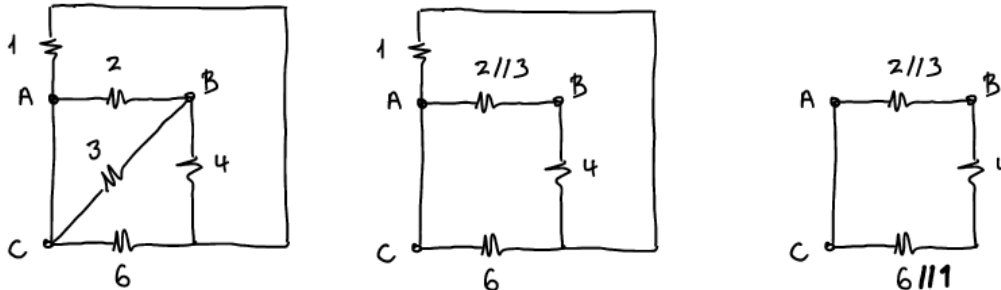

$$R_{BC} = (4 + 6//1)//2//3 = 0,96 \Omega$$

$$V_{th} = V_{BC} = 4,95 \text{ V}$$
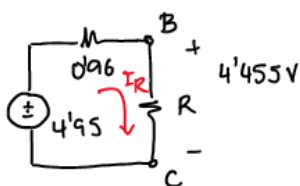
$$10\% V_{th} = 0,495 ; \quad V'_{BC \min} = 4,455 \text{ V}$$




$$I_R = \frac{4,95 - 4,455}{0,96} = 0,516$$

$$R_{min} = \frac{4,455}{0,516} = 8,63 \Omega$$

Si $R > R_{min}$, la caída de tensión es menor del 10%.

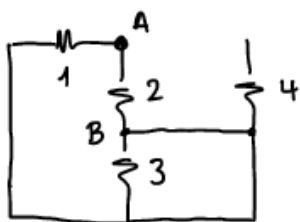
La resistencia de Thévenin también se puede calcular a partir de la intensidad de cortocircuito:



La resistencia de 3Ω está cortocircuitada y la resistencia de 4Ω está desconectada del circuito por lo que:

$$R_{th} = 1//2 = \frac{2}{3} = 0,67 \Omega$$
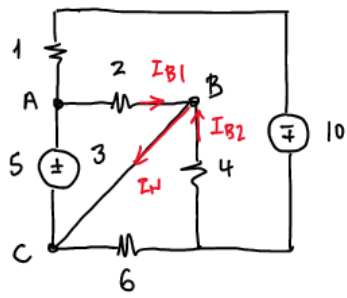
$$\text{Entonces } R_{th} // R = 0,5 ; \quad \frac{R \cdot 0,67}{R + 0,67} = 0,5 \rightarrow R = 2 \Omega$$



$$\frac{V_A+10}{1} + \frac{V_A-V_A+5}{2} + \frac{V_A-5-V_A}{2} + \frac{V_A-5}{6} + \frac{V_A-5}{4} = 0$$

$$V_A \left(1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right) = -10 + \frac{5}{6} + \frac{5}{4} \quad V_A = -5,59 \text{ V}$$

$$V_B = -10,59 \text{ V}$$

$$I_{1B} = \frac{V_A - V_B}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ A}$$

$$I_{2B} = \frac{0 - V_B}{4} = \frac{10,59}{4} = 2,648 \text{ A}$$

$$I_N = 5,15 \text{ A} ; R_{th} = \frac{V_{th}}{I_N} = \frac{4,95}{5,15} = 0,96 \Omega$$

